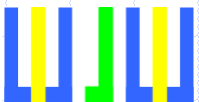


회로 이론/실습

8. 커패시터



8. 커패시터

8-1. 목적 및 배경

8-2. 소요 부품 및 장비

8-3. 유용한 공식

8-4. 커패시터의 리액턴스


8-5. 주파수에 따른 커패시터의 특성

8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

8-7. 커패시터의 바이패스 특성


8-8. 커패시터의 커플링 특성

8-9. 위상차

 

 8-1. 목적 및 배경

- ✓ 커패시터의 용량을 읽는 법을 학습한다.
- ✓ 커패시터와 저항의 직렬회로를 해석한다.
- ✓ 주파수에 따라 커패시터의 리액턴스값의 변화를 실험한다.
- ✓ 커패시터에 의한 위상의 변화를 관측한다.




8-2. 소요 부품 및 장비

✓ 부품

- ✓ 저항 (1/4W) : 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ
- ✓ 캐패시터 : 0.047uF, 0.1uF, 2.2uF, 100uF



✓ 장비

 - ✓ 브레드 보드
- ✓ 디지털 멀티미터 (Digital Multi-Meter)
- ✓ 직류전원장치 (DC Power Supply)
- ✓ 오실로스코프 (Oscilloscope)
- ✓ 신호발생기 (Function Generator)



8-3. 유용한 공식

- ✓ 전해 커패시터 : 극성(+,-)이 있으며, 원통형 모양

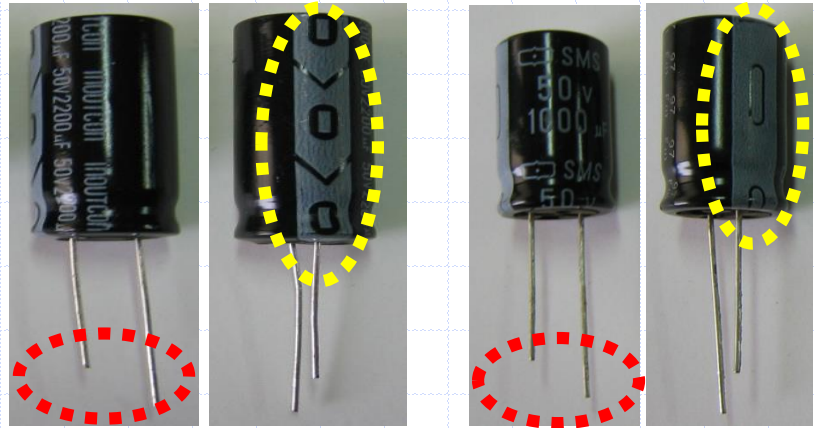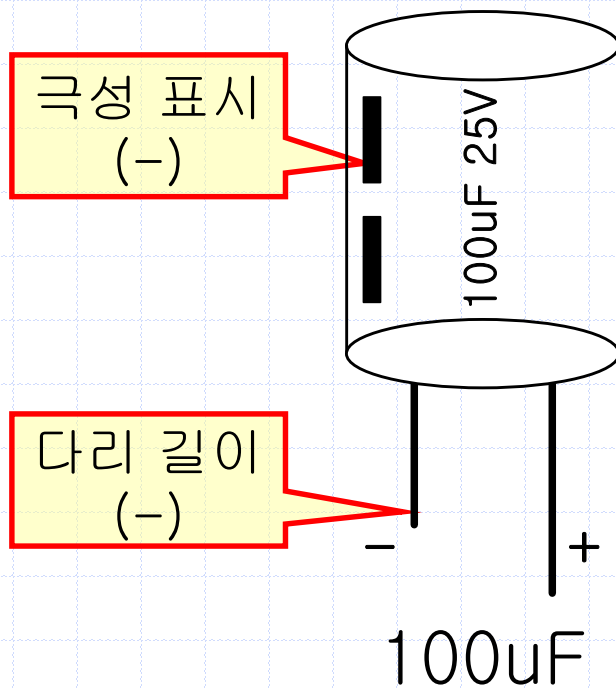


✓ 용량 : 2,200uF

✓ 내압 : 50V



✓ 용량 : 100uF

✓ 내압 : 50V

 

8-3. 유용한 공식

✓ 마일러, 세라믹 컨덴서 : 극성이 없음

 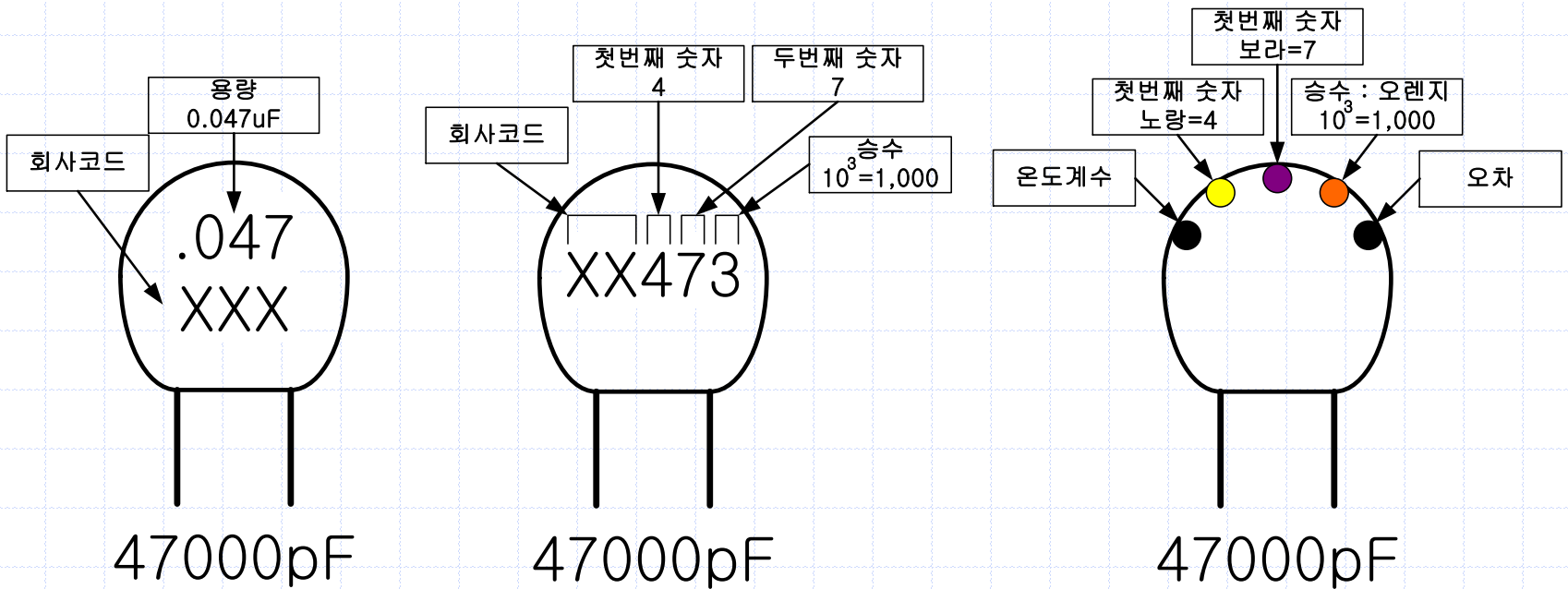

8-3. 유용한 공식

- ✓ 마일러, 세라믹 컨덴서 : 극성이 없음




- ✓ 용량 : 10,000pF

1	0	3	
▼	▼	▼	
1	0	X1000	pF

- ✓ 용량 : 47,000pF

4	7	3	
▼	▼	▼	
4	7	X1000	pF

 


8-3. 유용한 공식

- ✓ 커패시터의 리액턴스

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$



- ✓ 각주파수 (ω)

$$\omega = 2\pi f$$


 


 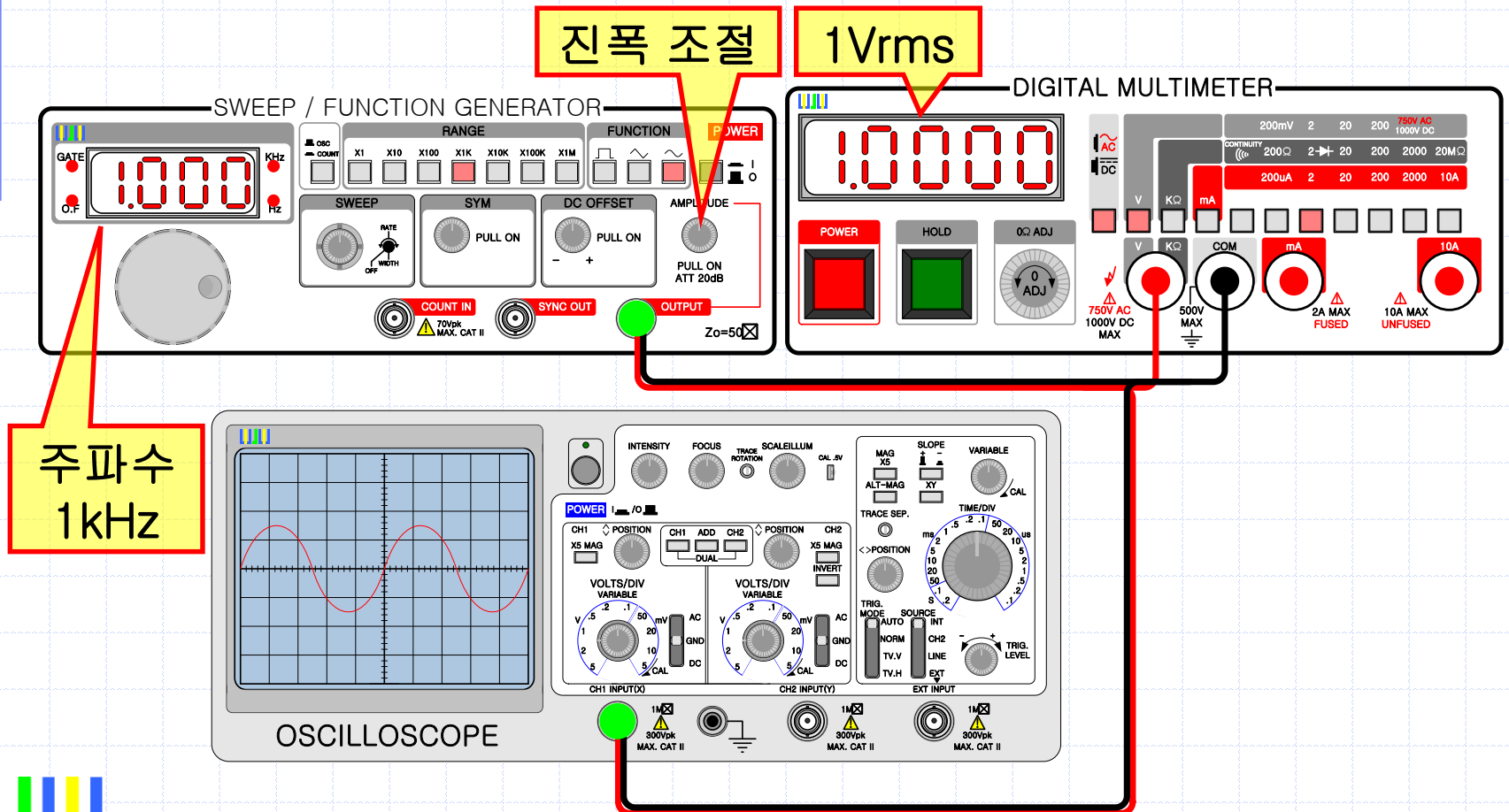8-4. 커패시터의 리액턴스


- 다음과 같이 회로를 연결하고, 신호발생기를 조절하여 주파수 1kHz, 1Vrms 의 정현파가 나오도록 한다.



8-4. 커패시터의 리액턴스

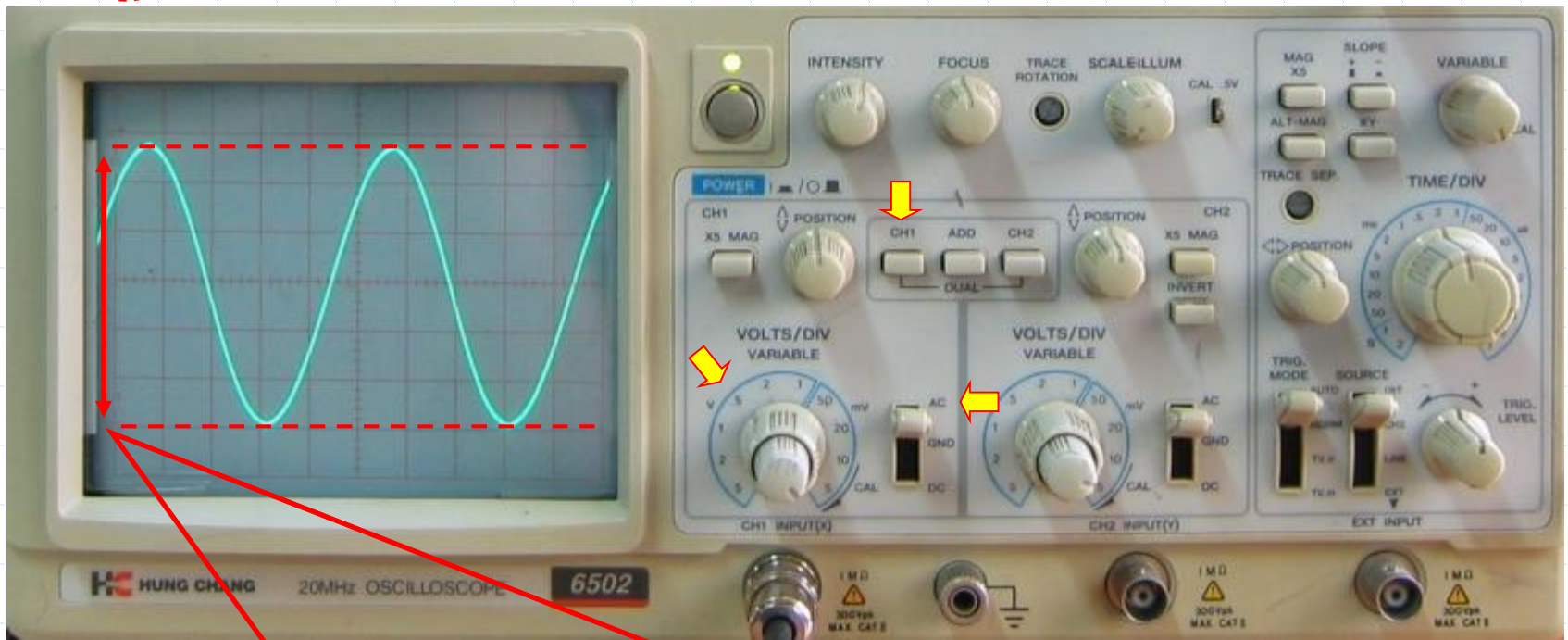
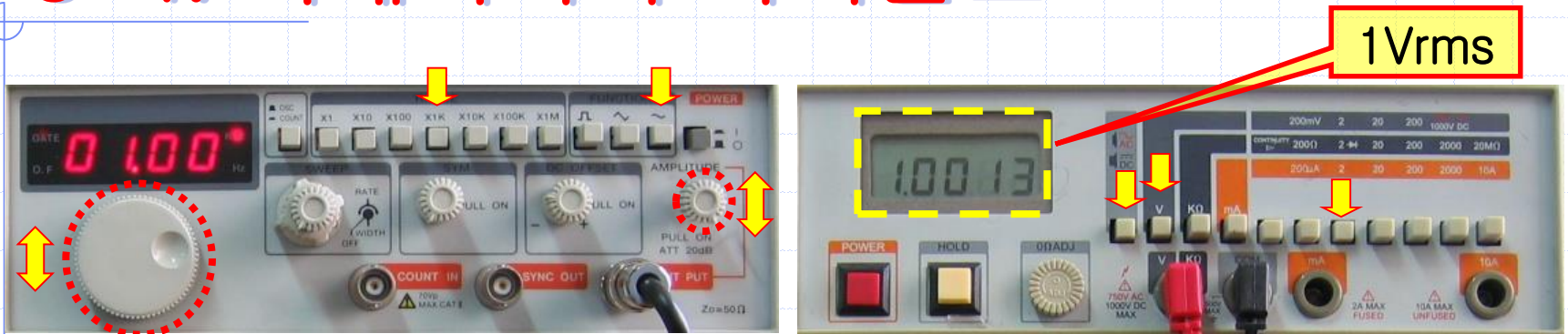

 
$$5.6 \text{칸} \times 0.5 \text{V/DIV} = 2.8 \text{Vpp}, \quad 2.8 \text{Vpp} / 2 = 1.4 \text{Vp}, \quad 1.4 \text{Vp} \times 0.707 = 1 \text{Vrms}$$




 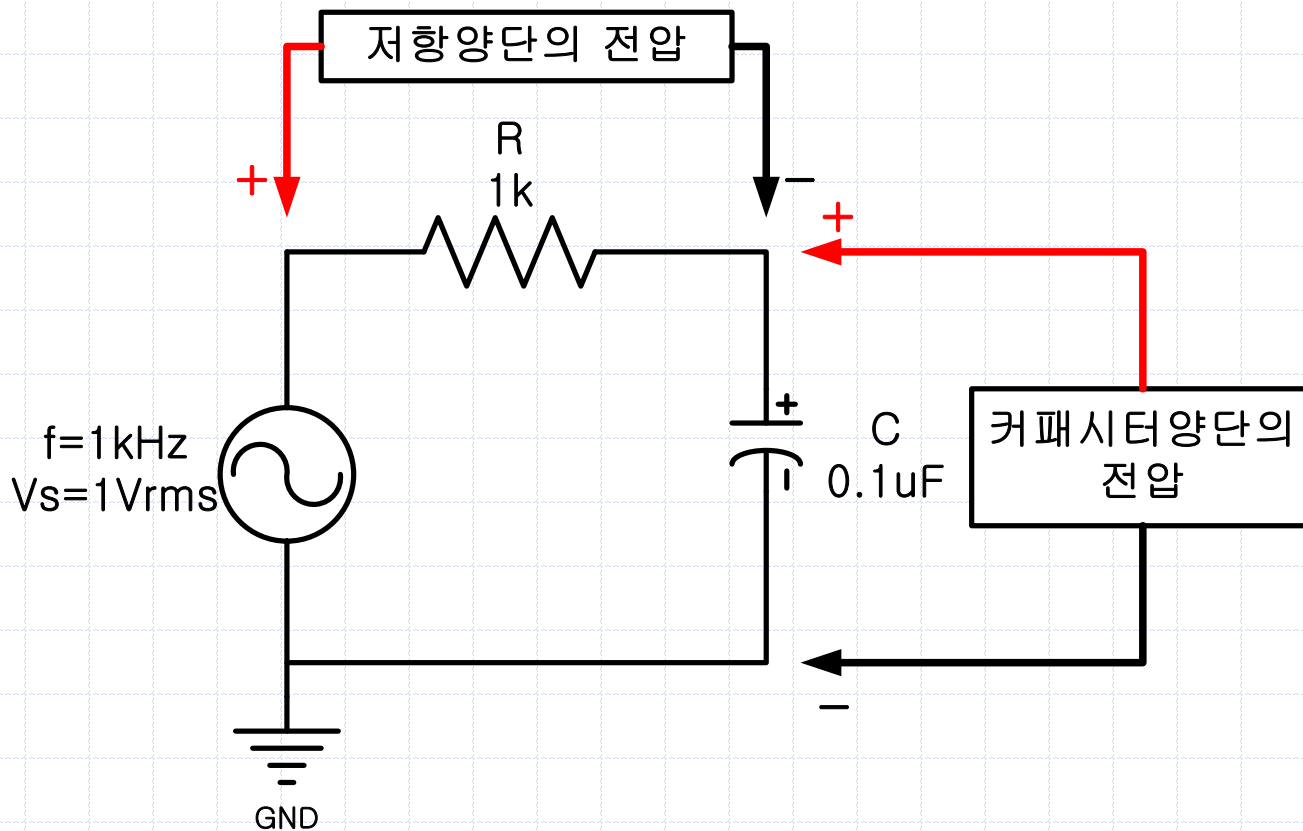8-4. 커패시터의 리액턴스

- 다음과 같이 회로를 연결하고, 저항과 커패시터 양단의 전압을 디지털 멀티미터 (DMM) 을 사용하여 측정하라.





8-4. 커패시터의 리액턴스

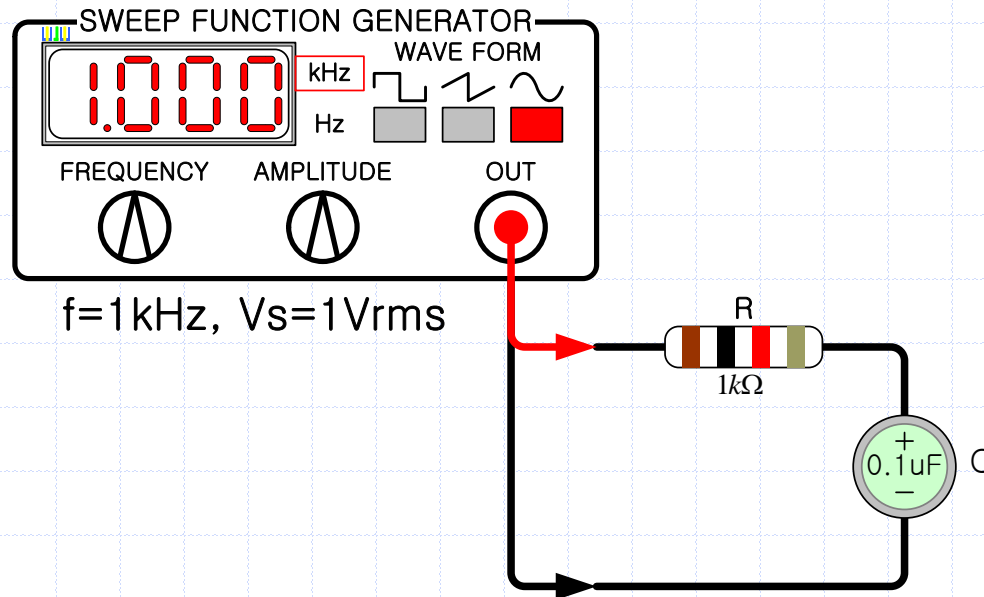



신호발생기
Function Generator

정현파
1kHz
1Vrms

GND

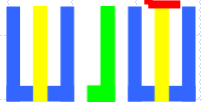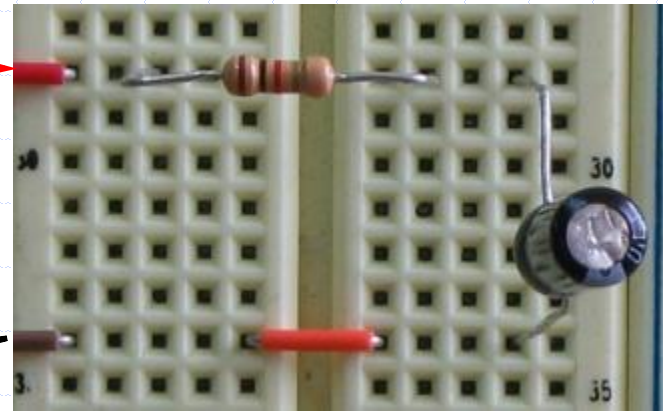



8-4. 커패시터의 리액턴스

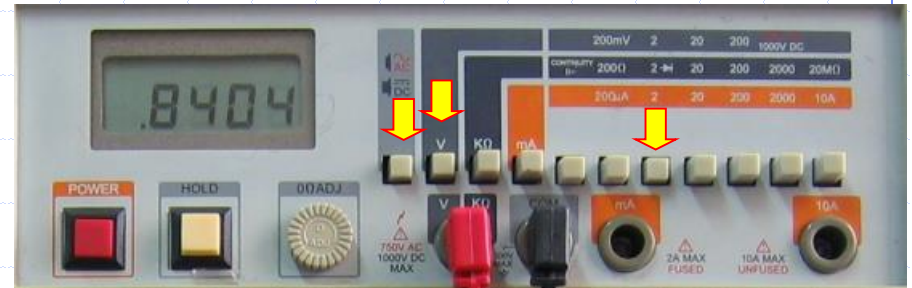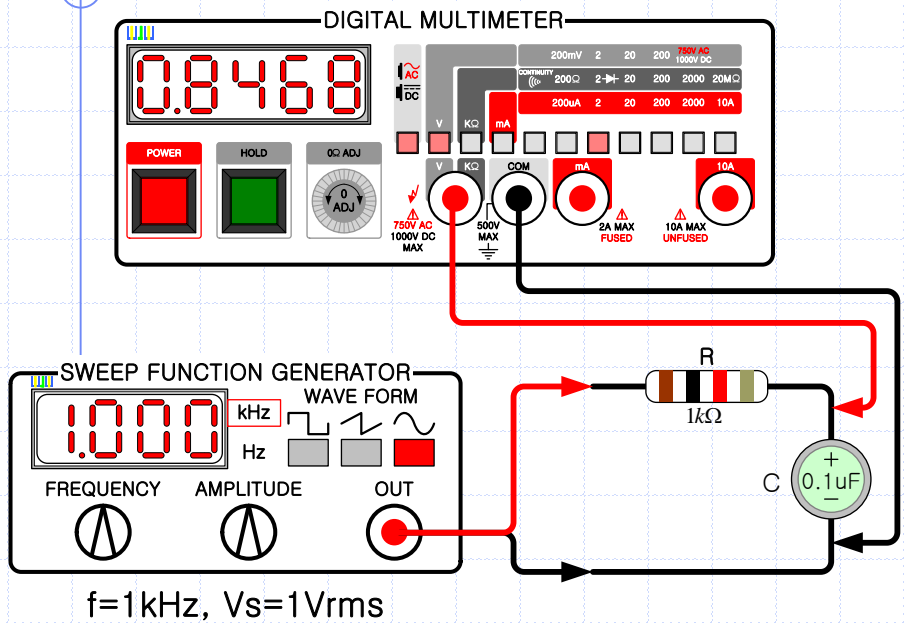


신호발생기
Function Generator

정현파
1kHz
1Vrms

GND

 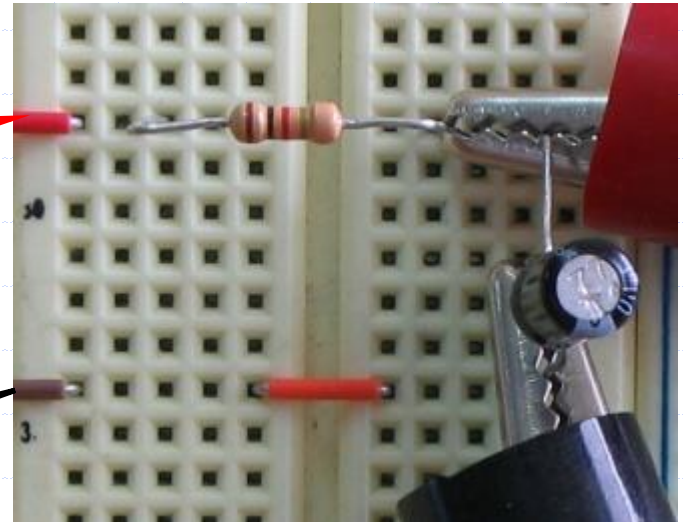

8-4. 커패시터의 리액턴스

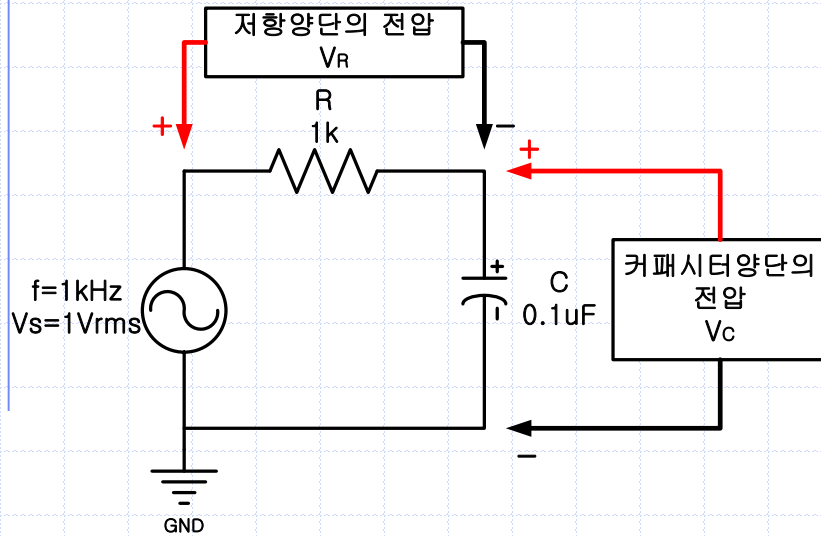

$$R = 1,000\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 1,000\text{Hz} \times 0.1 \times 10^{-6}\text{F}}$$

$$= 1591.55\Omega$$

$$Z = R - jX_C = 1,000 - j1591.55[\Omega]$$


$$= 1879.64 \angle -57.88^\circ[\Omega]$$

$$V_R = \frac{R}{R - jX_C} \times v_s = \frac{1,000[\Omega]}{1,000 - j1591.55[\Omega]} \times 1V_{rms} = \frac{1,000 \angle 0^\circ[\Omega]}{1879.64 \angle -57.88^\circ[\Omega]} \times 1V_{rms}$$

$$= 0.5319 \angle 57.88^\circ V_{rms}$$

$$V_C = \frac{jX_C}{R - jX_C} \times v_s = \frac{-j1591.55[\Omega]}{1,000 - j1591.55[\Omega]} \times 1V_{rms} = \frac{1591.55 \angle -90^\circ[\Omega]}{1879.64 \angle -57.88^\circ[\Omega]} \times 1V_{rms}$$

$$= 0.8468 \angle -32.12^\circ V_{rms}$$

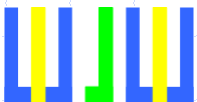

8-4. 커패시터의 리액턴스

$$V_R(\text{이론}) = 0.5319V$$

$$V_R(\text{실험}) = 0.4767V$$

$$V_C(\text{이론}) = 0.8468V$$

$$V_C(\text{실험}) = 0.8404V$$

$$I_T(\text{이론}) = \frac{V_R}{R} = \frac{0.5319V}{1k\Omega} = 0.5319mA$$


$$I_T(\text{실험}) = \frac{V_R}{R} = \frac{0.4767V}{1k\Omega} = 0.4767mA$$

$$X_C(\text{이론}) = \frac{V_C}{I_T} = \frac{0.8468V}{0.5319mA} = 1592\Omega$$



$$X_C(\text{실험}) = \frac{V_C}{I_T} = \frac{0.8404V}{0.4767mA} = 1762.95\Omega$$

$$\begin{aligned} C(\text{이론}) &= \frac{1}{2\pi f X_C} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 1,000Hz \times 1592\Omega} \\ &= 0.1\mu F \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned} C(\text{실험}) &= \frac{1}{2\pi f X_C} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 1,000Hz \times 1762.95\Omega} \\ &= 0.0903\mu F \end{aligned}$$





8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성

 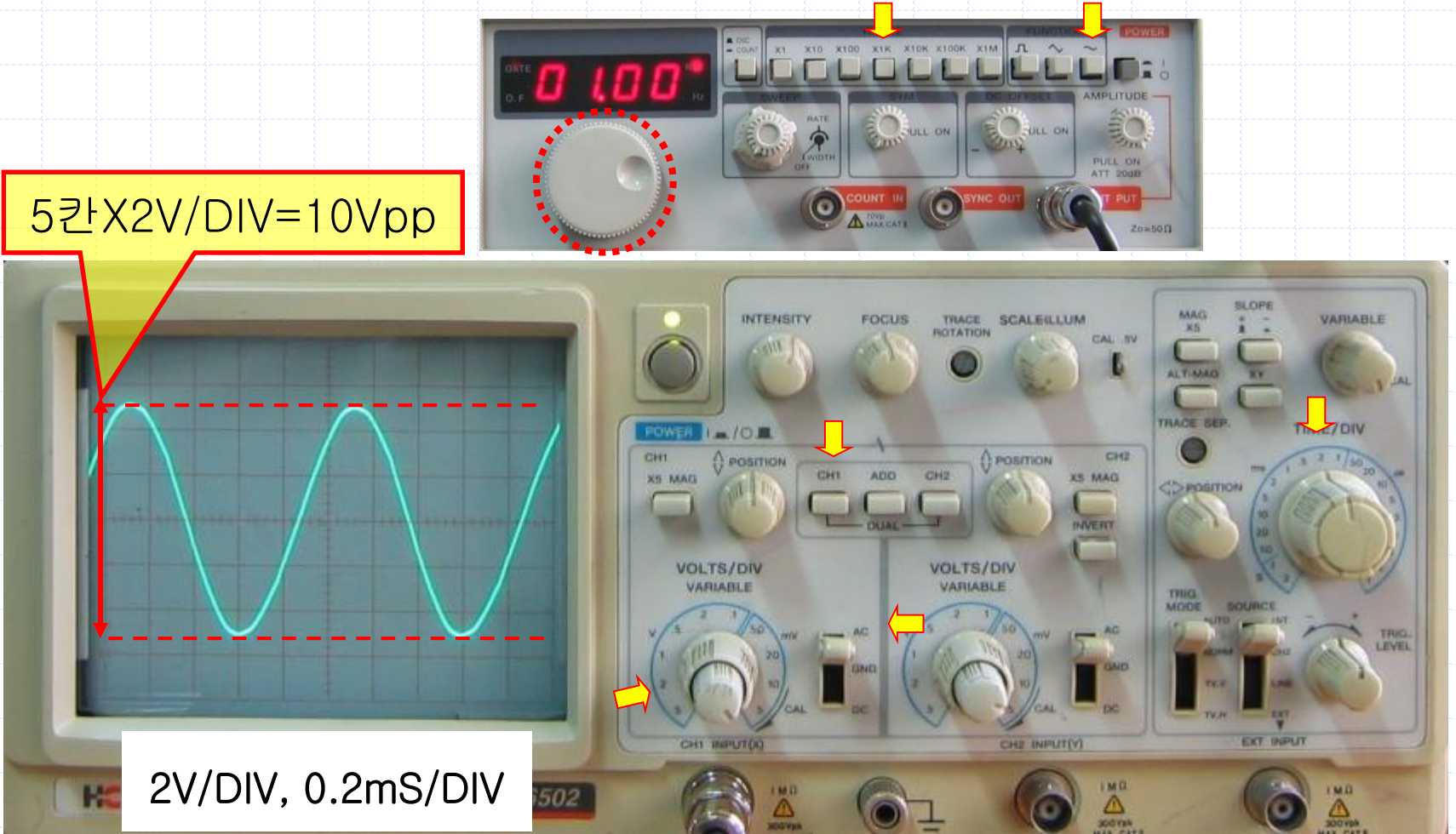


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성

 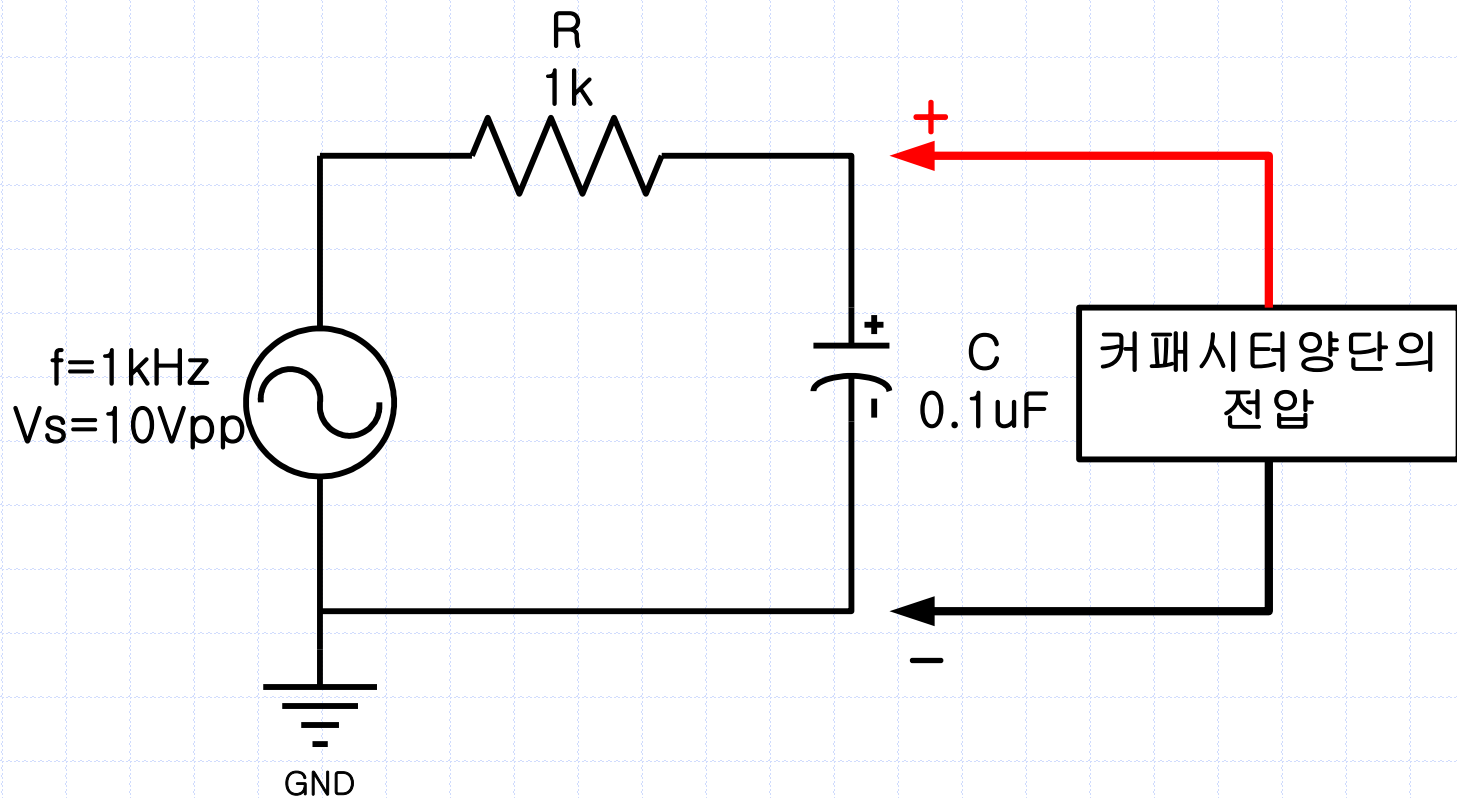- 다음과 같이 회로를 연결하고, 커패시터 양단의 전압을 오실로스코프를 사용하여 측정하라.



8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성

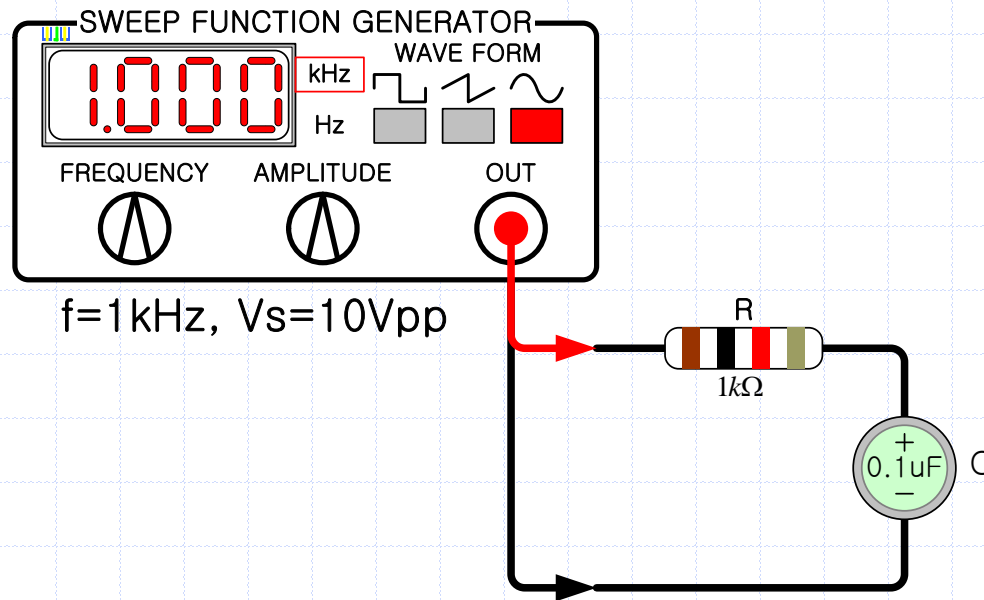


신호발생기


Function Generator

정현파
1kHz
10Vpp


GND

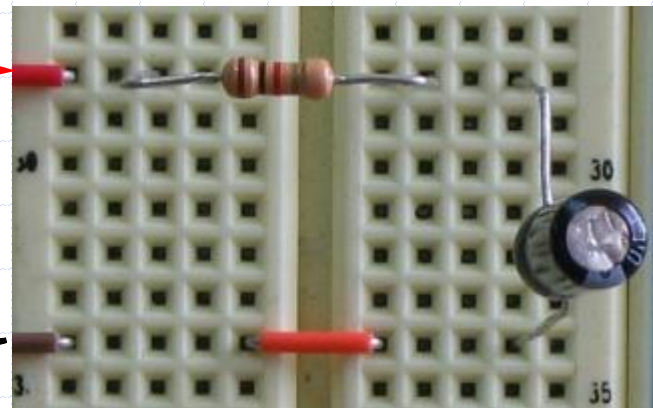


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성

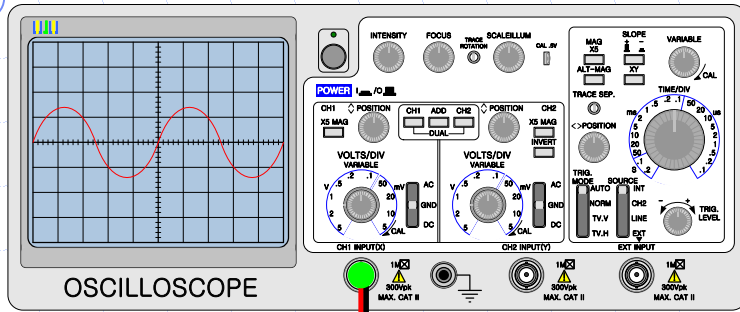

4.4칸 X 2V/DIV = 8.8Vpp

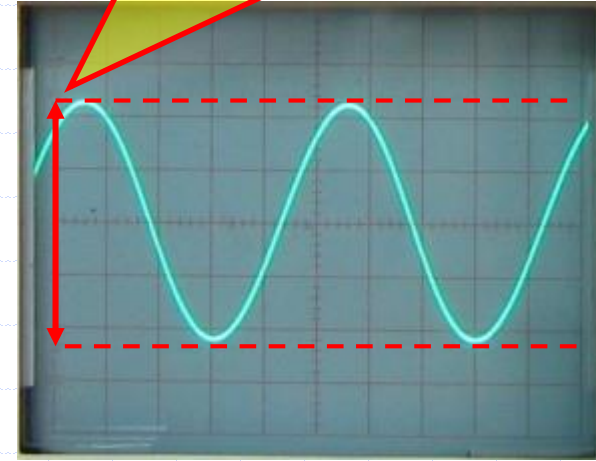

1V/DIV, 0.2mS/DIV


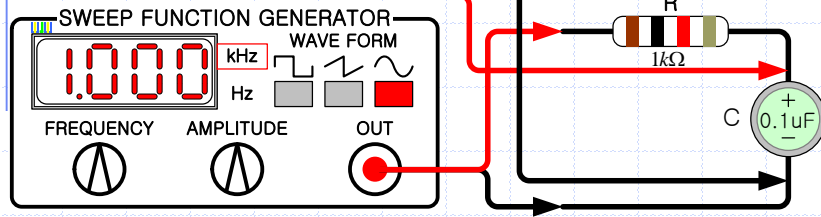


f=1kHz, Vs=1Vrms

신호발생기
Function Generator


정현파
1kHz
10Vpp

GND

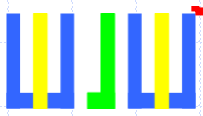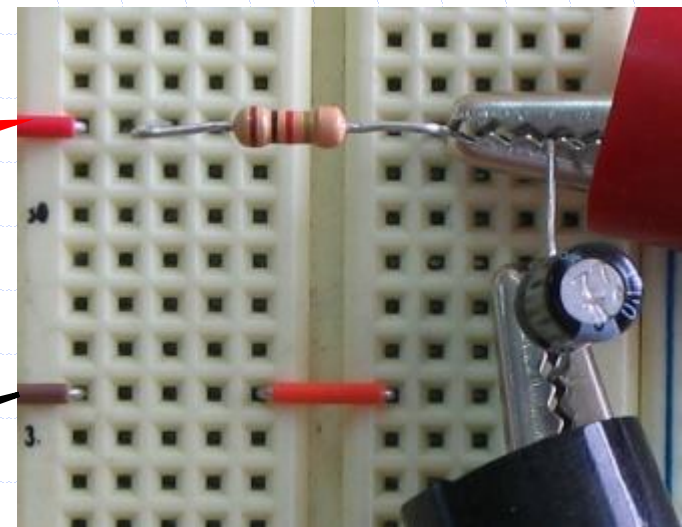


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 10kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

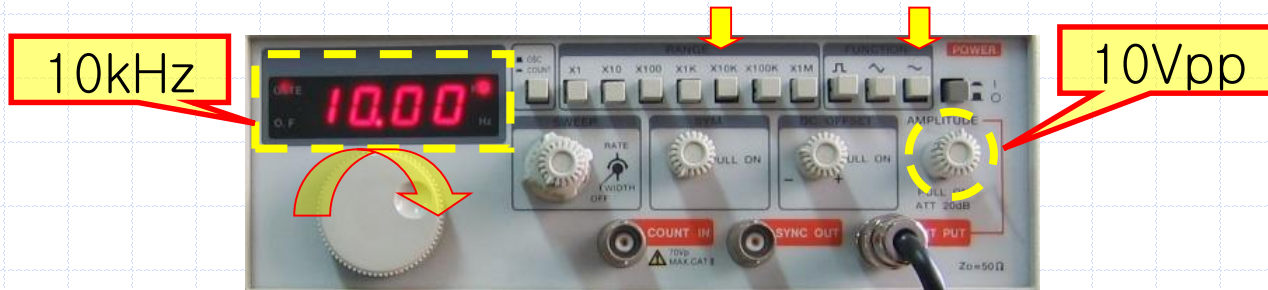
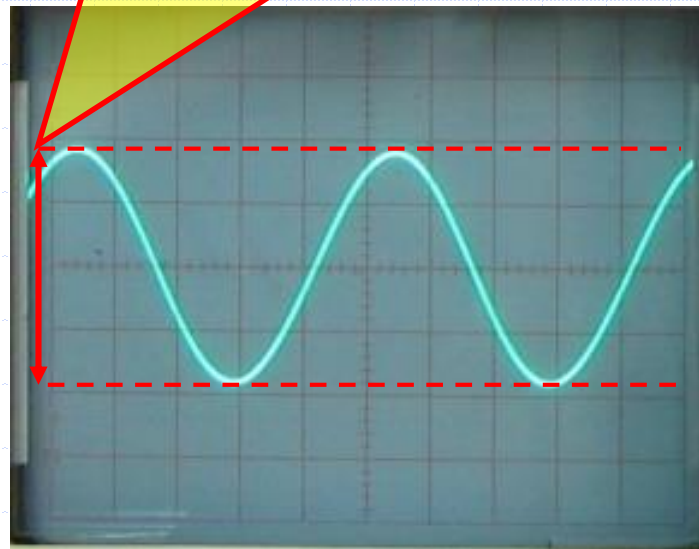
$$V_c : 3.6\text{칸} \times 0.5\text{V/DIV} = 1.8\text{Vpp}$$




0.5V/DIV, 20uS/DIV

 


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 20kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

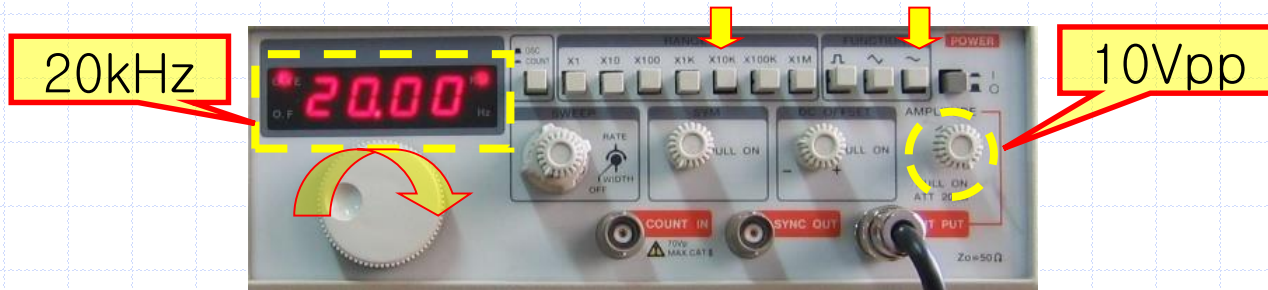
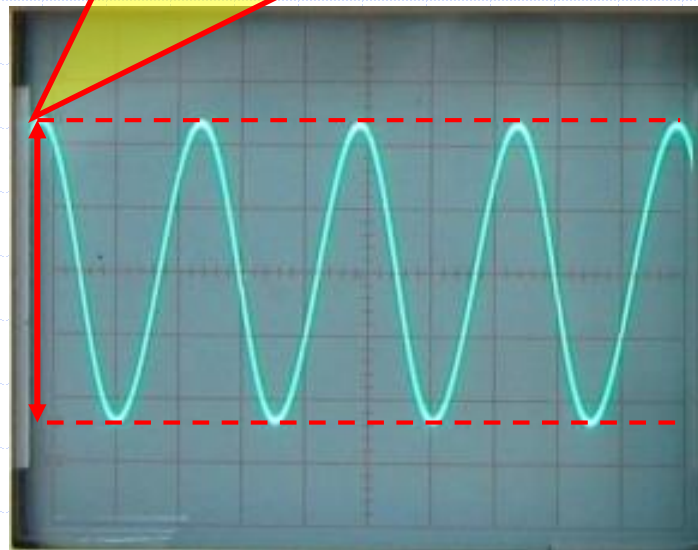
$$V_c : 4.4\text{칸} \times 0.2\text{V/DIV} = 0.88\text{Vpp}$$




0.2V/DIV, 20 μ S/DIV

 


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 40kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

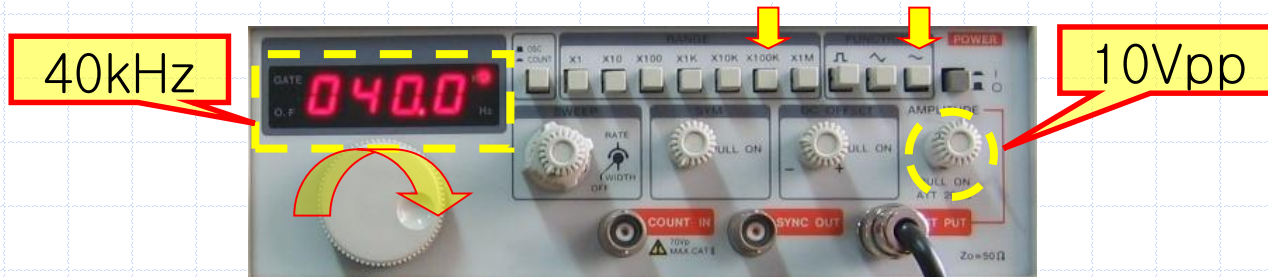
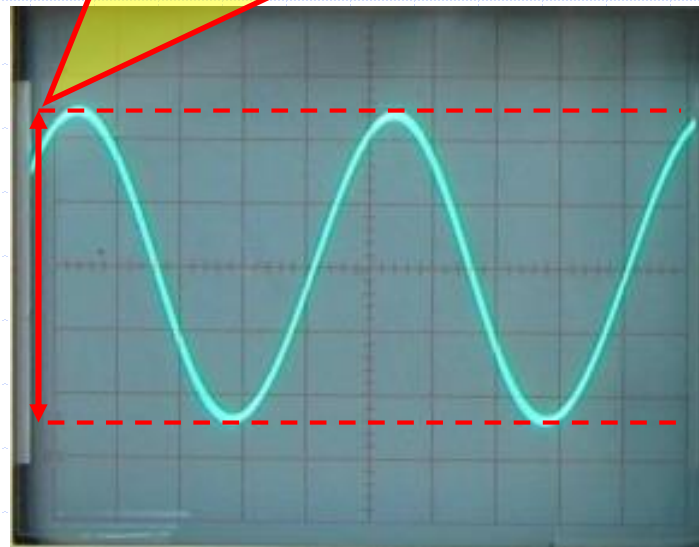
$$V_c : 4.8\text{칸} \times 0.1\text{V/DIV} = 0.48\text{Vpp}$$




0.1V/DIV, 5uS/DIV

 


8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 80kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

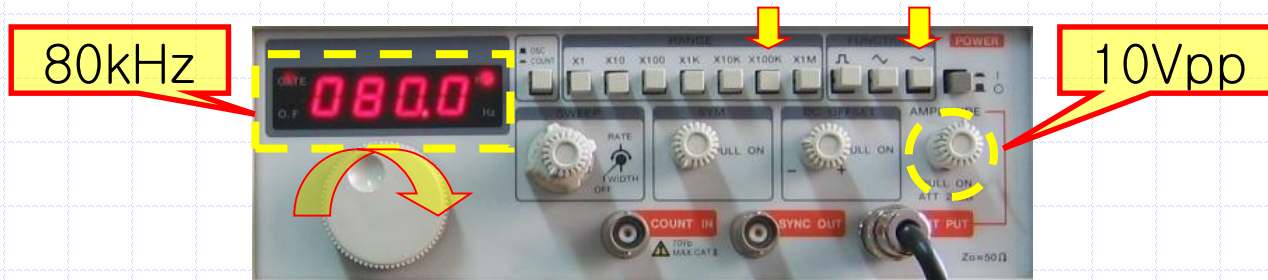
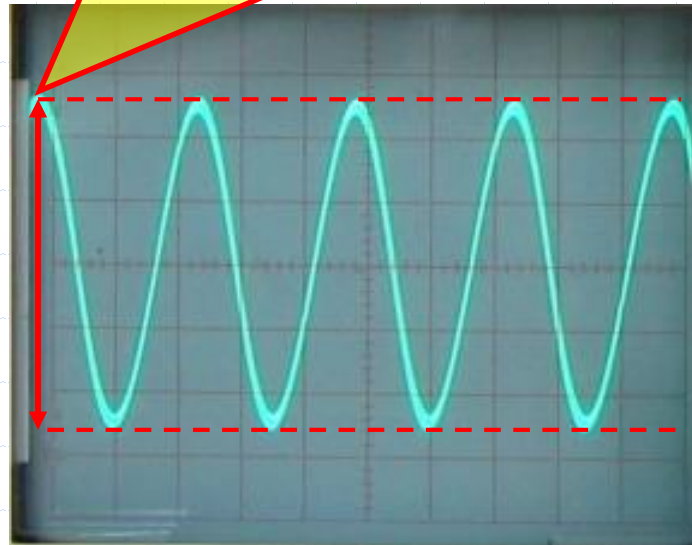
$$V_c : 5.2\text{칸} \times 50\text{mV/DIV} = 0.26\text{Vpp}$$




50mV/DIV, 2uS/DIV

 

8-5A. 주파수에 따른 커패시터의 특성


V_C 의 변화를 2V/DIV의 같은 크기로 비교

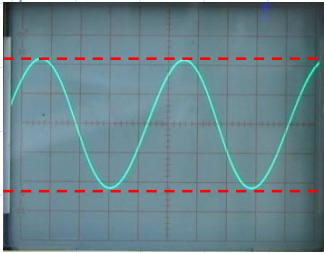

1kHz

이론 : 8.47Vpp


실험 : 8.80Vpp

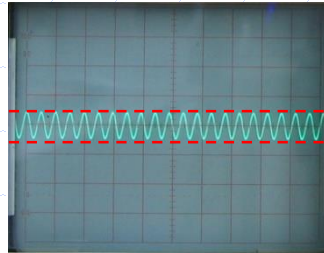

10kHz

이론 : 1.57Vpp


실험 : 1.80Vpp

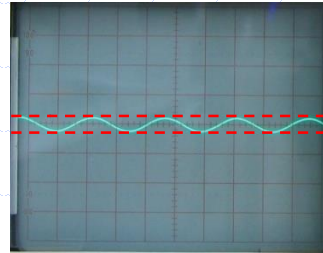

20kHz

이론 : 0.794Vpp


실험 : 0.88Vpp

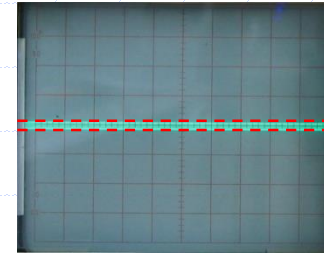

40kHz

이론 : 0.398Vpp


실험 : 0.48Vpp

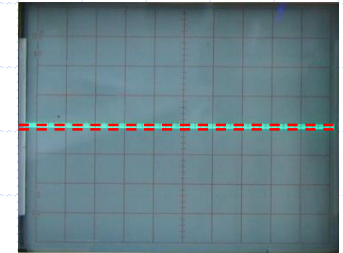

80kHz



이론 : 0.199Vpp

실험 : 0.26Vpp

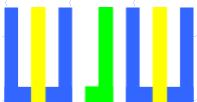


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성

 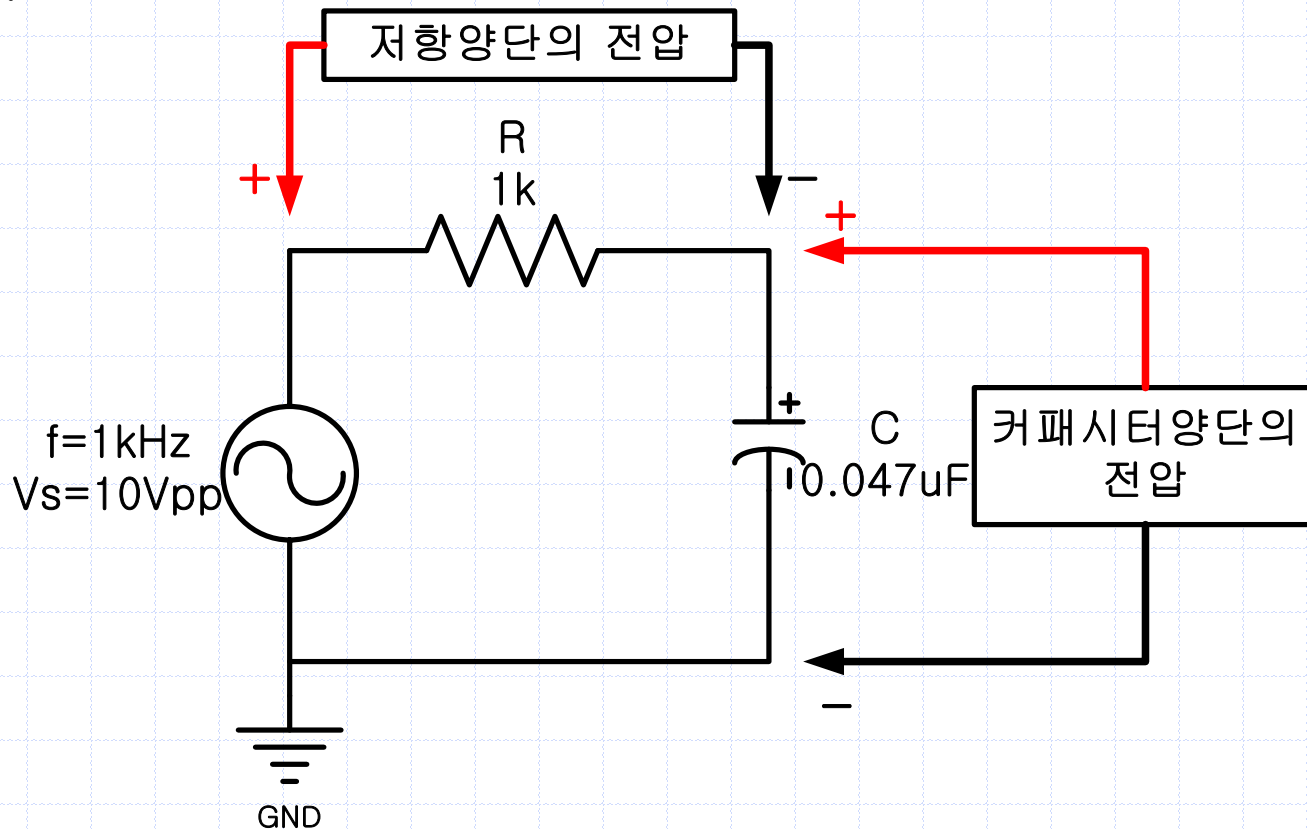- ✓ 앞의 실험을 커패시터를 $0.047\mu\text{F}$ 으로 바꾸어서 측정하라.




8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성

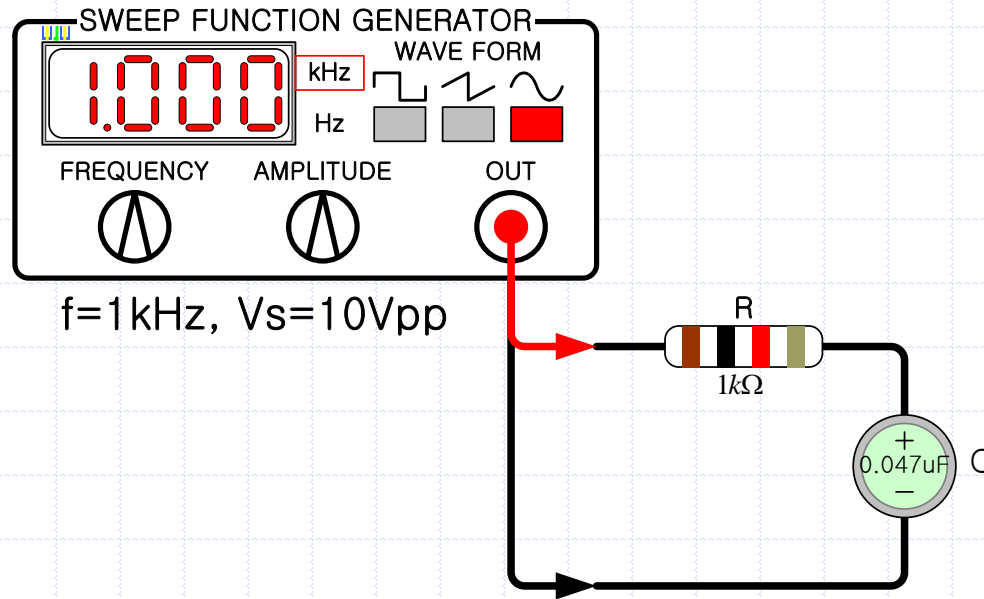


신호발생기
Function Generator

정현파
1kHz
10Vpp


GND

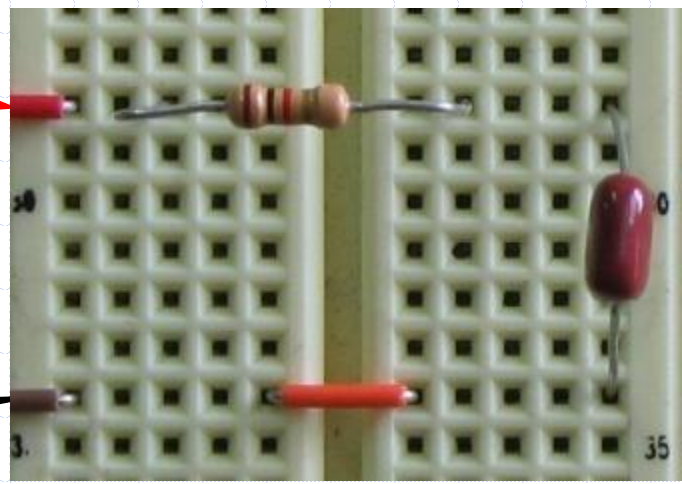


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성

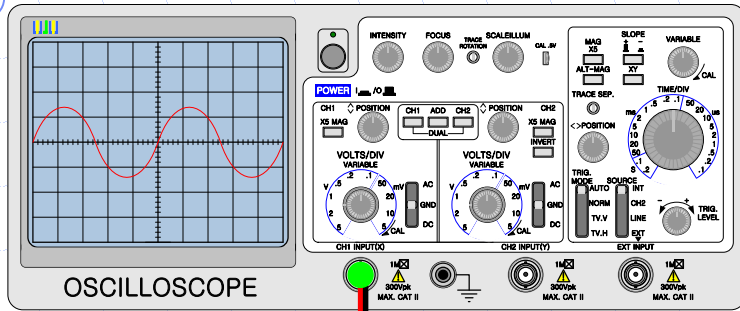

4.8칸 X 2V/DIV = 9.6Vpp

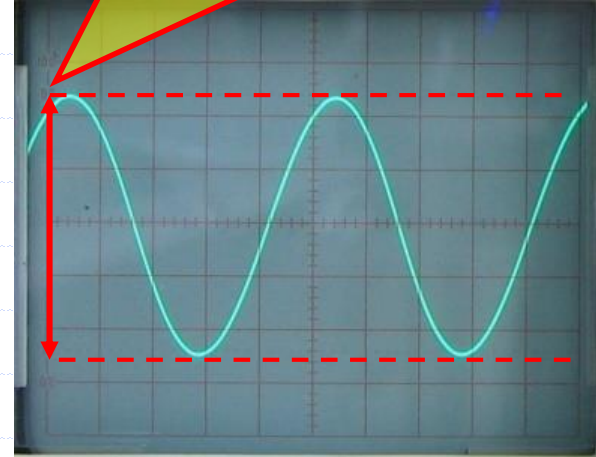

2V/DIV, 0.2mS/DIV


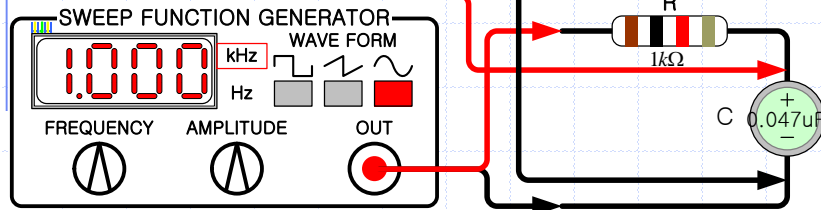


f=1kHz, Vs=1Vrms

신호발생기
Function Generator


정현파
1kHz
10Vpp

GND

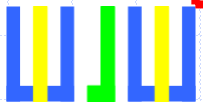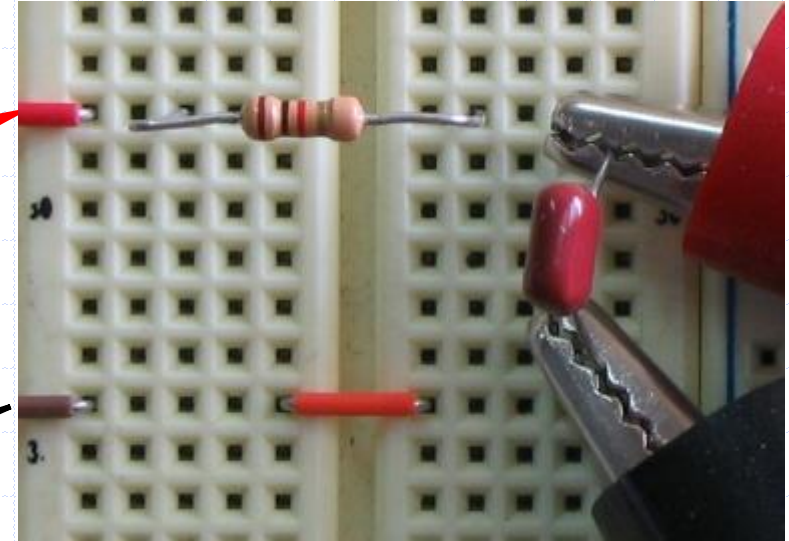


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 10kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

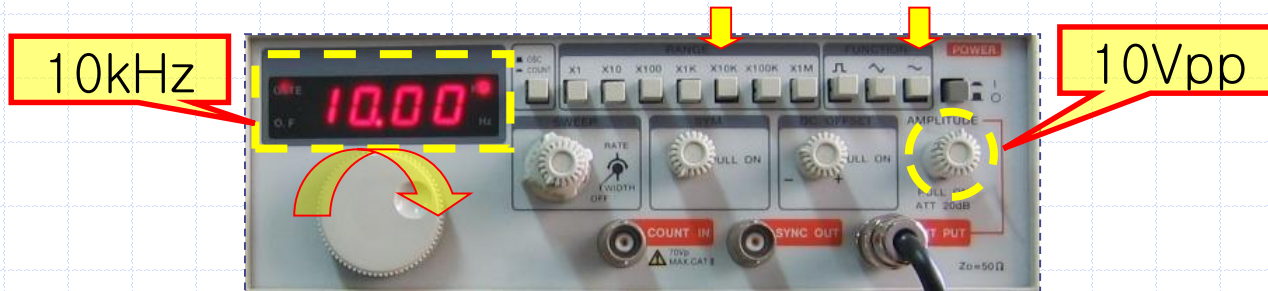
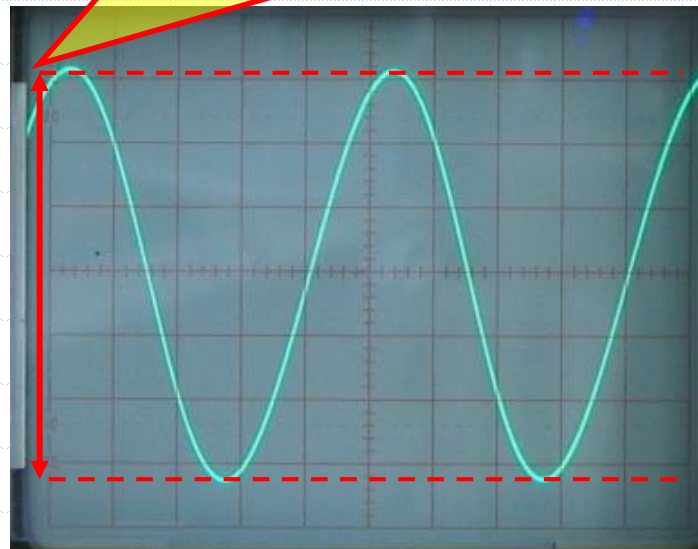
$$V_c : 6.5\text{칸} \times 0.5\text{V/DIV} = 3.25\text{Vpp}$$




0.5V/DIV, 20 μ S/DIV

 


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 20kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

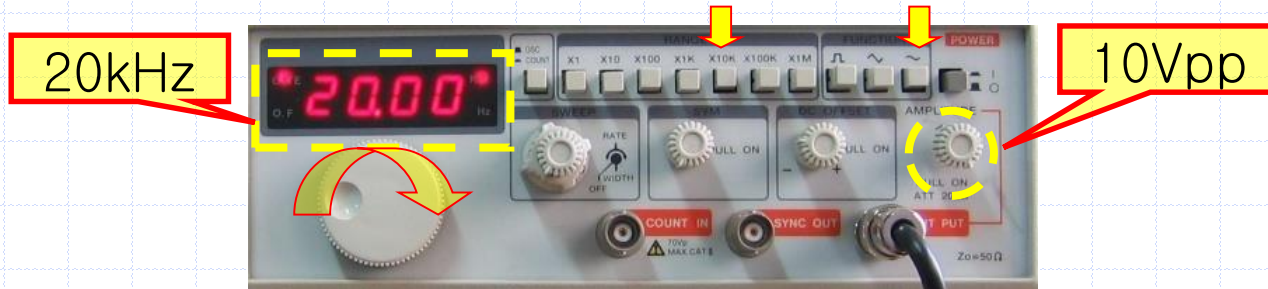
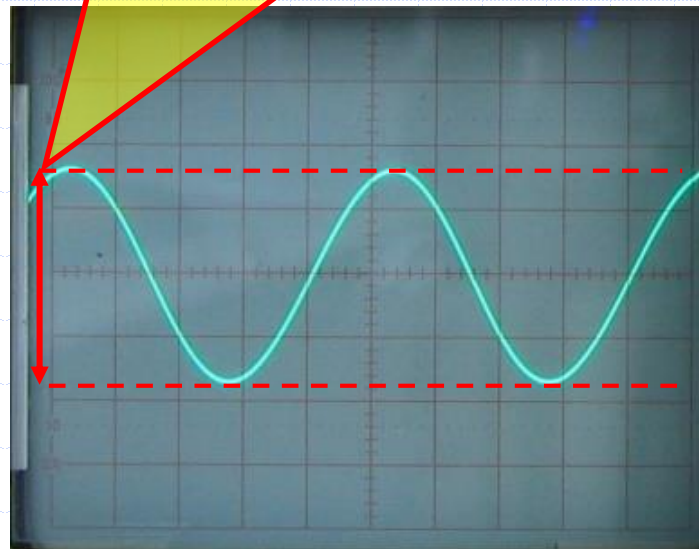
$$V_c : 3.3\text{칸} \times 0.5\text{V/DIV} = 1.65\text{Vpp}$$




0.5V/DIV, 10uS/DIV

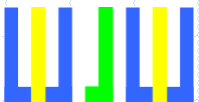


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 40kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

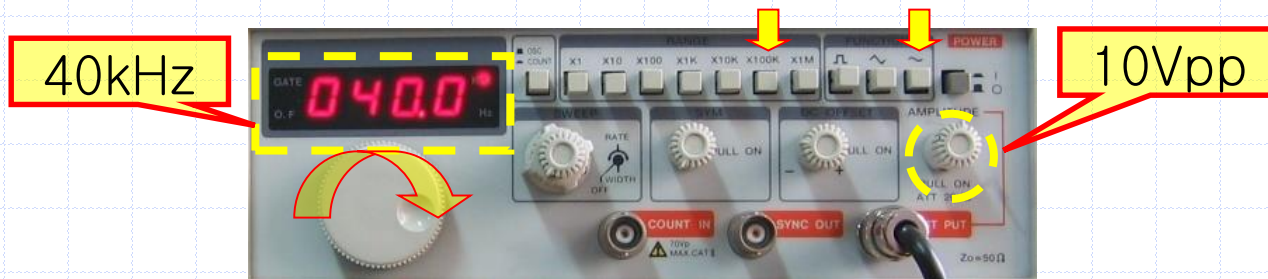
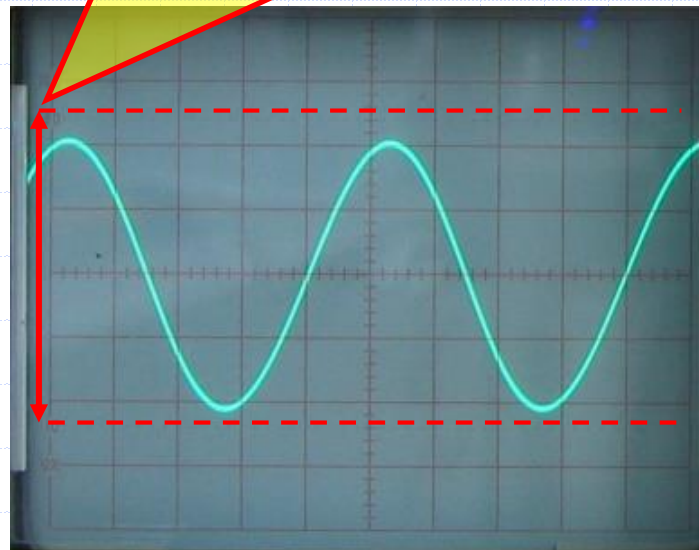
$$V_c : 4.2\text{칸} \times 0.2\text{V/DIV} = 0.84\text{Vpp}$$




0.2V/DIV, 5uS/DIV

 


8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성


- ✓ 주파수를 80kHz로 변경하고, 측정을 반복한다.

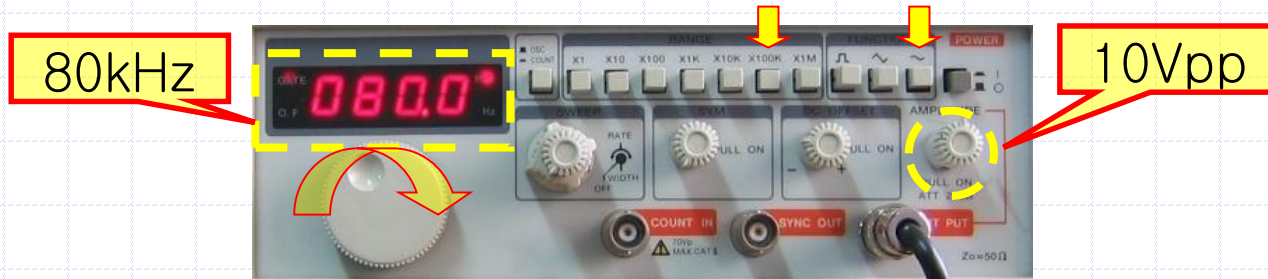
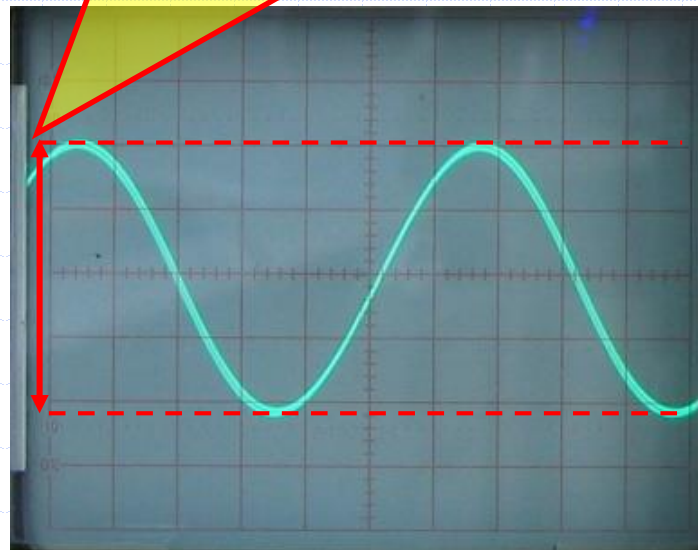
$$V_c : 4.2\text{칸} \times 0.1\text{V/DIV} = 0.42\text{Vpp}$$




0.1V/DIV, 2 μ S/DIV

 

8-5B. 주파수에 따른 커패시터의 특성

V_C 의 변화를 2V/DIV의 같은 크기로 비교

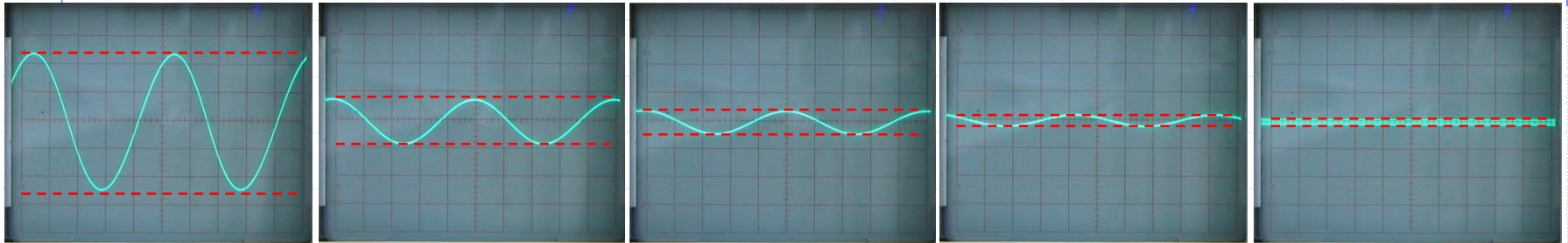


1kHz
이론 : 9.59Vpp
실험 : 9.60Vpp

10kHz
이론 : 3.21Vpp
실험 : 3.25Vpp

20kHz
이론 : 1.67Vpp
실험 : 1.65Vpp



40kHz
이론 : 0.84Vpp
실험 : 0.84Vpp

80kHz
이론 : 0.338Vpp
실험 : 0.420Vpp


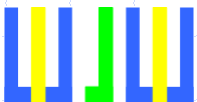


 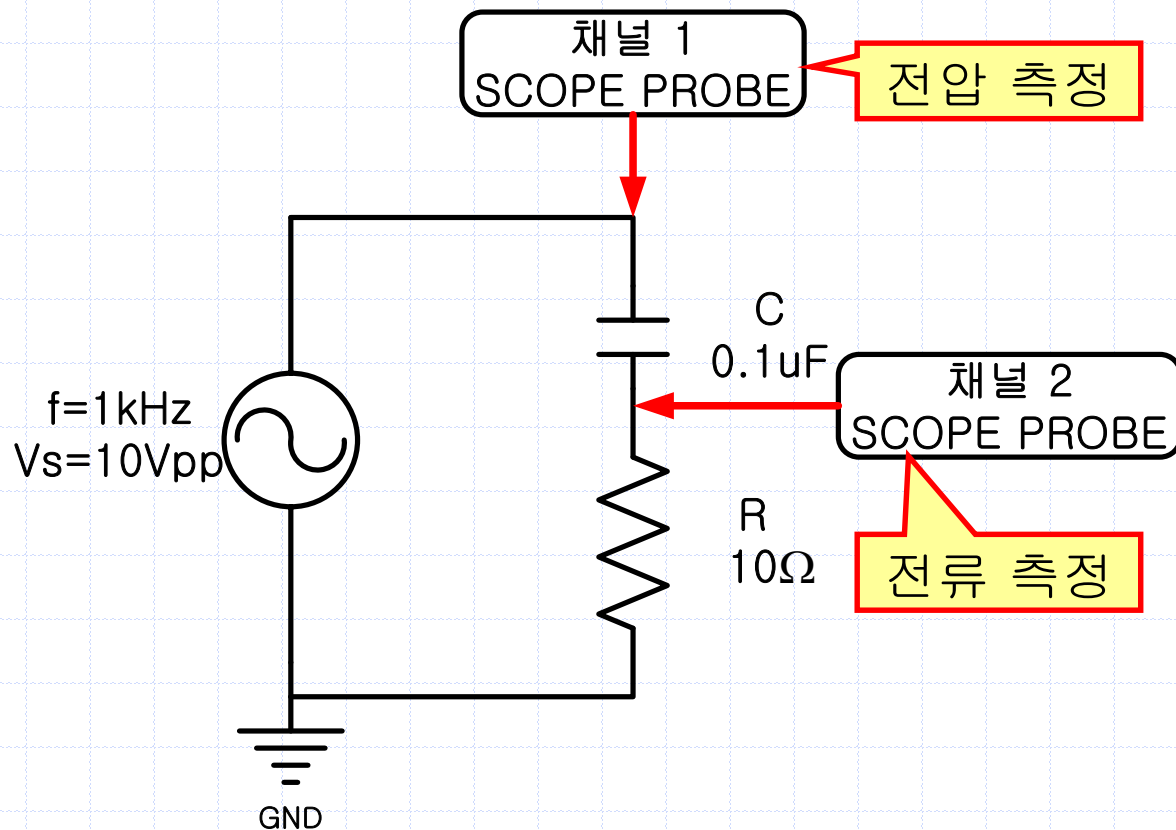8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차



- 아래와 같이 회로를 연결하고, 오실로스코프의 CH 1과 CH 2를 이용하여 측정하라.



8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

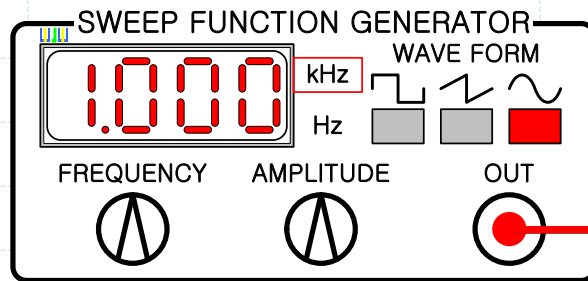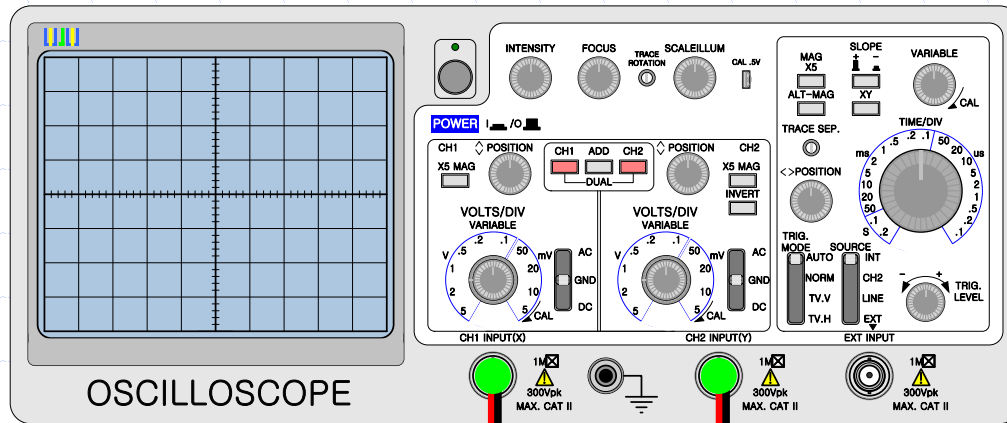

$f=1\text{kHz}$, $V_s=10\text{Vpp}$

 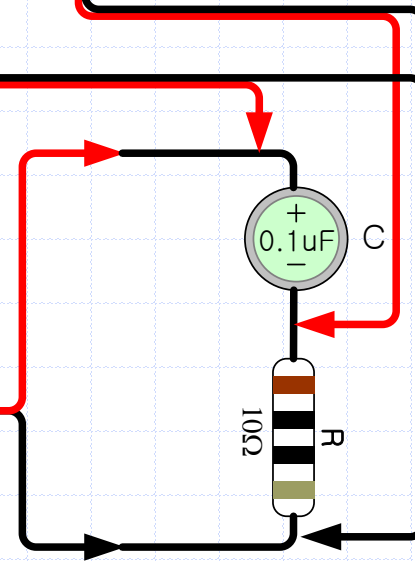

8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

신호발생기

Function Generator

정현파
1kHz
10Vpp


GND




CH 1

CH 2

 
오실로스코프는 전압만을 측정하는 장비이므로 전류를 측정하고자 10Ω의 저항을 넣어 전류의 파형을 전압으로 측정함.



8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

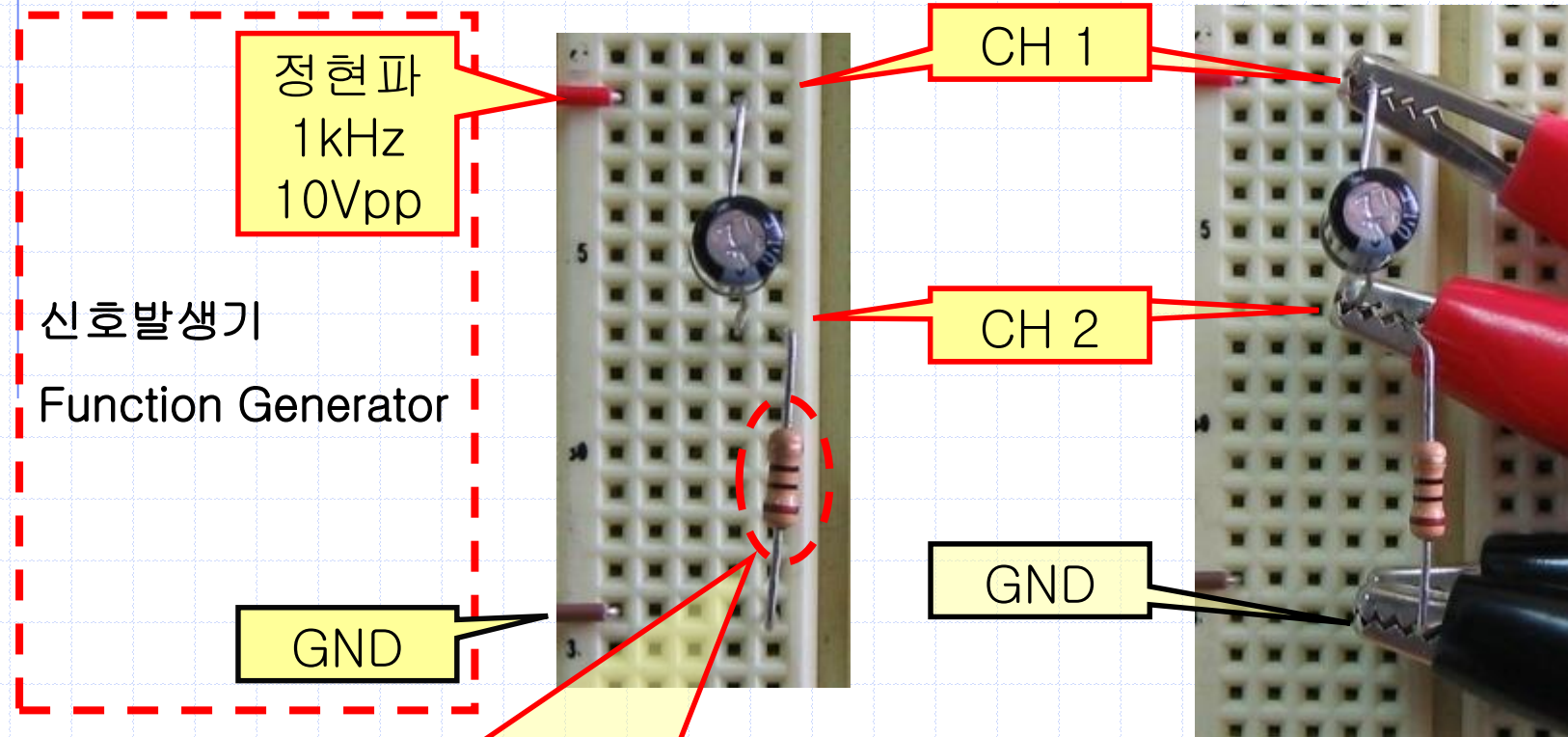


 
오실로스코프는 전압만을 측정하는 장비이므로 전류를 측정하고자 10Ω의 저항을 넣어 전류의 파형을 전압으로 측정함.




8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차



CH 1 : 전압 파형 CH 2 : 전류 파형

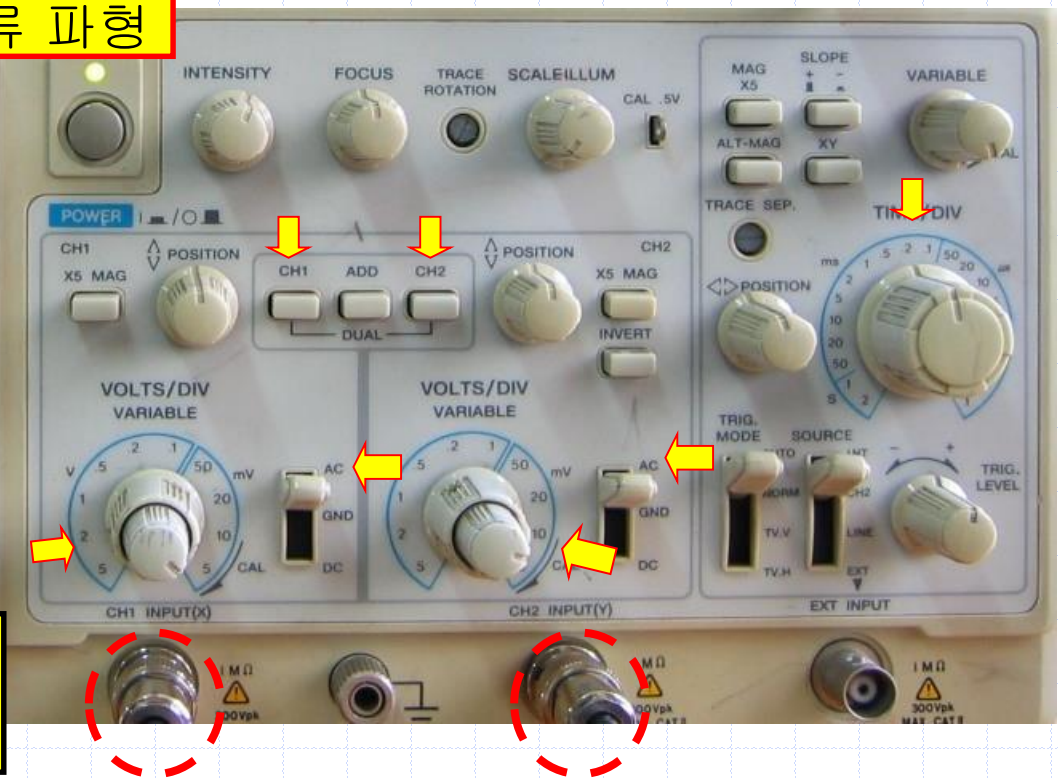
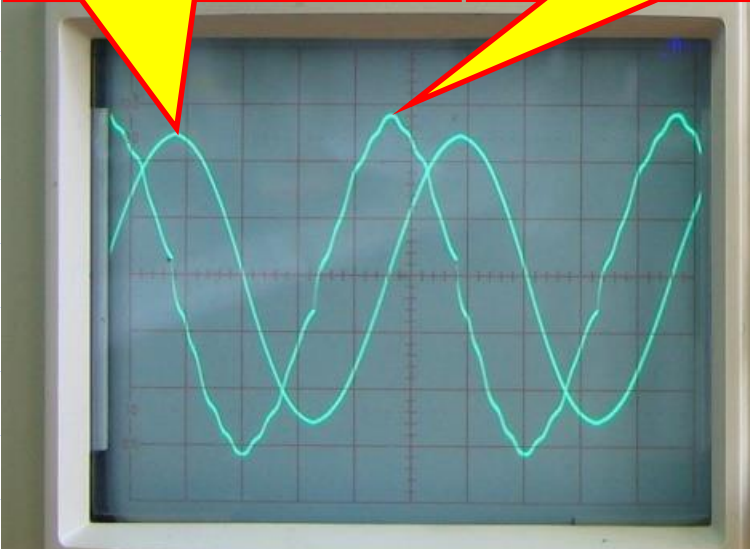


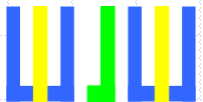CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 10mV/DIV
Time : 0.2mS/DIV





8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

✓ 위상차를 측정하라.

 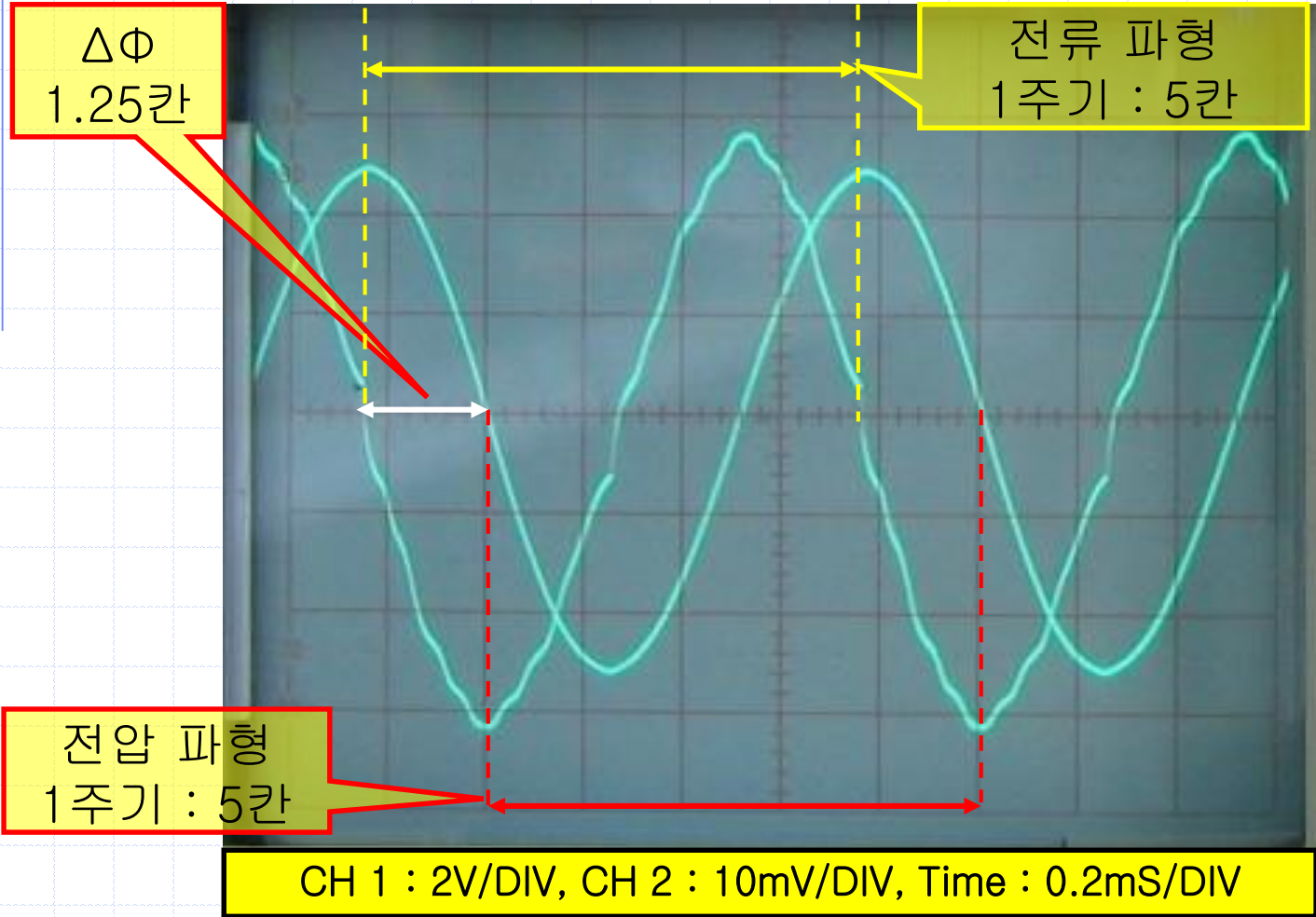

8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

✓ 전압과 전류의 크기

 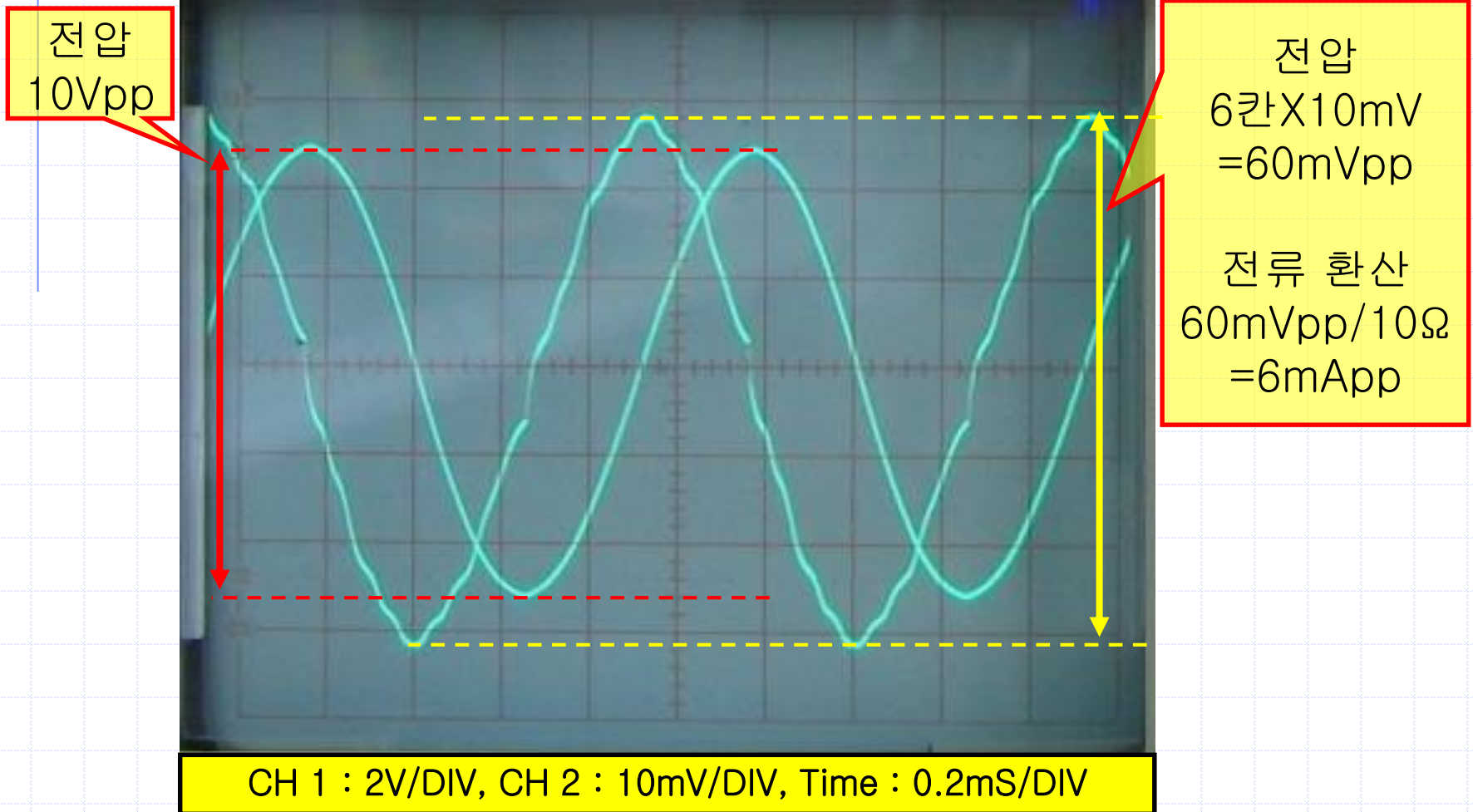

8-6. 커패시터의 전압, 전류 위상차

✓ 위상차

$$1T = 5\text{칸} \times 0.2\text{mSec} = 1\text{mSec}$$

$$\Delta t = 1.25\text{칸} \times 0.2\text{mSec} = 0.25\text{mSec}$$

$$1\text{mSec} : 0.25\text{mSec} = 360^\circ : \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = 90^\circ$$


✓ 전압과 전류의 크기

$$\begin{aligned} X_C &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 1,000\text{Hz} \times 0.1 \times 10^{-6}\text{F}} \\ &= 1591.55\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z &= -jX_C = -j1591.55[\Omega] \\ &= 1591.55\angle -90^\circ[\Omega] \end{aligned}$$



$$v_S = 10V_{PP}\angle 0^\circ$$
 
$$\begin{aligned} i_C &= \frac{v_S}{Z} = \frac{10V_{PP}\angle 0^\circ}{1591.55\angle -90^\circ[\Omega]} \\ &= 6.283\text{mA}_{PP}\angle 90^\circ \end{aligned}$$



8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 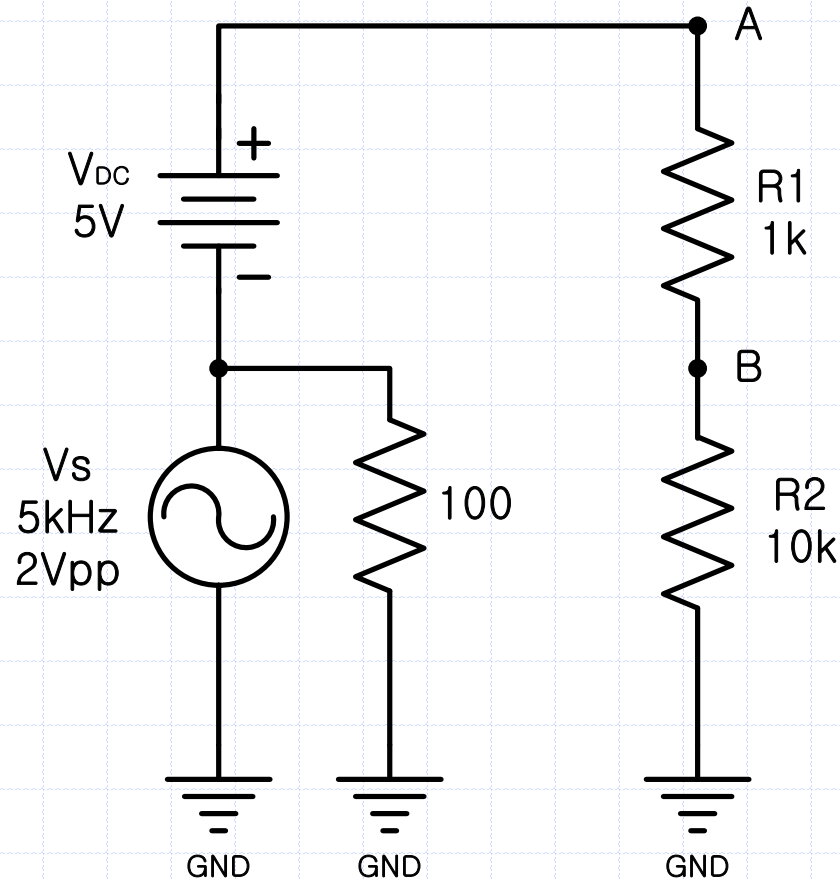- 다음과 같이 회로를 연결하고, 오실로스코프를 이용하여 각 지점 (V_A , V_B) 의 전압을 측정한다.



8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

+5V


직류전원장치
DC Power Supply

GND

정현파
1kHz
10Vpp


신호발생기
Function Generator

GND


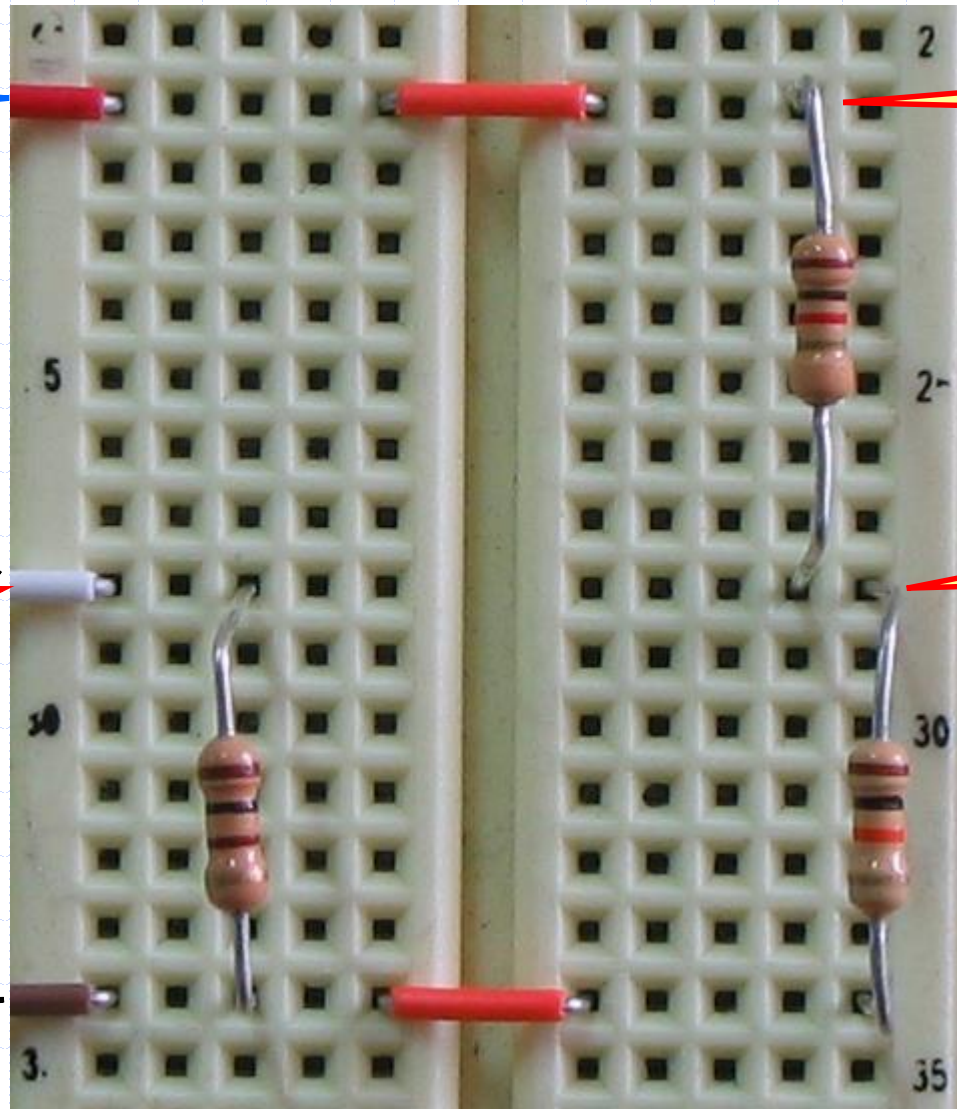


A



B

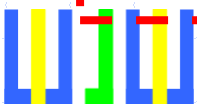

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 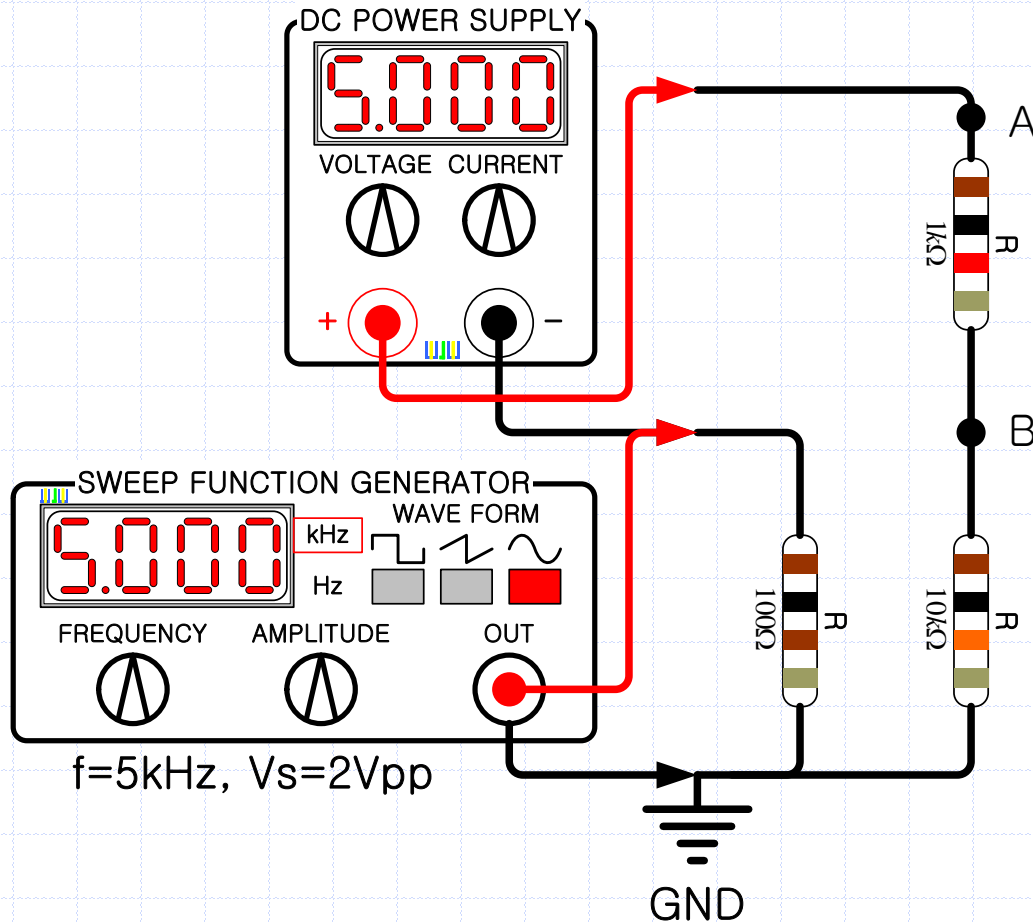

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 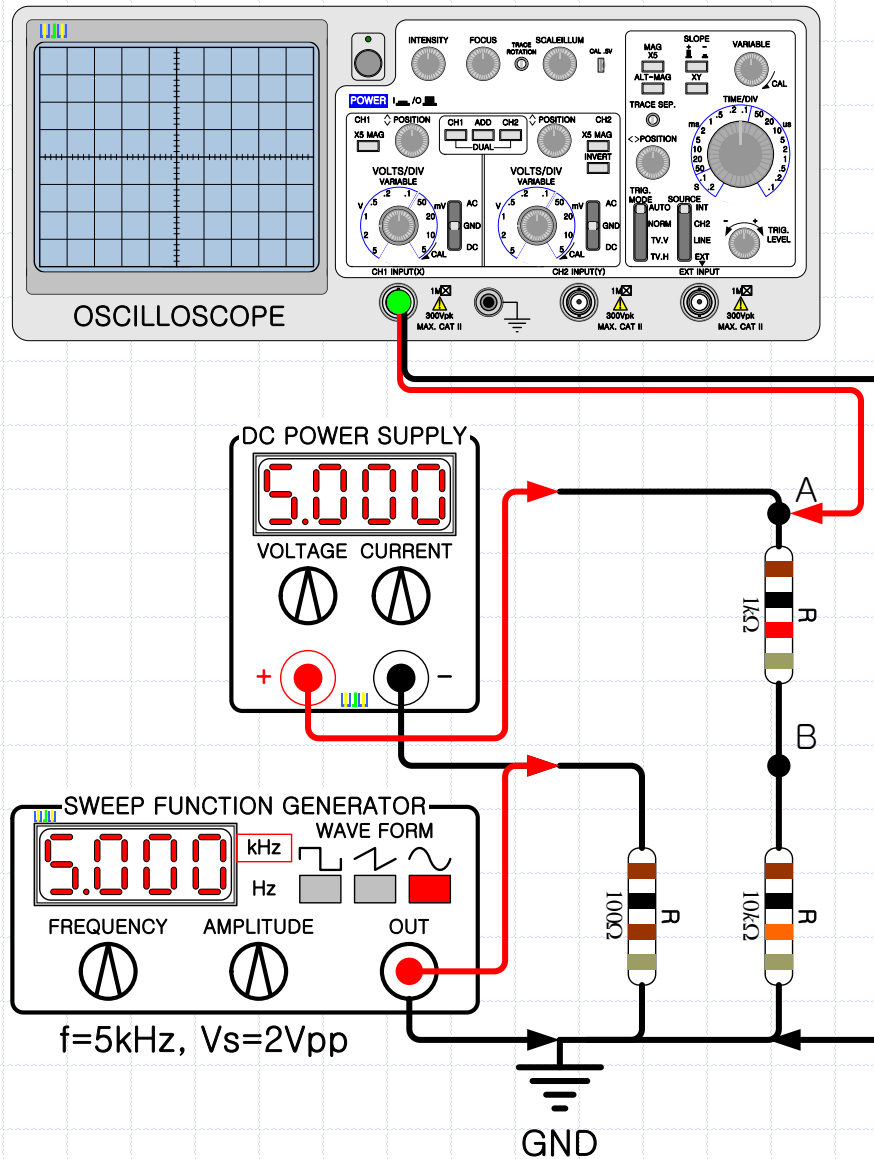

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

+5V



직류전원장치
DC Power Supply

GND

정현파
1kHz
10Vpp

신호발생기
Function Generator

GND

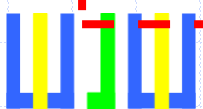
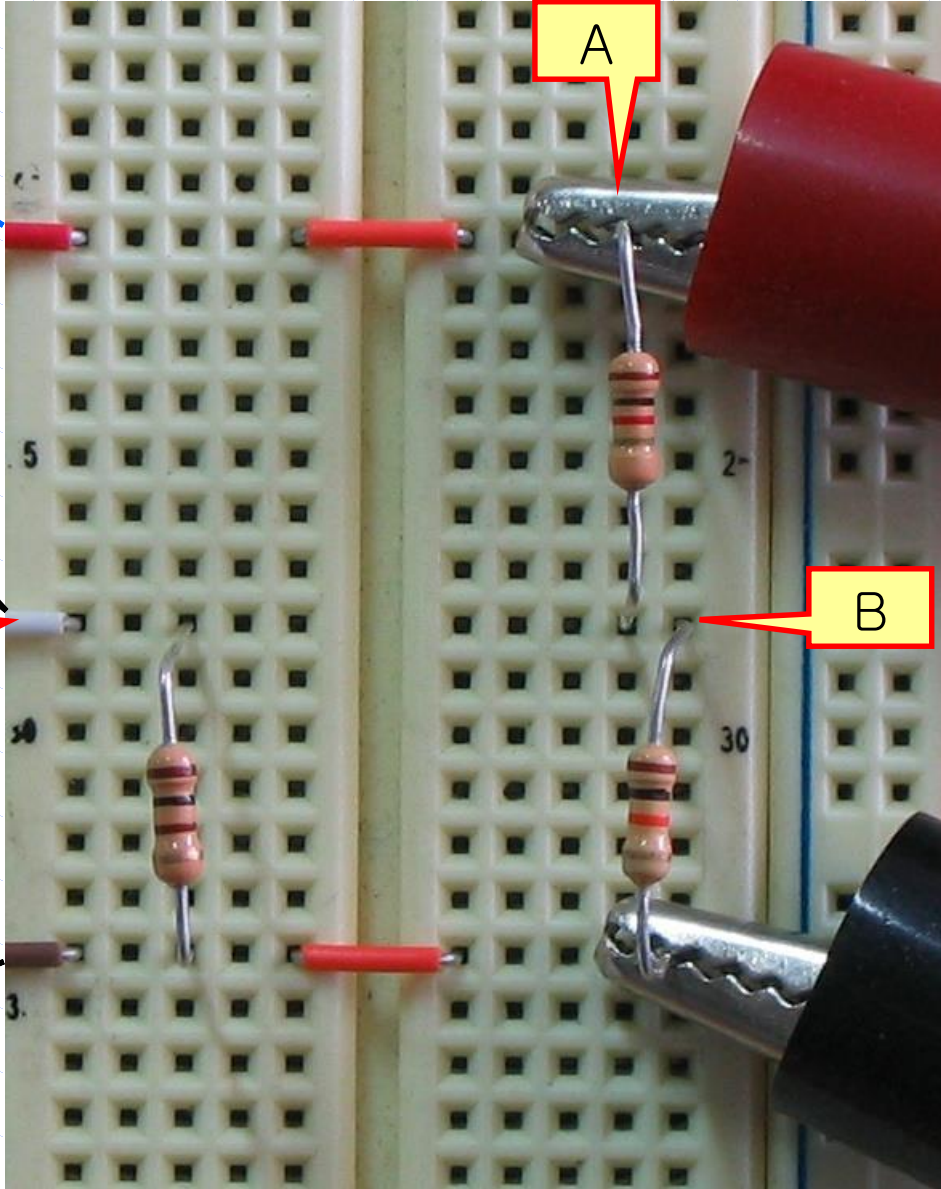


8-7A. 커패시터의 바이패스 특성


✓ AC 측정

5kHz

2Vpp

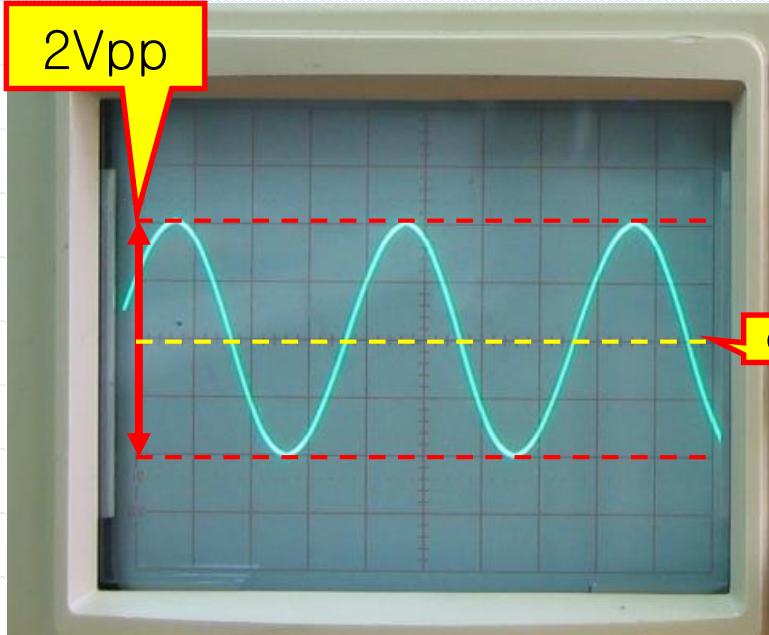
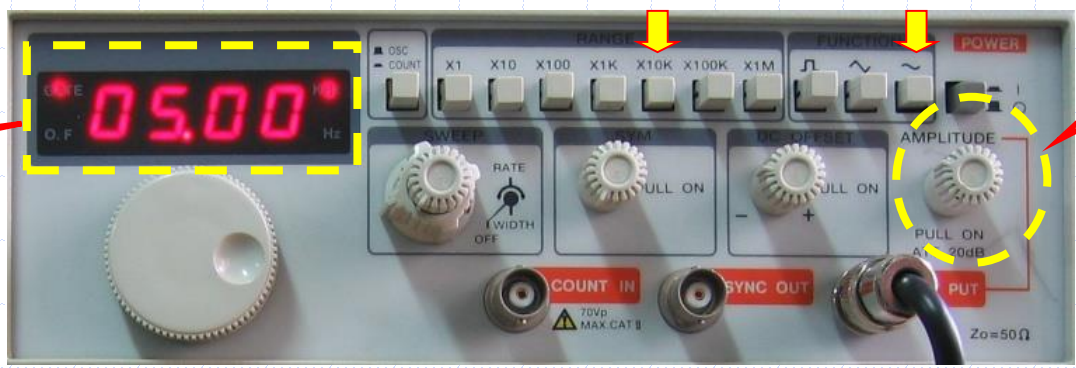


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

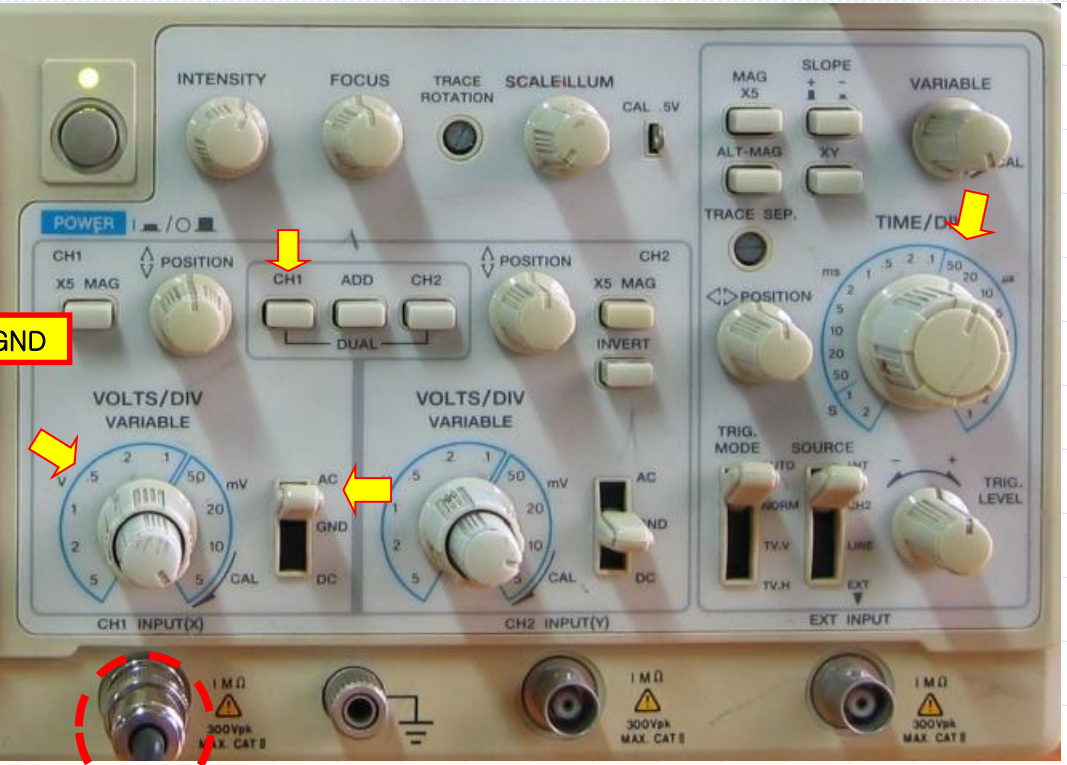

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 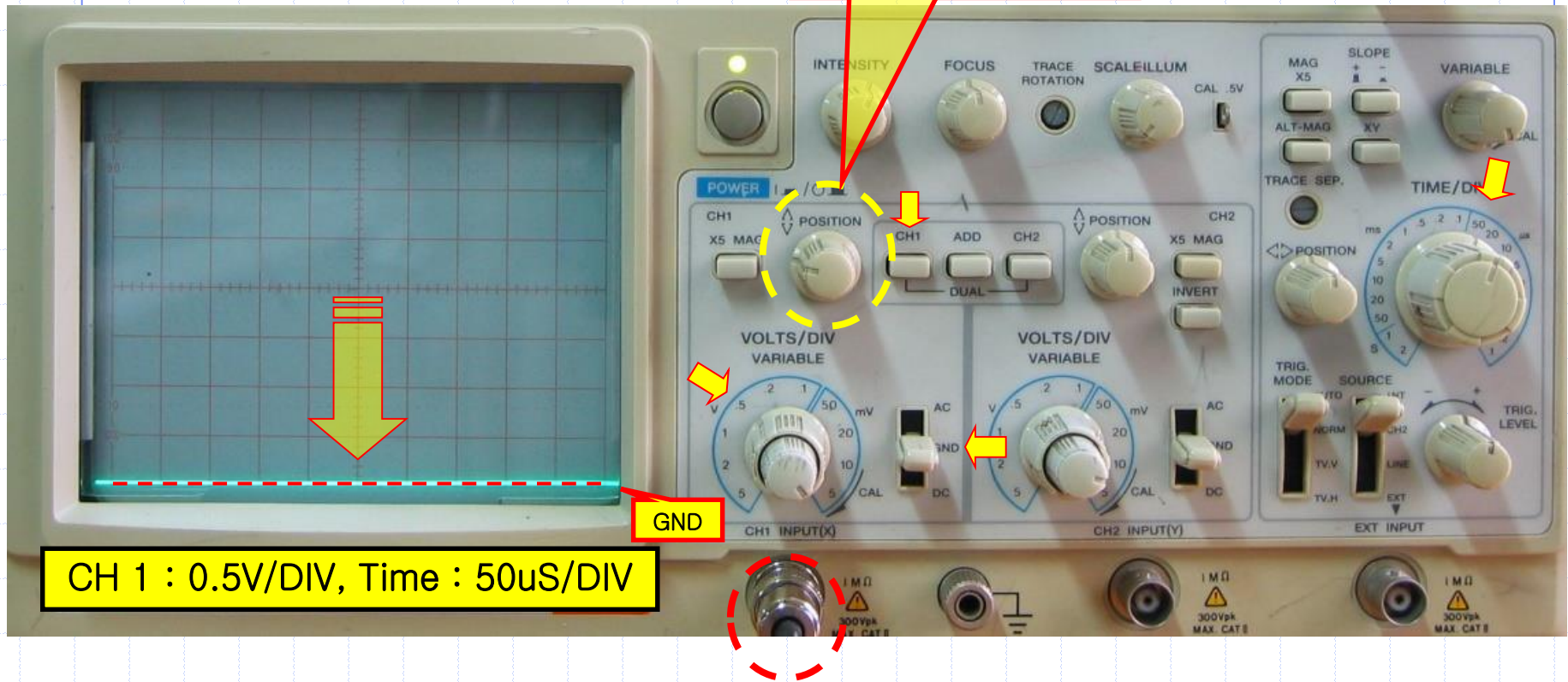
- ✓ AC + DC 측정을 위하여 CH 1 의 결합을 GND 로 하고, 기준을 아래로 조정한다.




8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC + DC 측정



5kHz

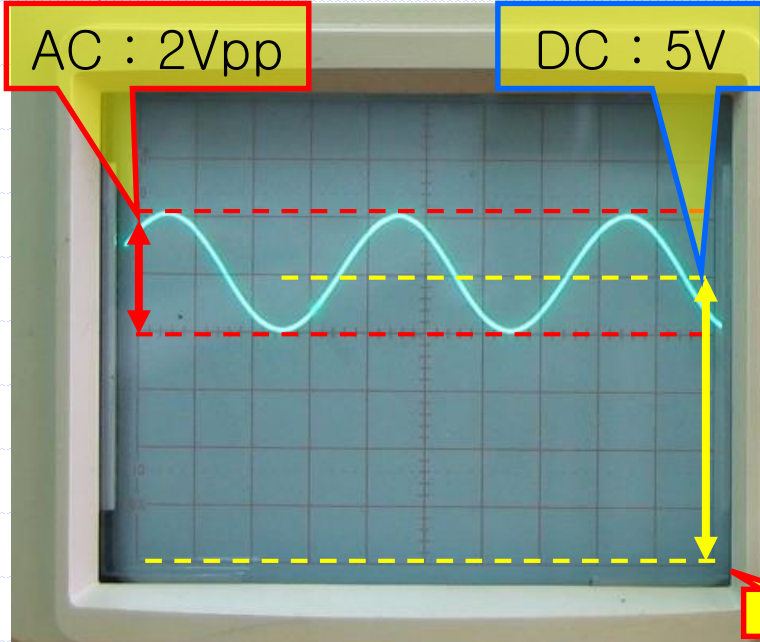



CH 1 : 1V/DIV, Time : 50uS/DIV

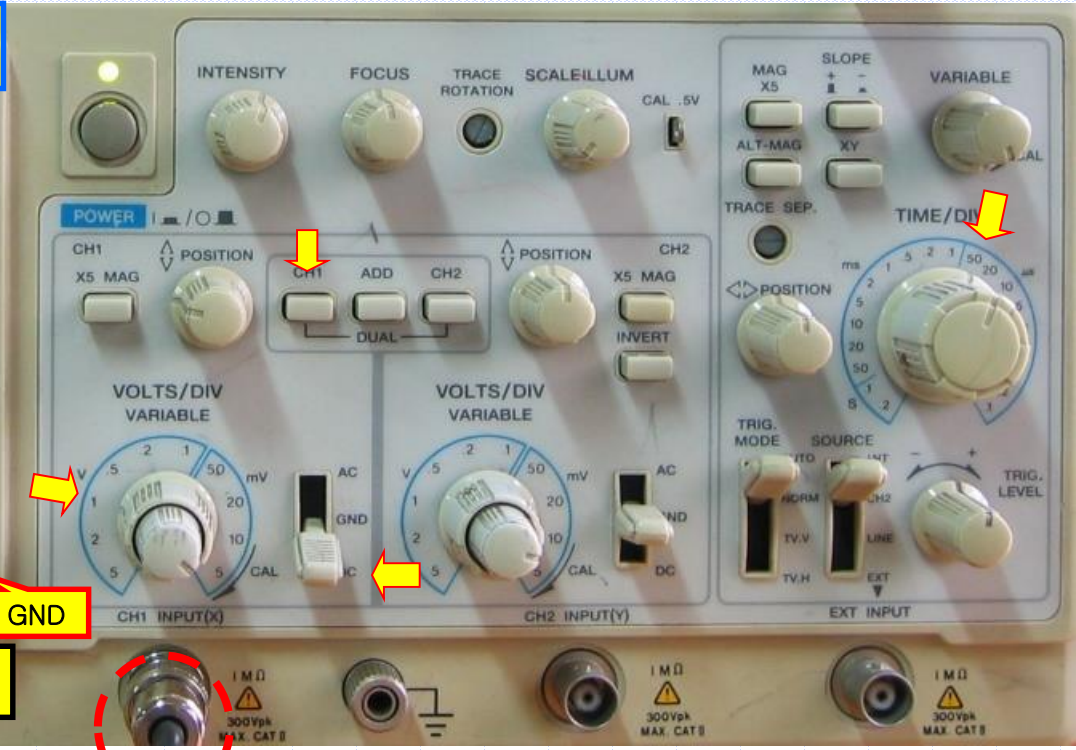

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 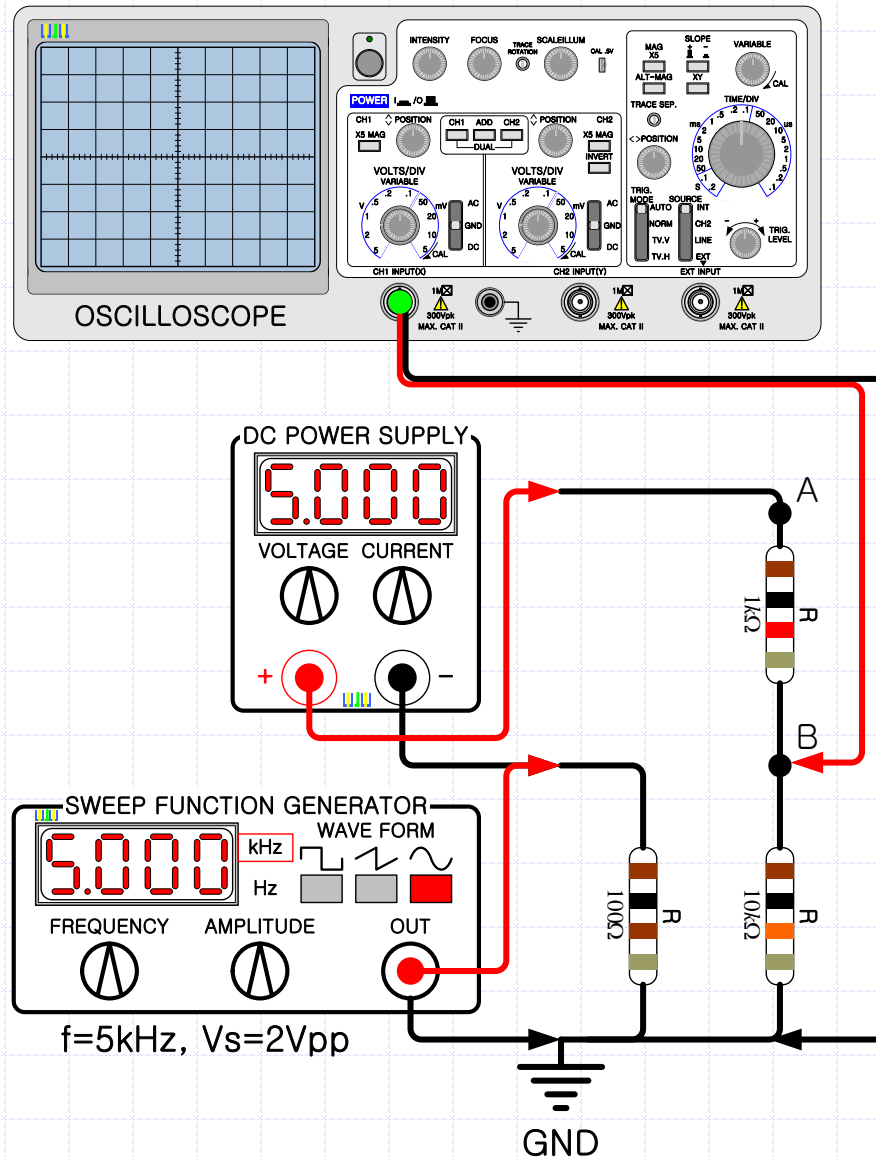


8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

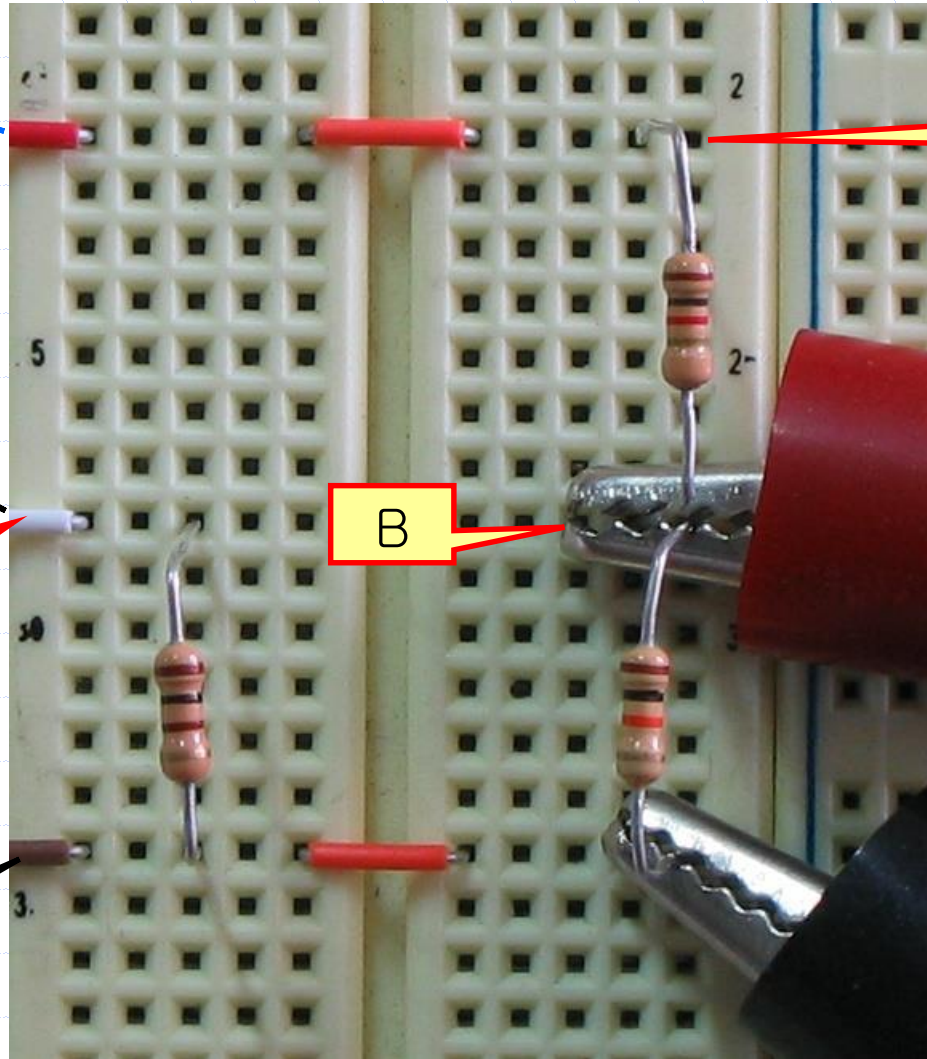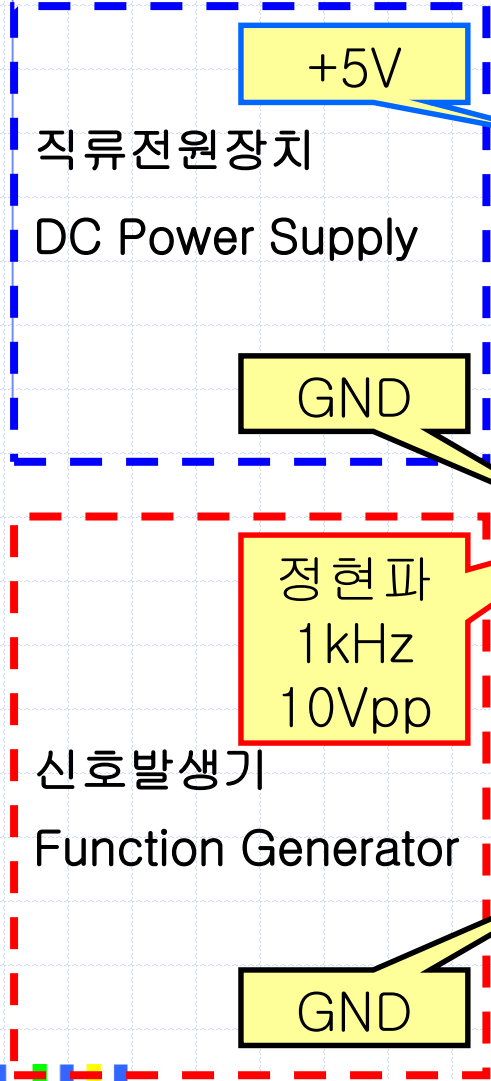



8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC 측정

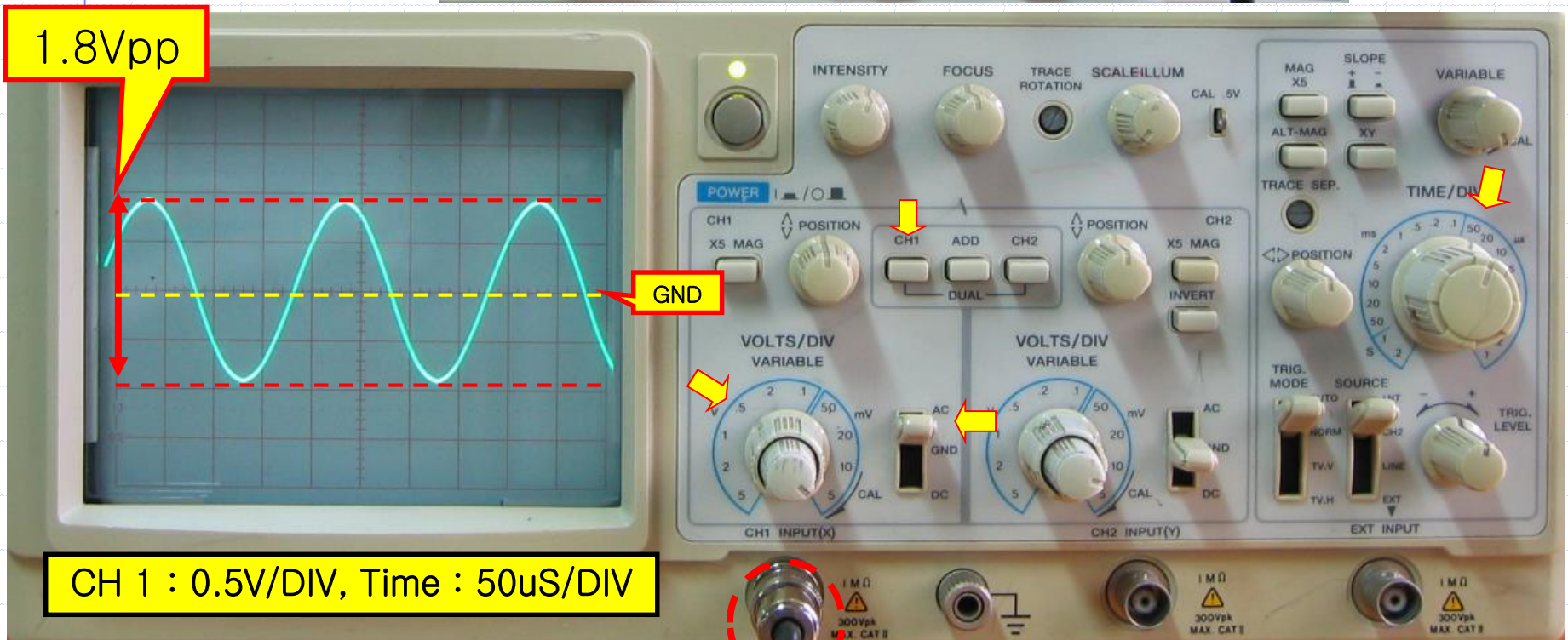

8-7A. 커패시터의 바이패스 특성

 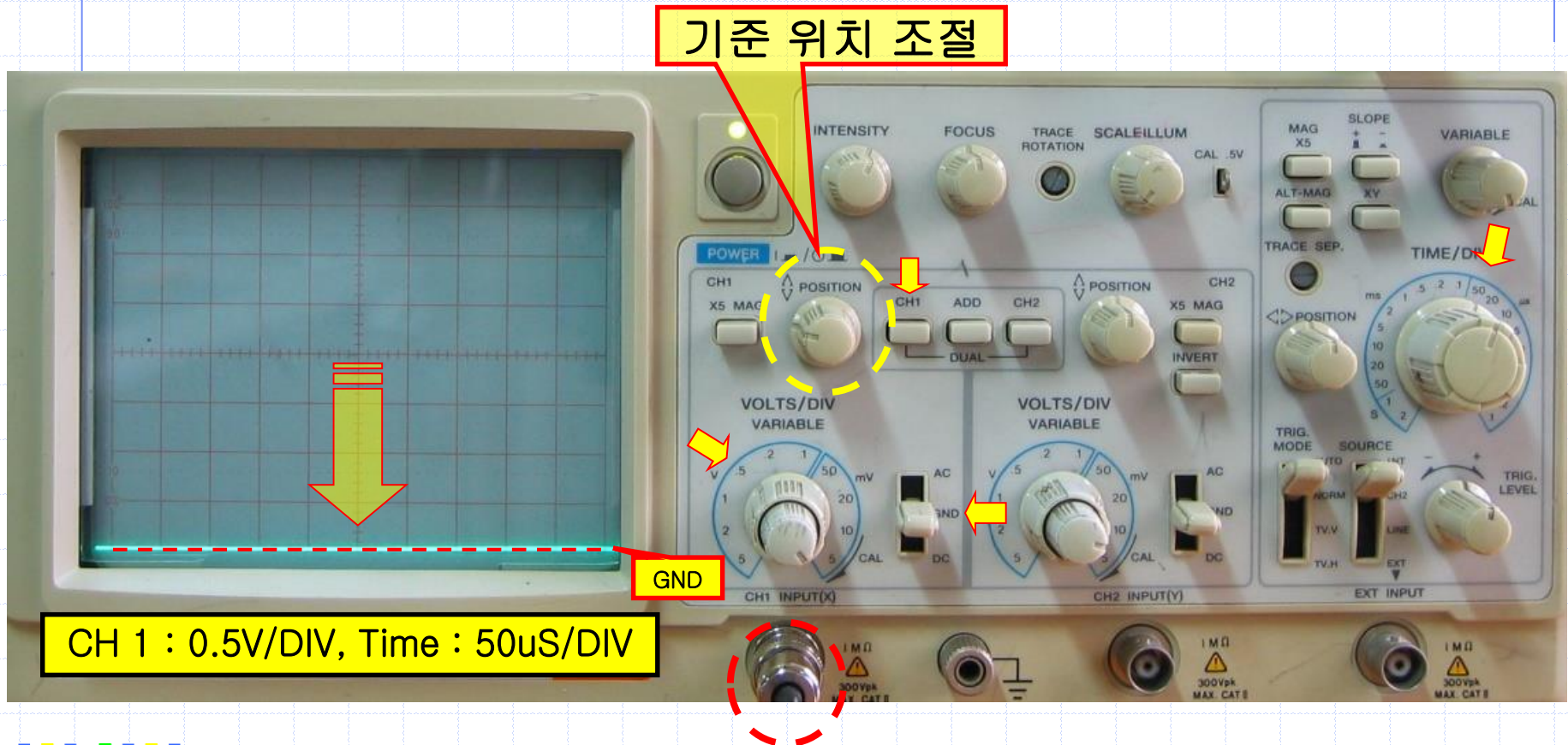- ✓ AC + DC 측정을 위하여 CH 1 의 결합을 GND 로 하고, 기준을 아래로 조정한다.



8-7A. 커패시터의 바이패스 특성


✓ AC + DC 측정

5kHz




AC : 1.8Vpp

DC : 4.5V

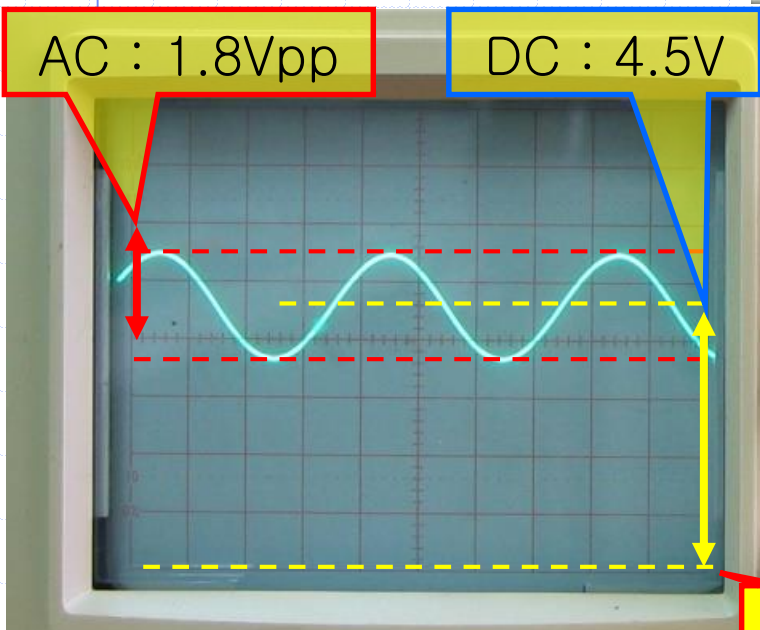



GND

CH 1 : 1V/DIV, Time : 50uS/DIV


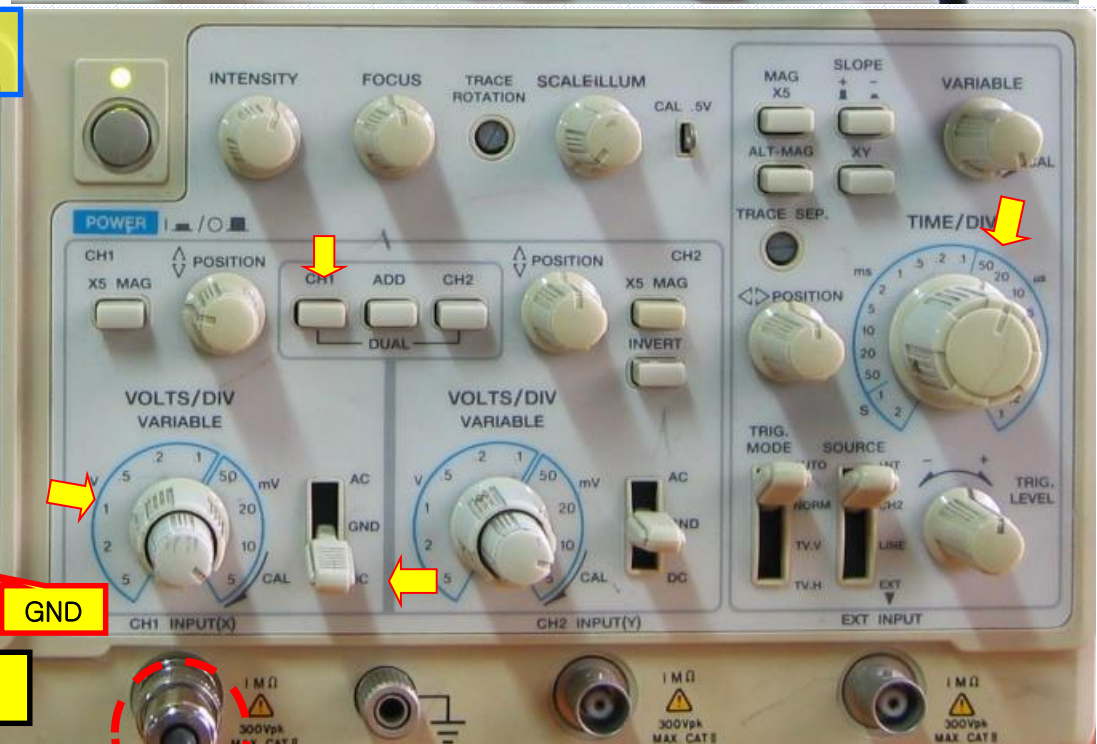


8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

 
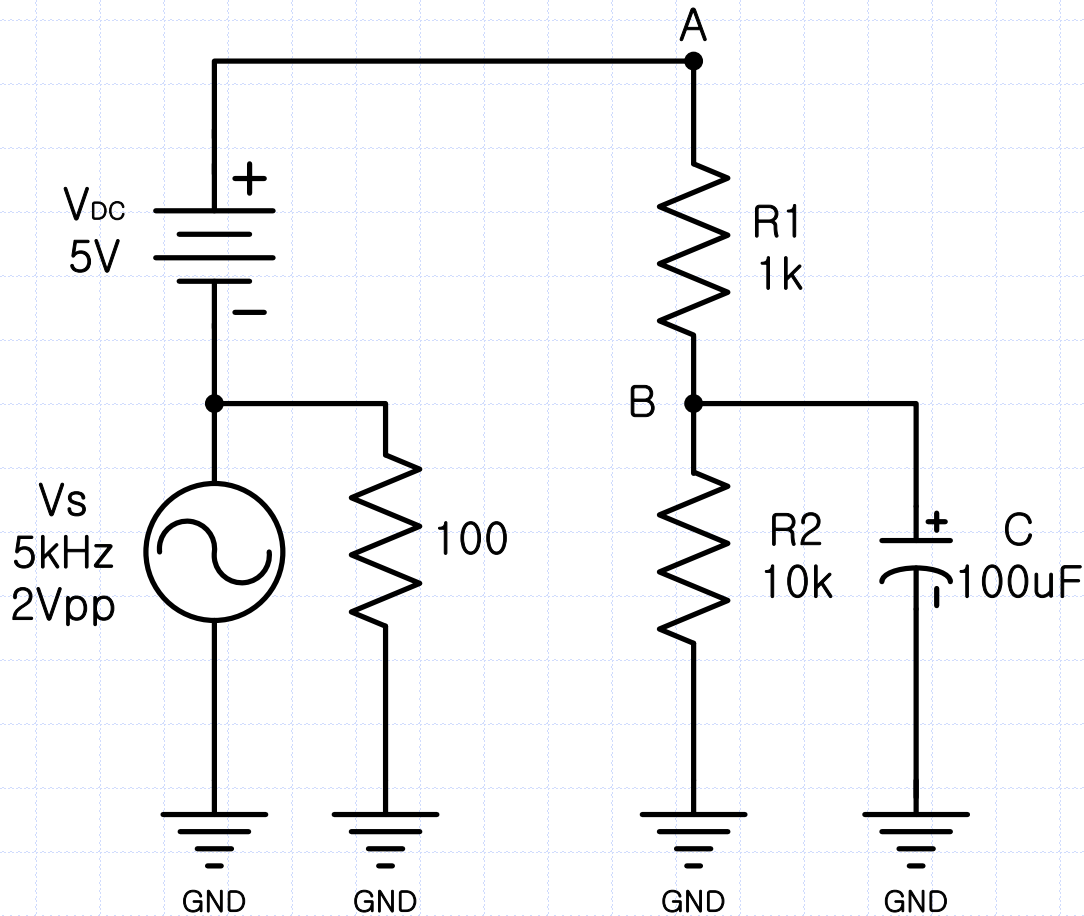
- ✓ 앞의 회로에 커패시터를 다음과 같이 연결하고, 오실로스코프를 이용하여 각 지점의 전압을 측정한다.





8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

 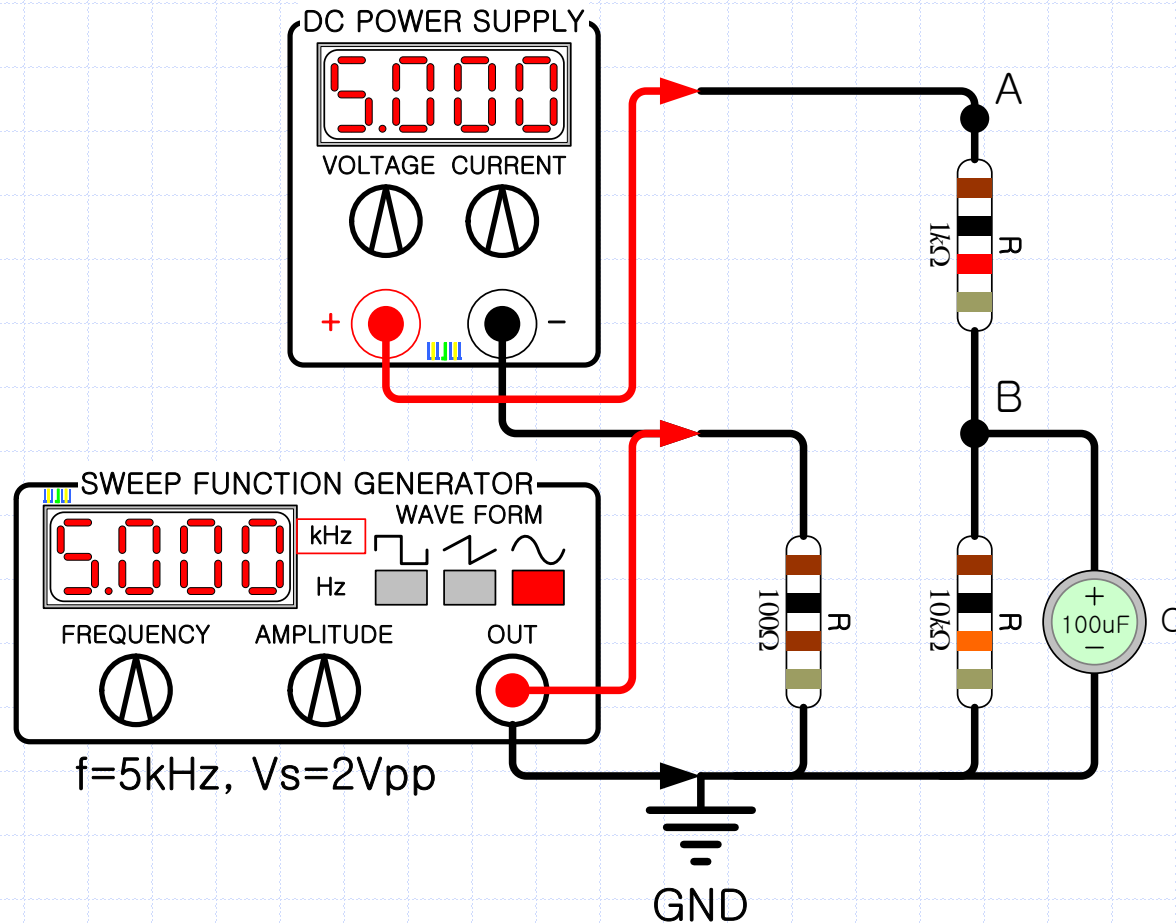

8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

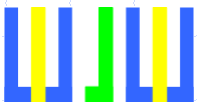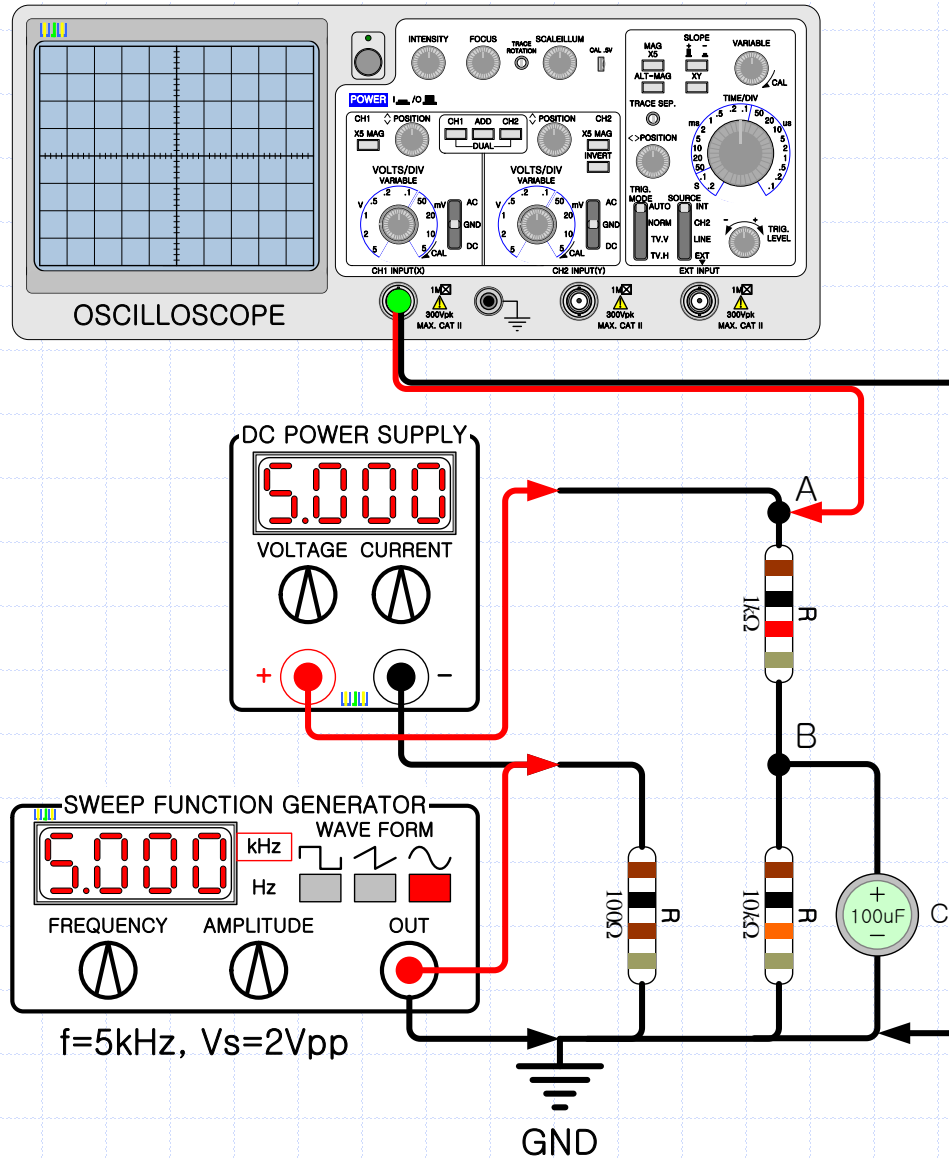


8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

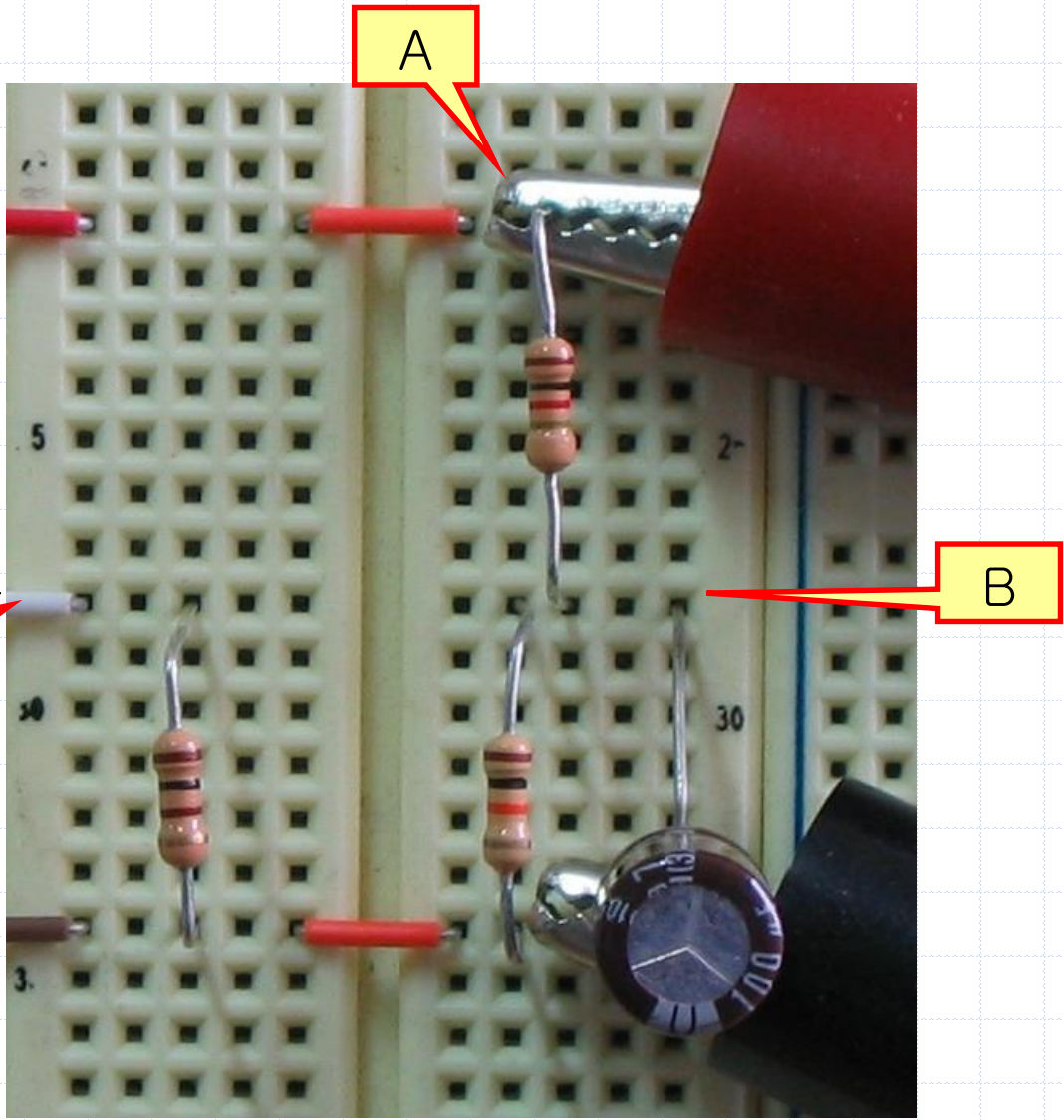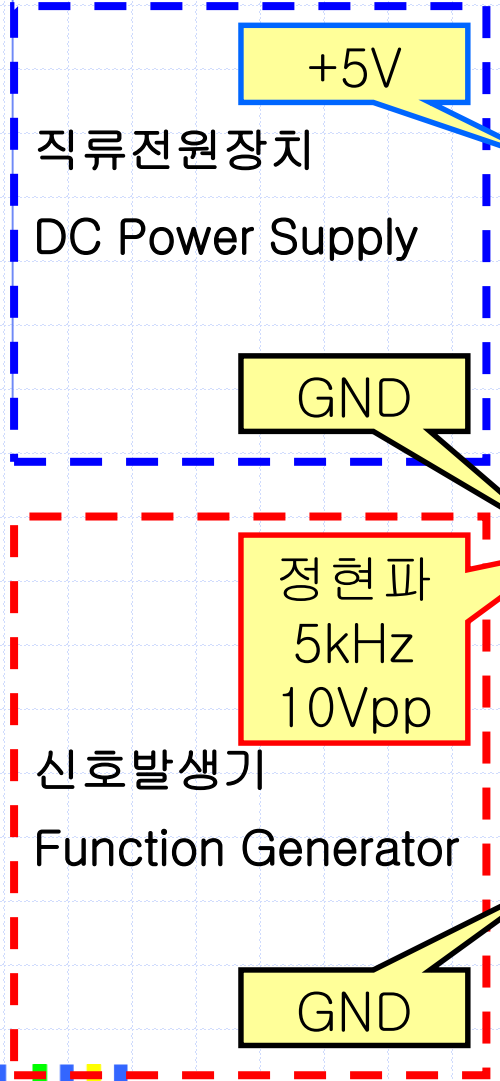


8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC 측정


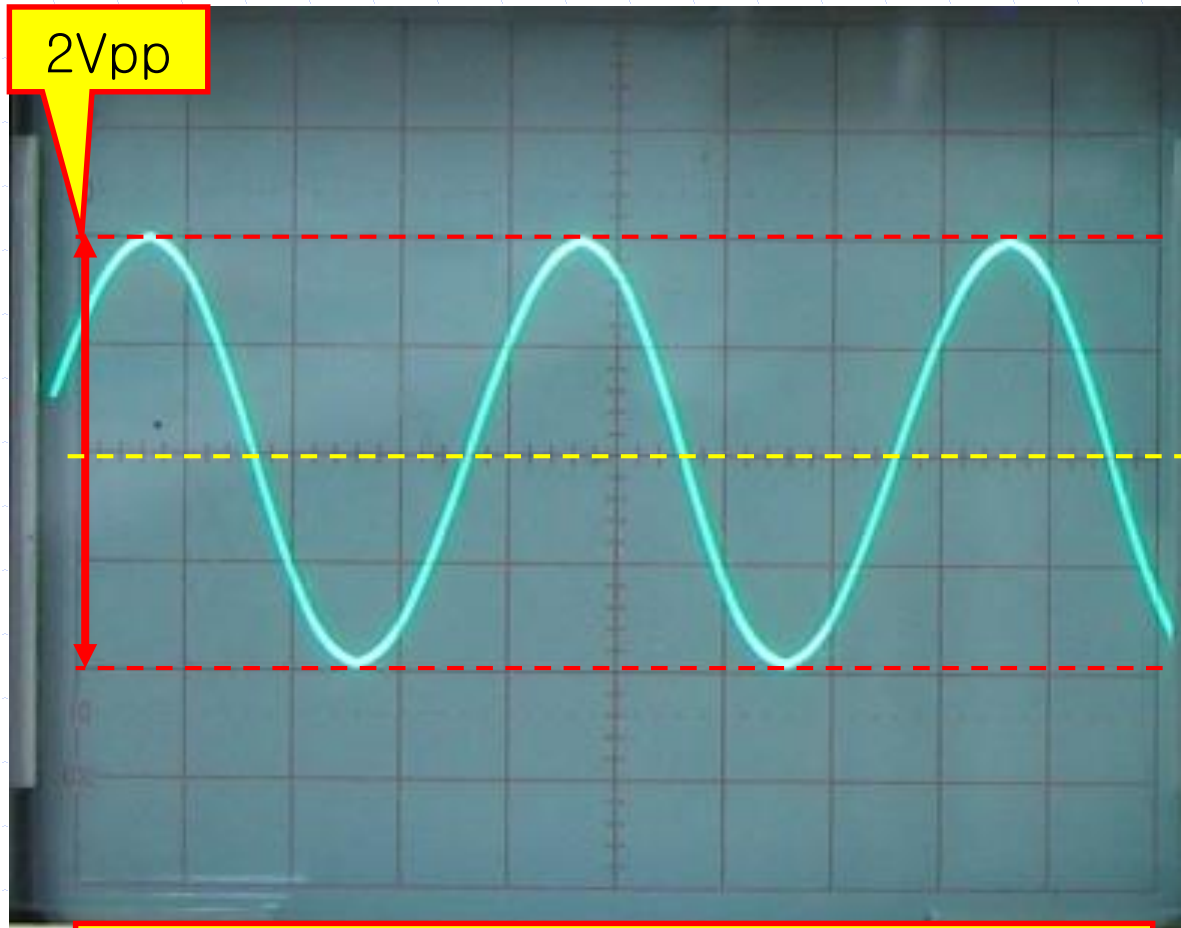


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV


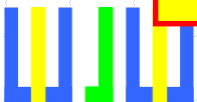


8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC + DC 측정

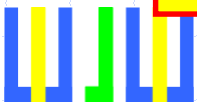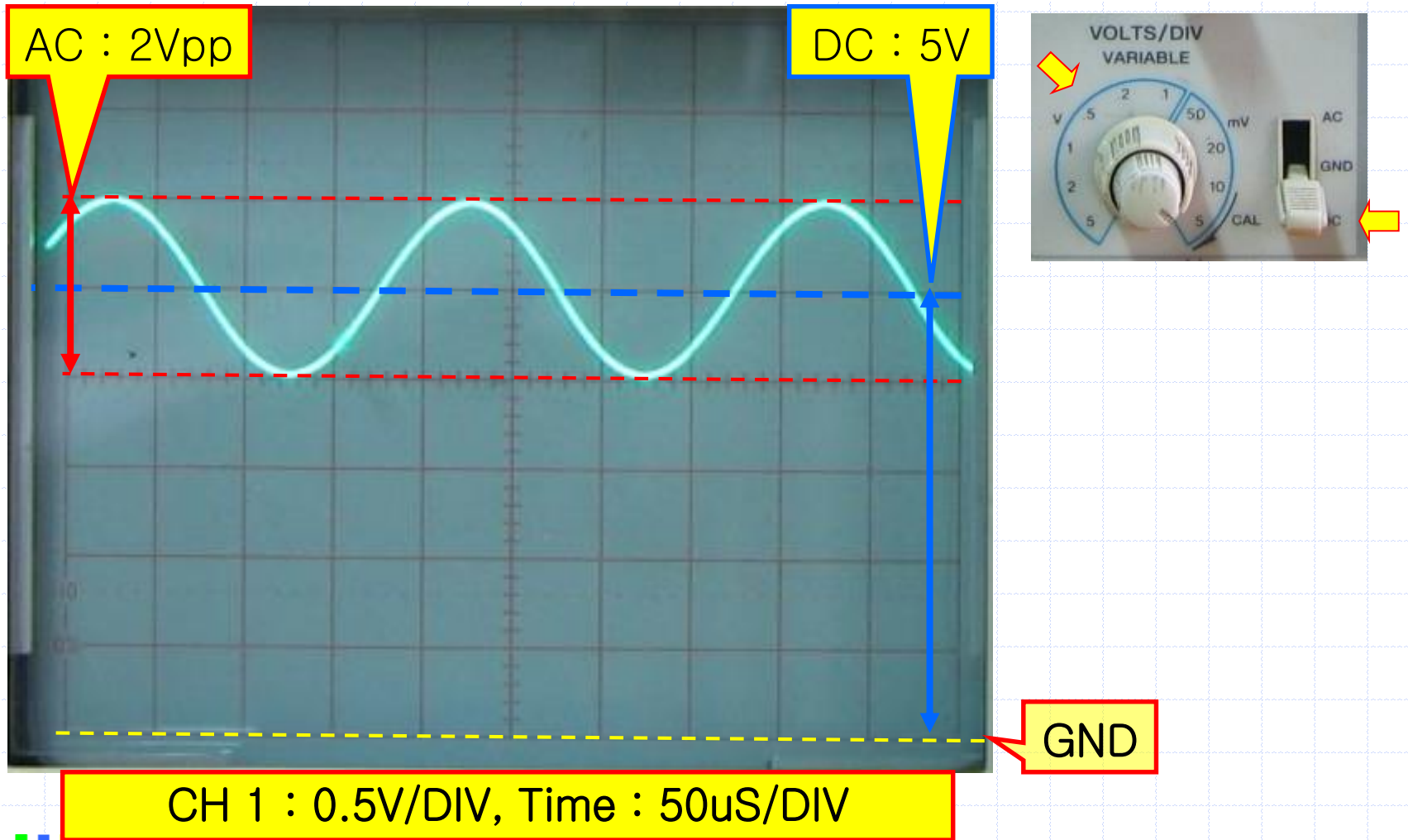

8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

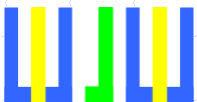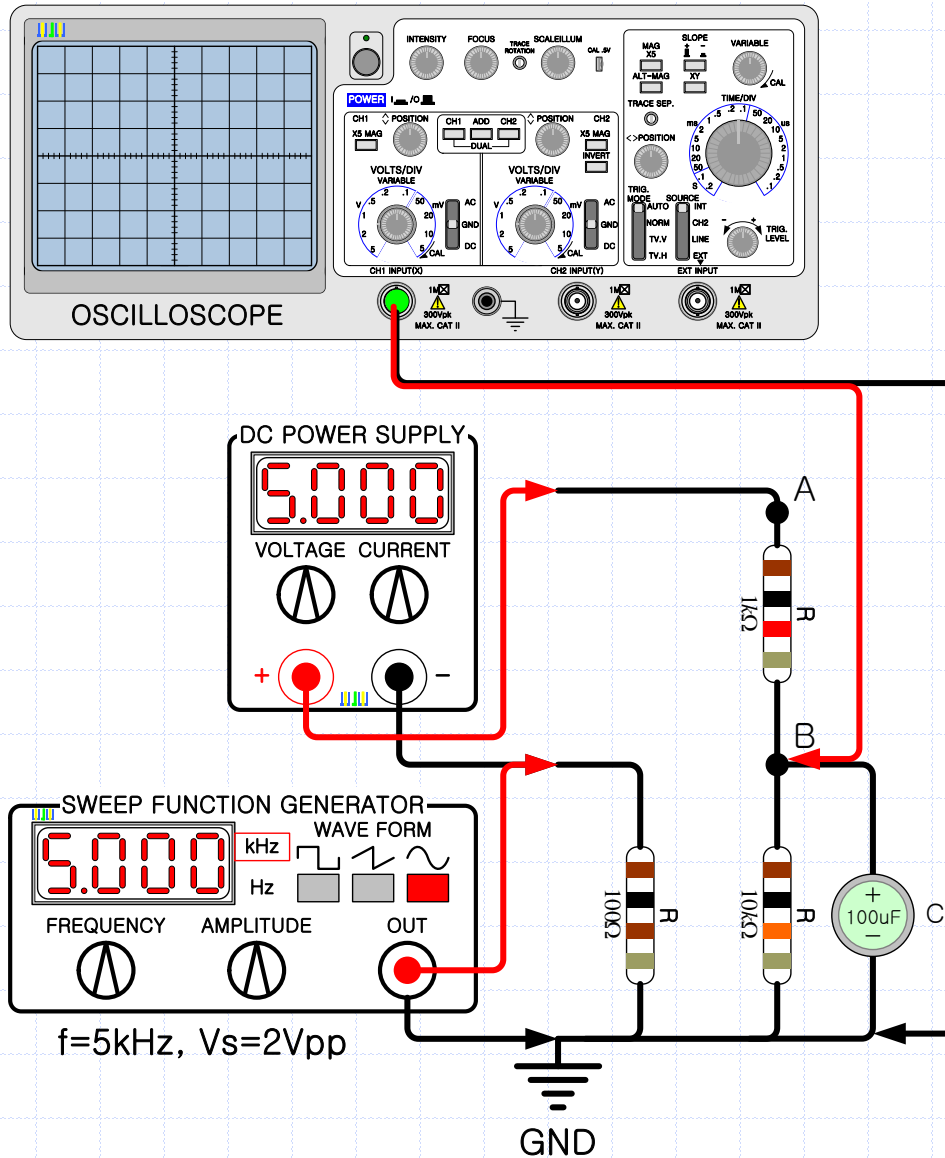

8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

+5V


직류전원장치
DC Power Supply

GND

정현파
5kHz
10Vpp

신호발생기
Function Generator

GND

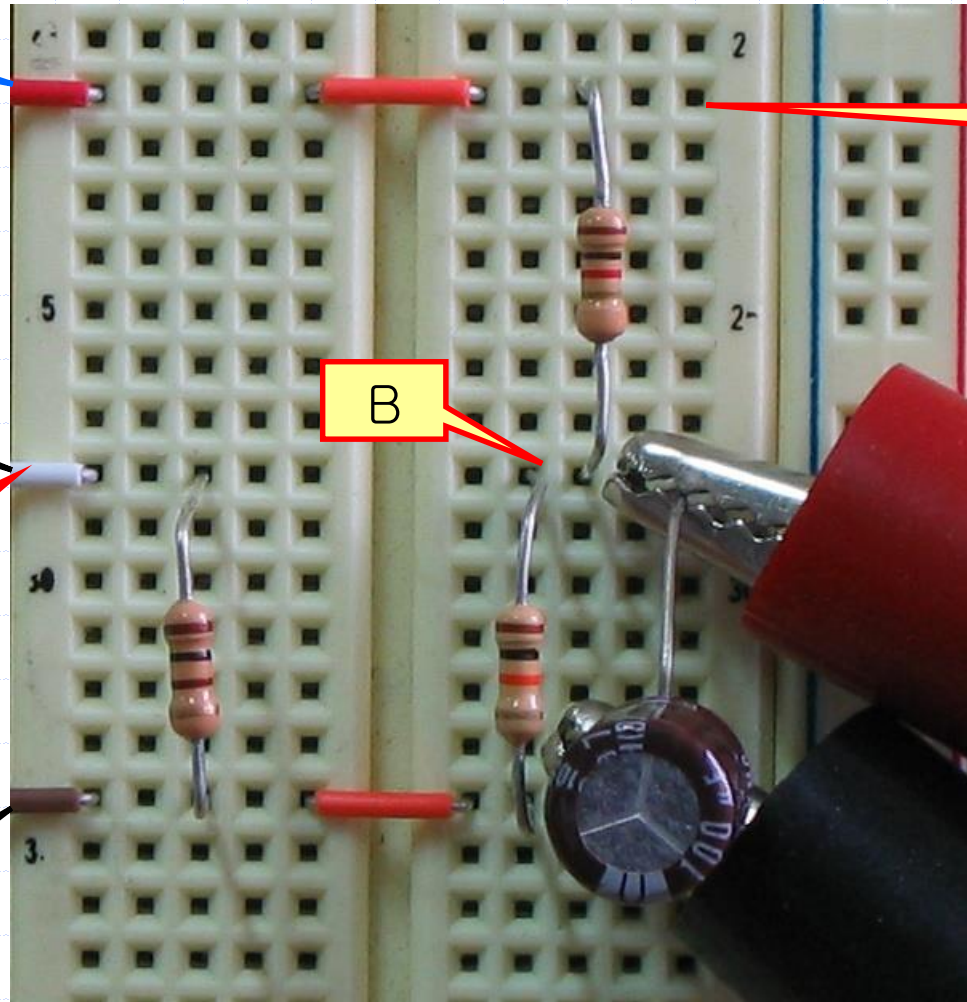


A

B




8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC 측정

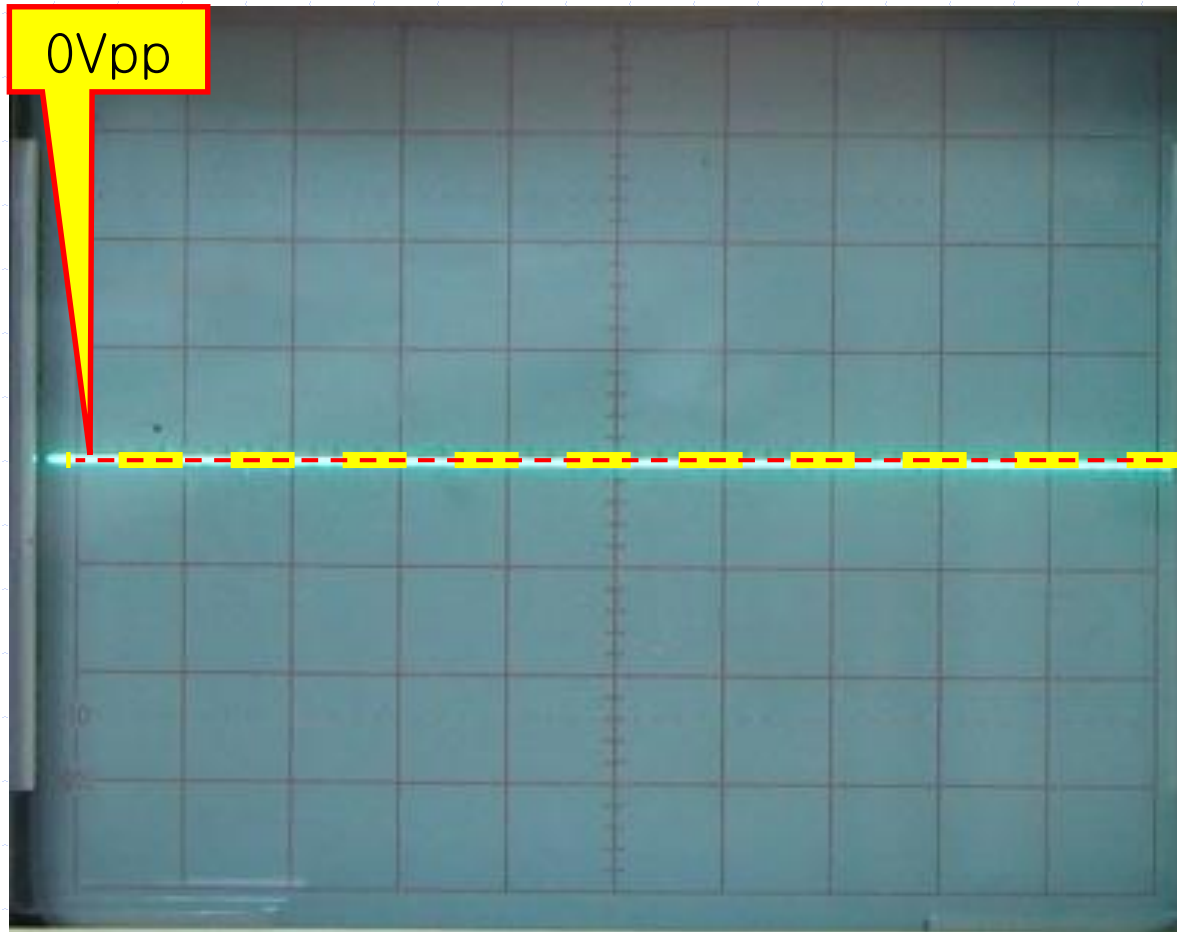


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

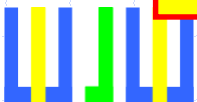


8-7B. 커패시터의 바이패스 특성

✓ AC + DC 측정



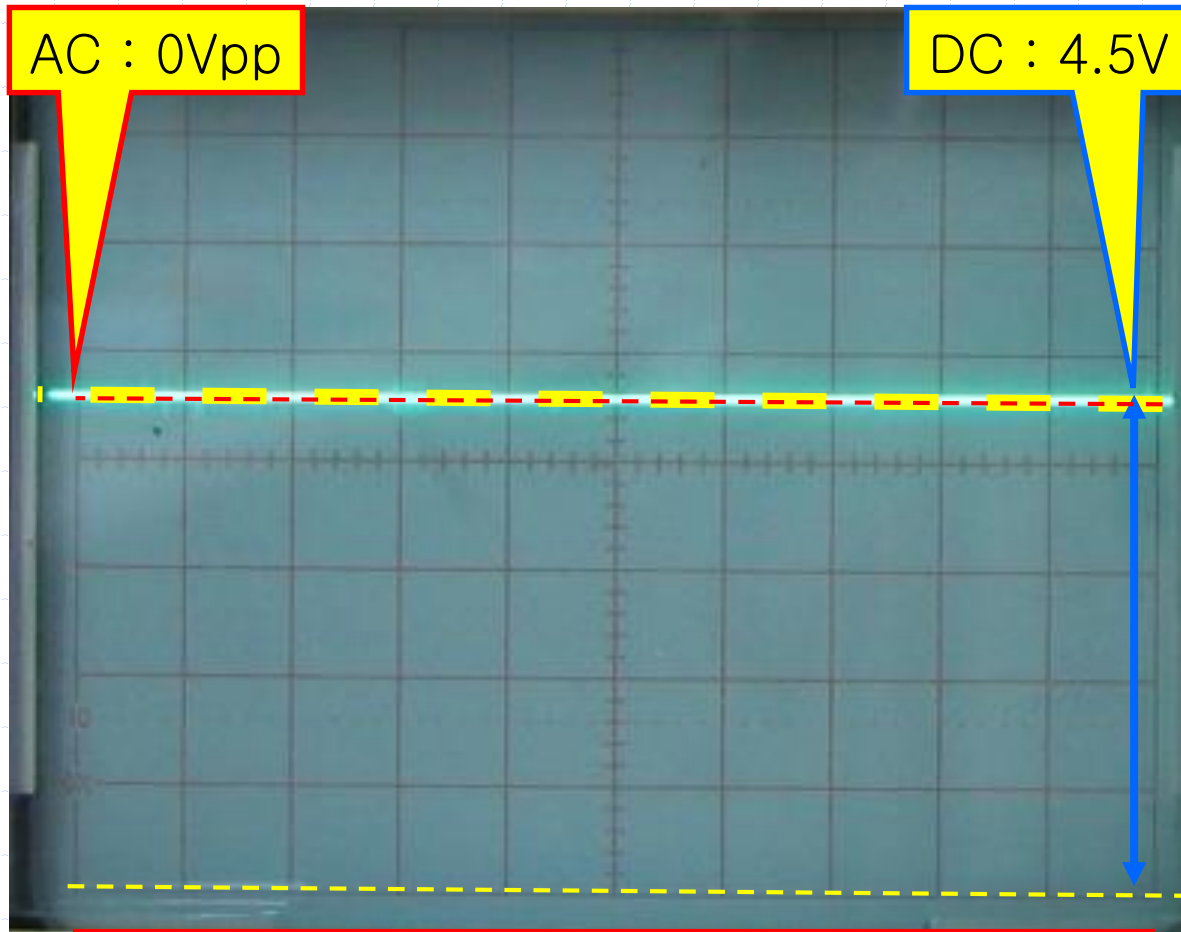


CH 1 : 1V/DIV, Time : 50uS/DIV

 



8-7C. 커패시터의 바이패스 특성

✓ 커패시터의 병렬 연결 : 바이패스 역할

 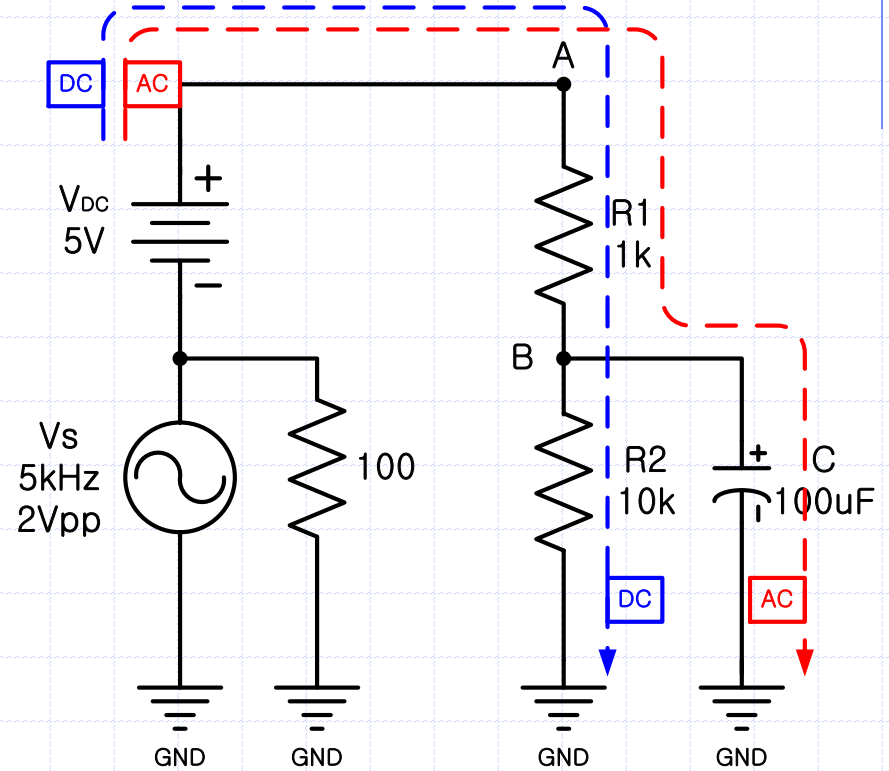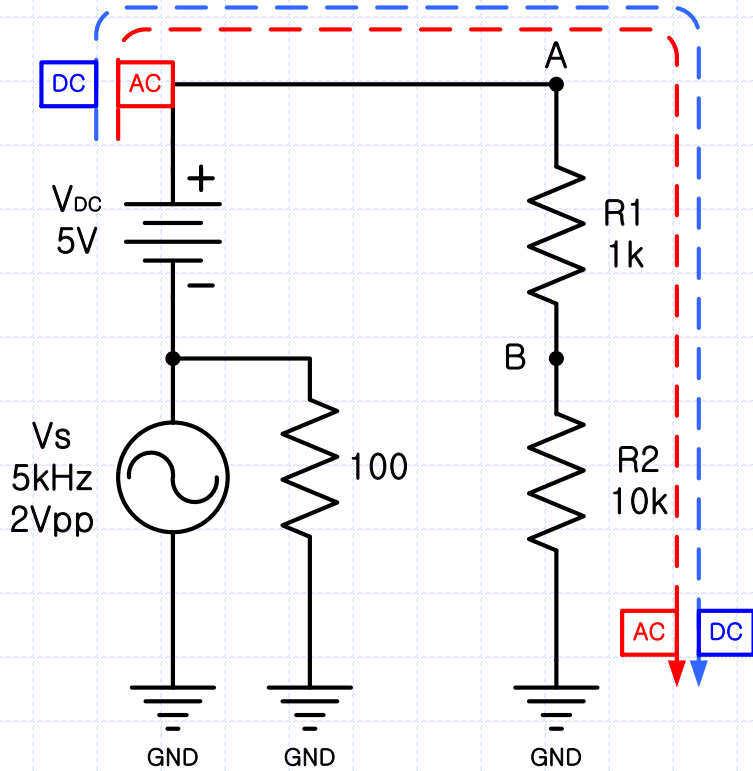

8-8A. 커패시터의 커플링 특성

 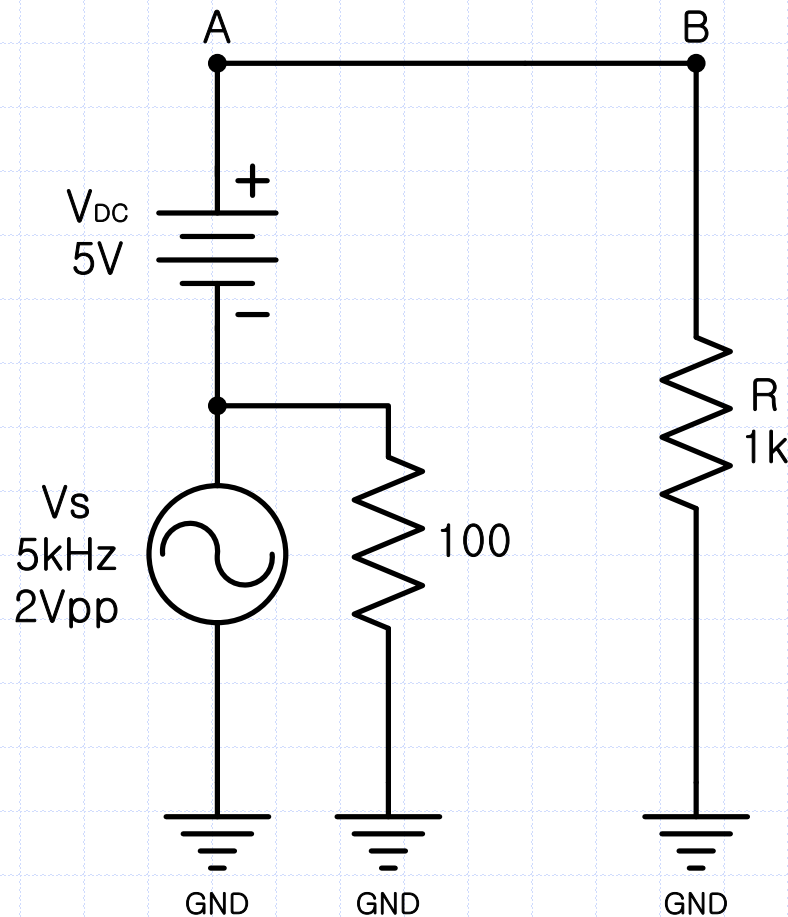- 회로를 다음과 같이 연결하고, 오실로스코프를 이용하여 각 지점의 전압을 측정한다.



8-8A. 커패시터의 커플링 특성

+5V



직류전원장치
DC Power Supply

GND



정현파
5kHz
10Vpp

신호발생기
Function Generator



GND

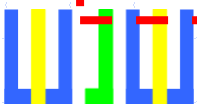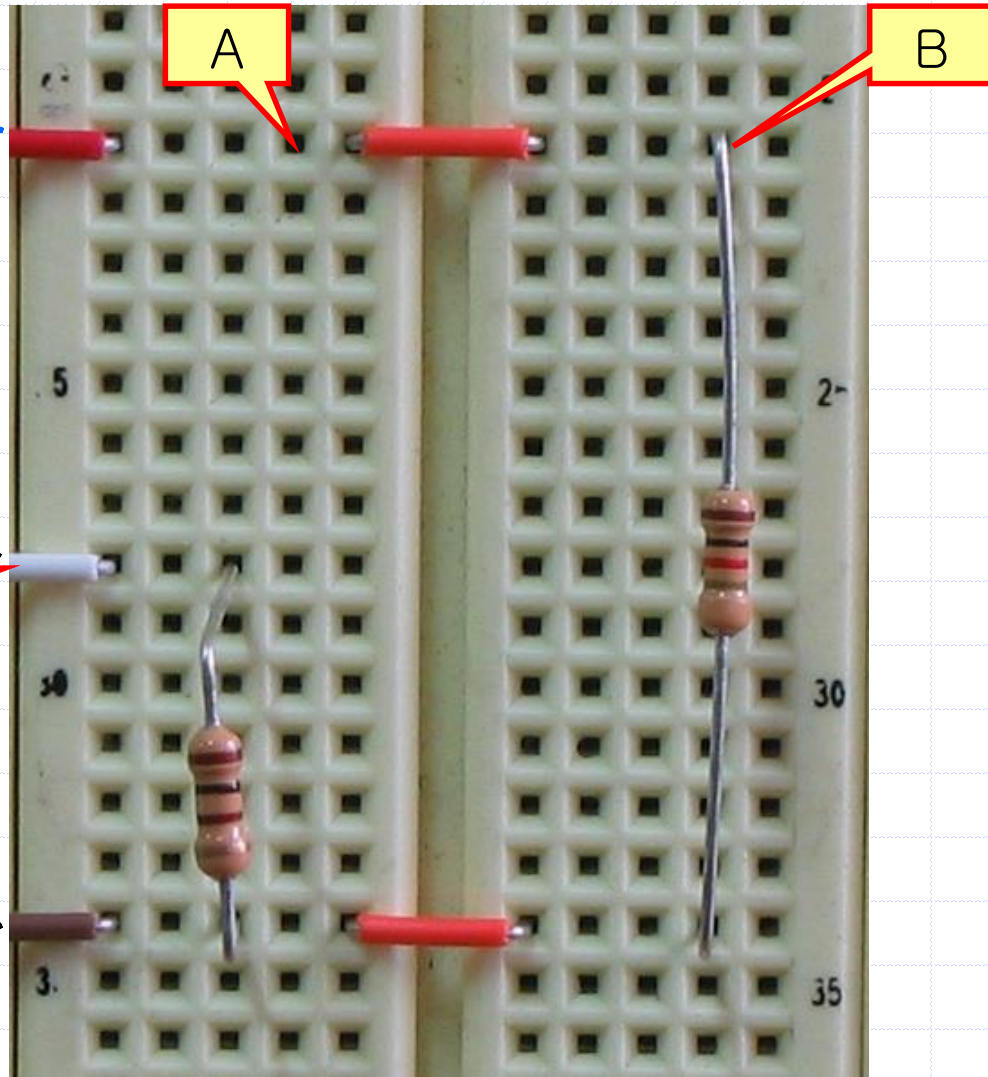



8-8A. 커패시터의 커플링 특성

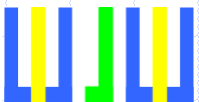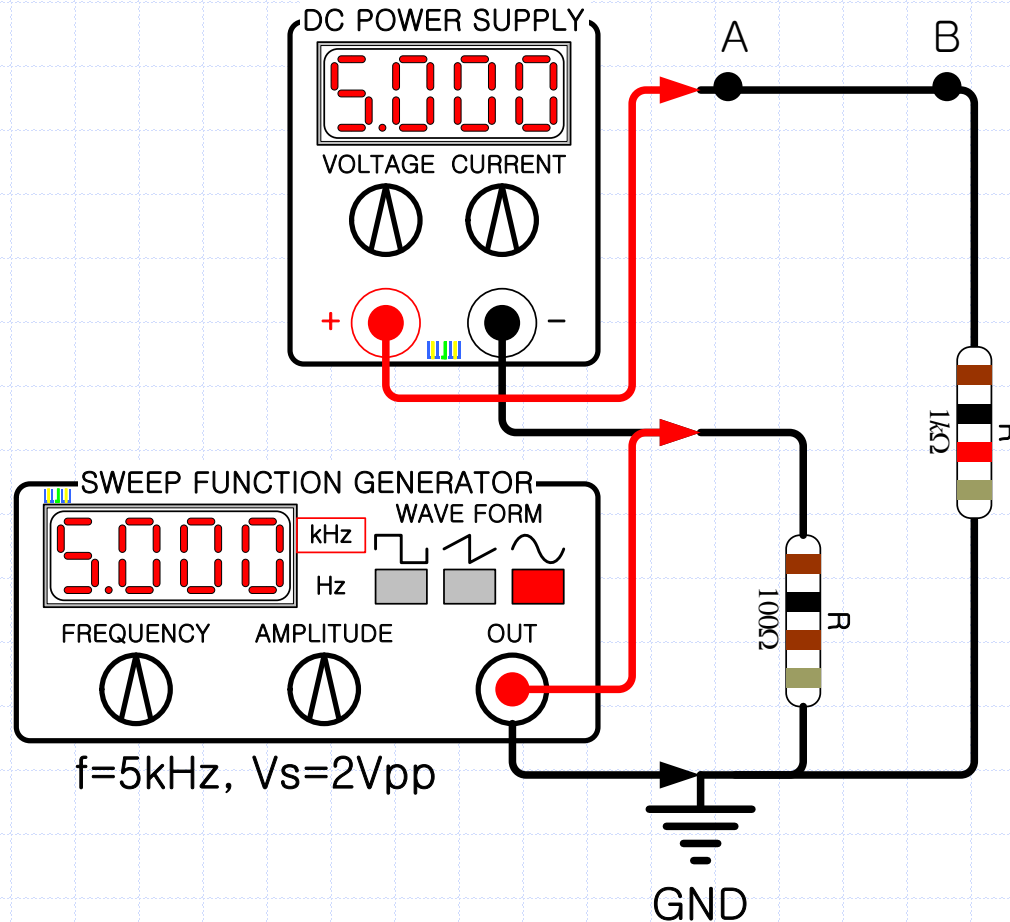

8-8A. 커패시터의 커플링 특성

 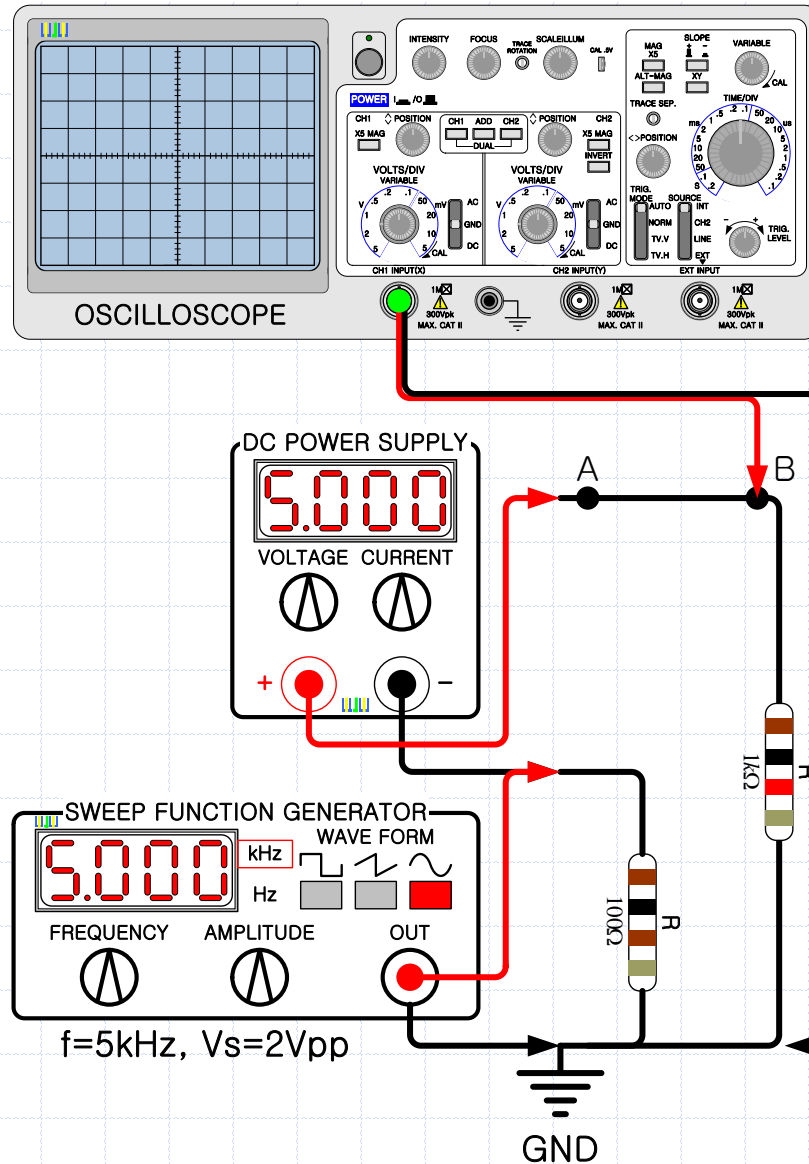


8-8A. 커패시터의 커플링 특성

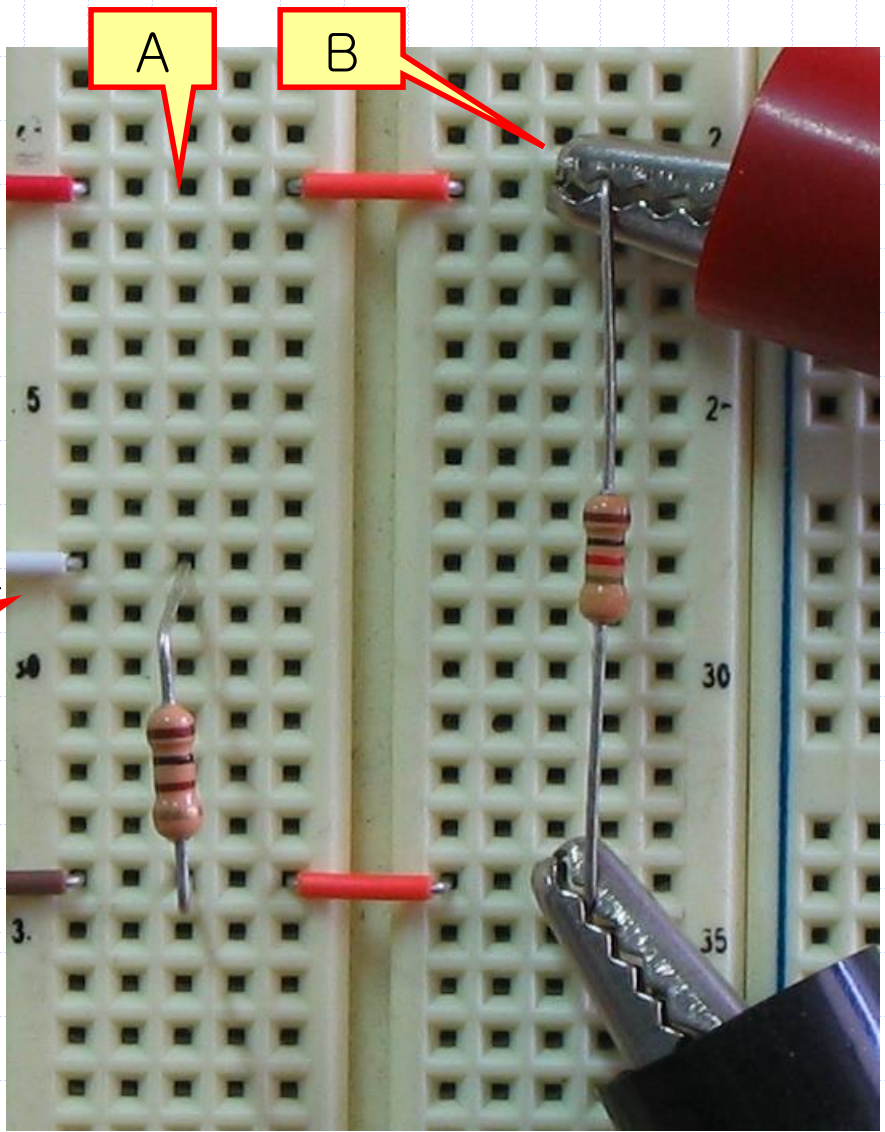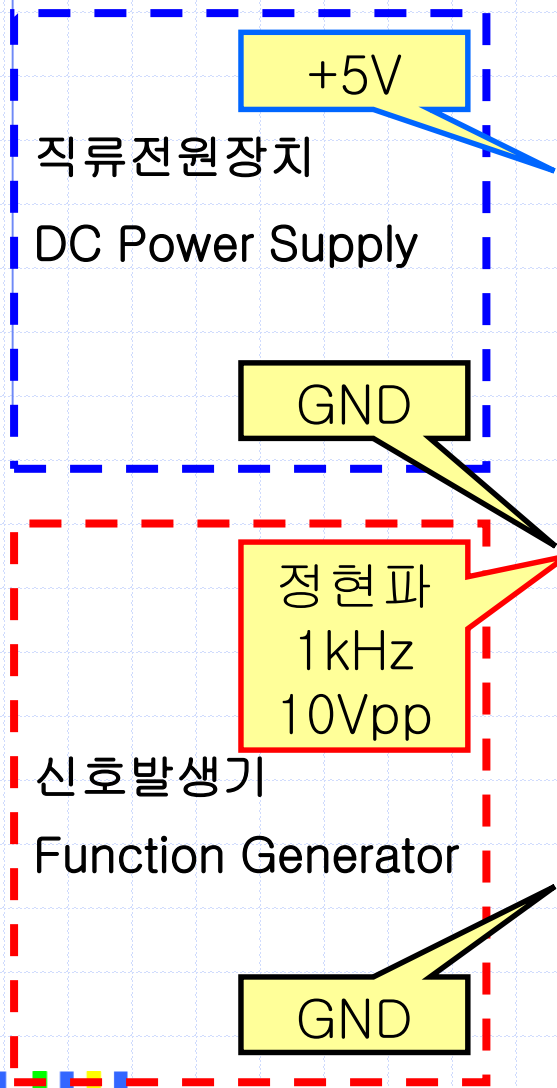


8-8A. 커패시터의 커플링 특성

✓ AC 측정


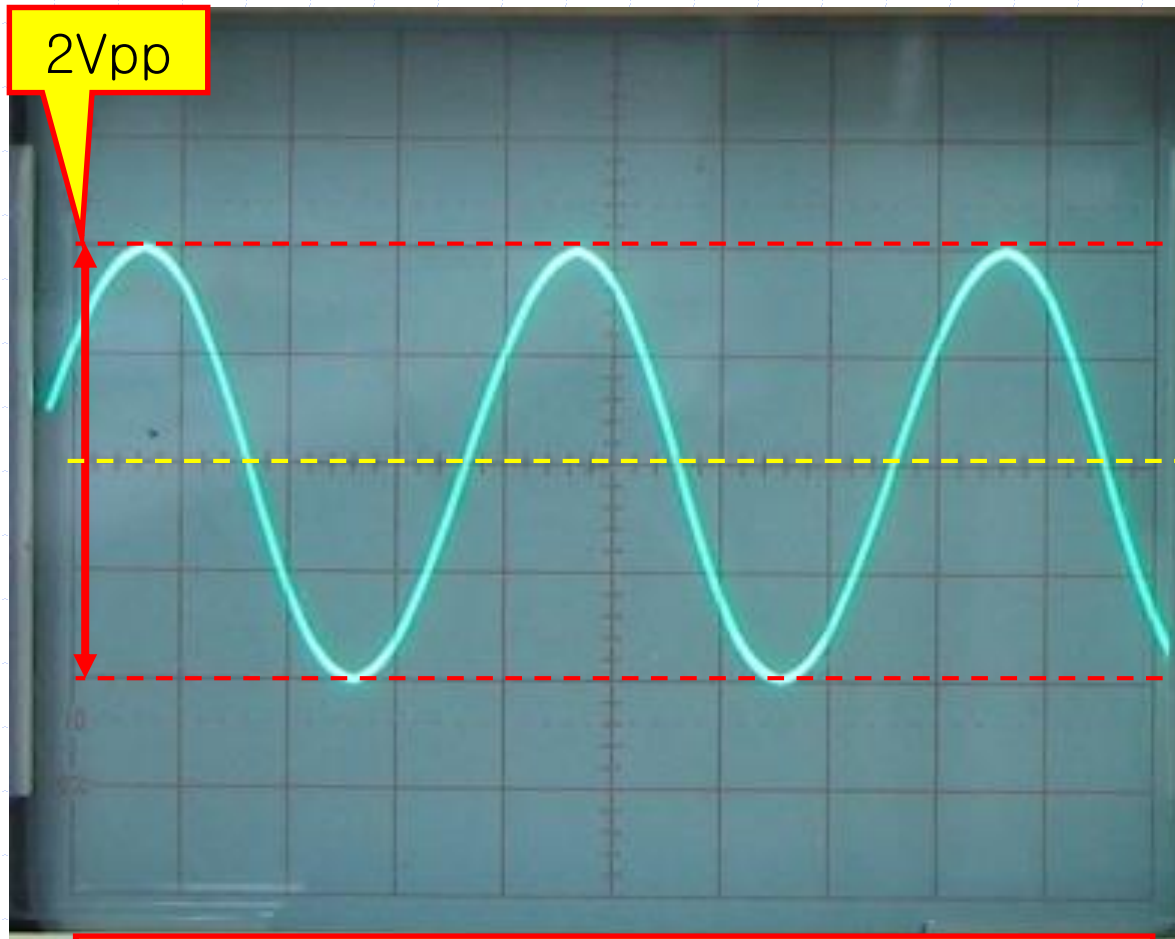


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

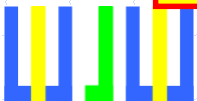



8-8A. 커패시터의 커플링 특성

✓ AC + DC 측정

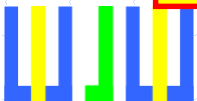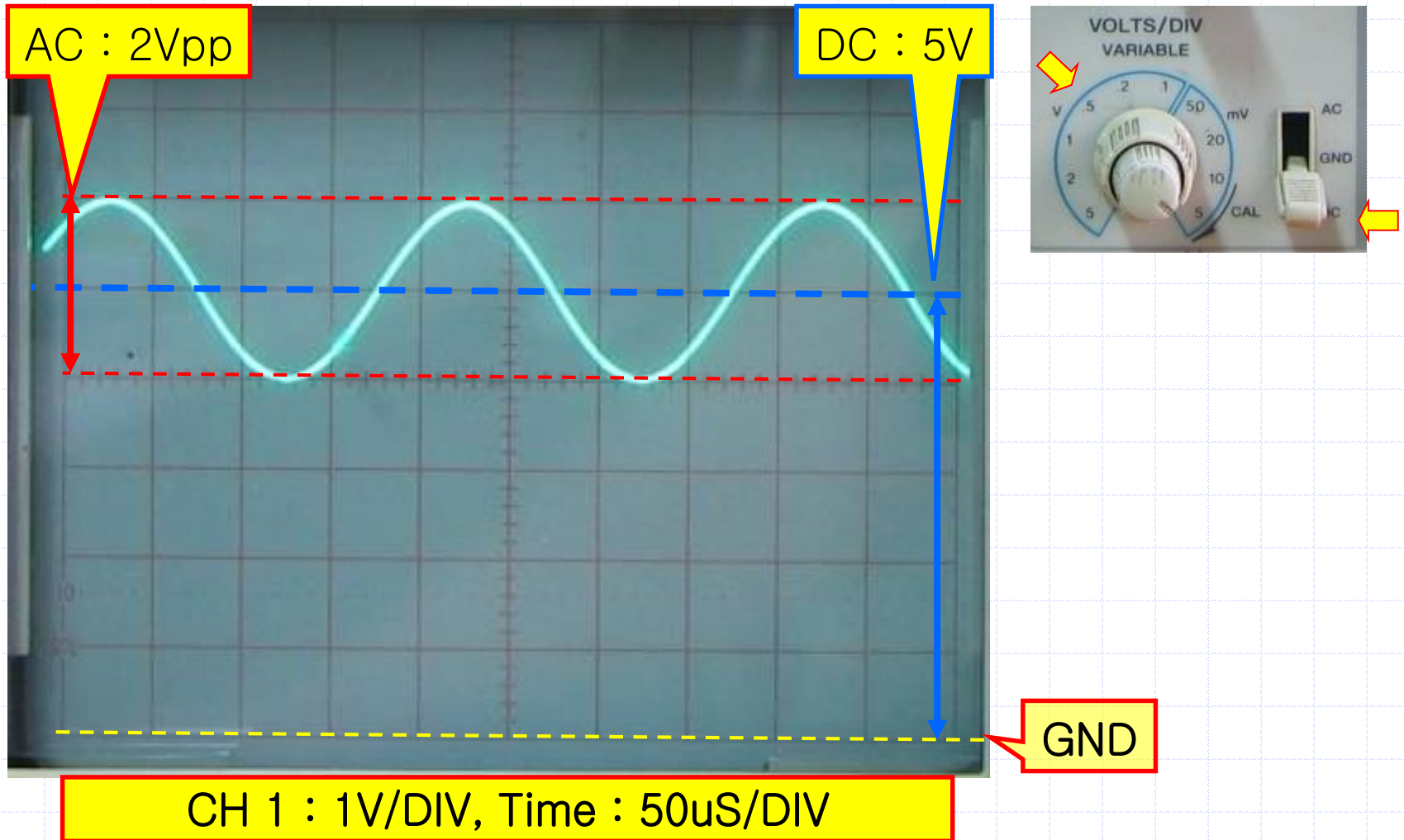

8-8B. 커패시터의 커플링 특성

 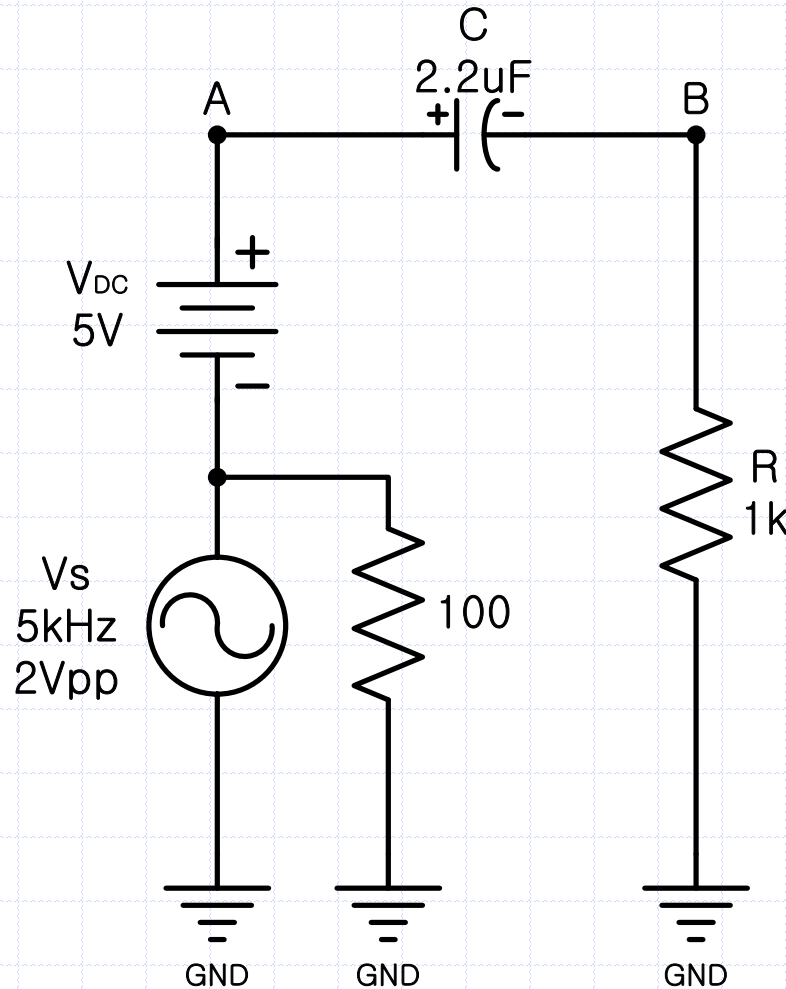- ✓ 앞의 회로에 커패시터를 다음과 같이 연결하고, 오실로스코프를 이용하여 각 지점의 전압을 측정한다.



8-8B. 커패시터의 커플링 특성

+5V


직류전원장치
DC Power Supply

GND



정현파
1kHz
10Vpp

신호발생기
Function Generator



GND

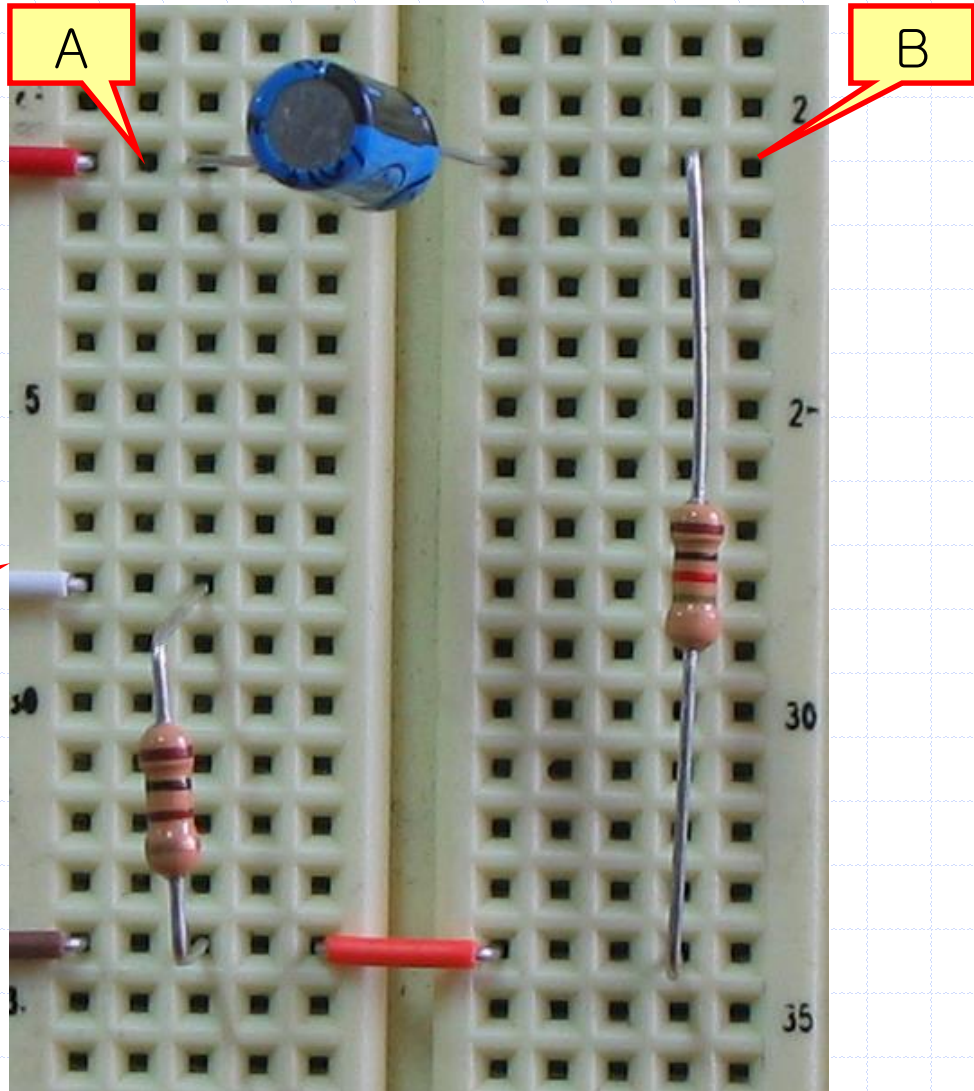


8-8B. 커패시터의 커플링 특성

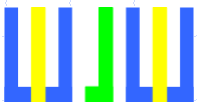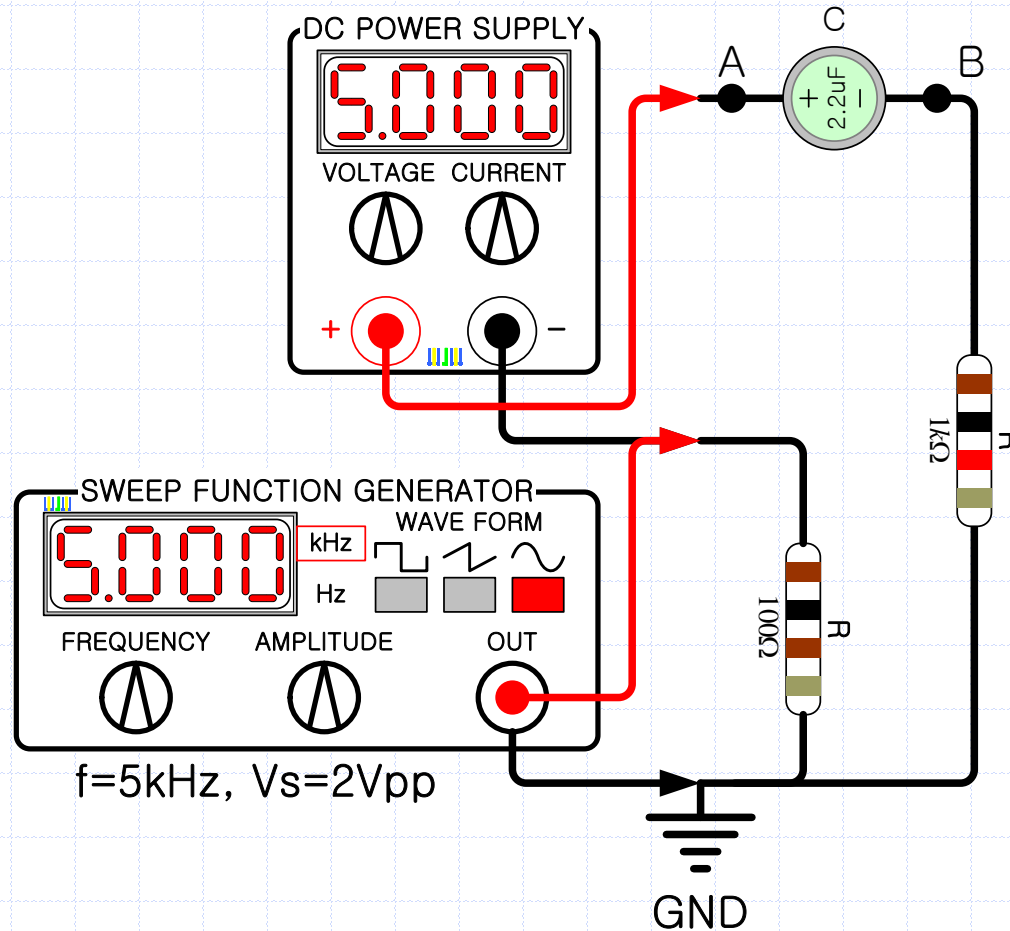

8-8B. 커패시터의 커플링 특성

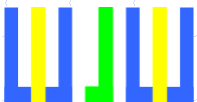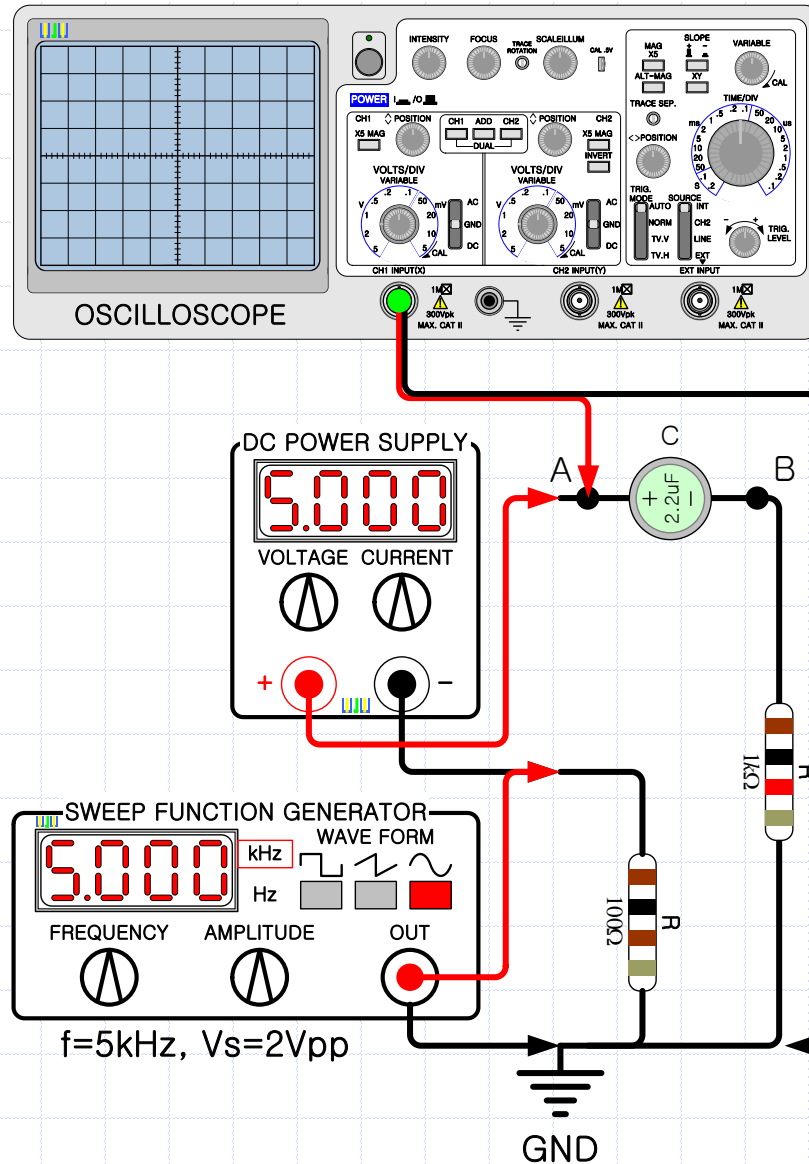


8-8B. 커패시터의 커플링 특성

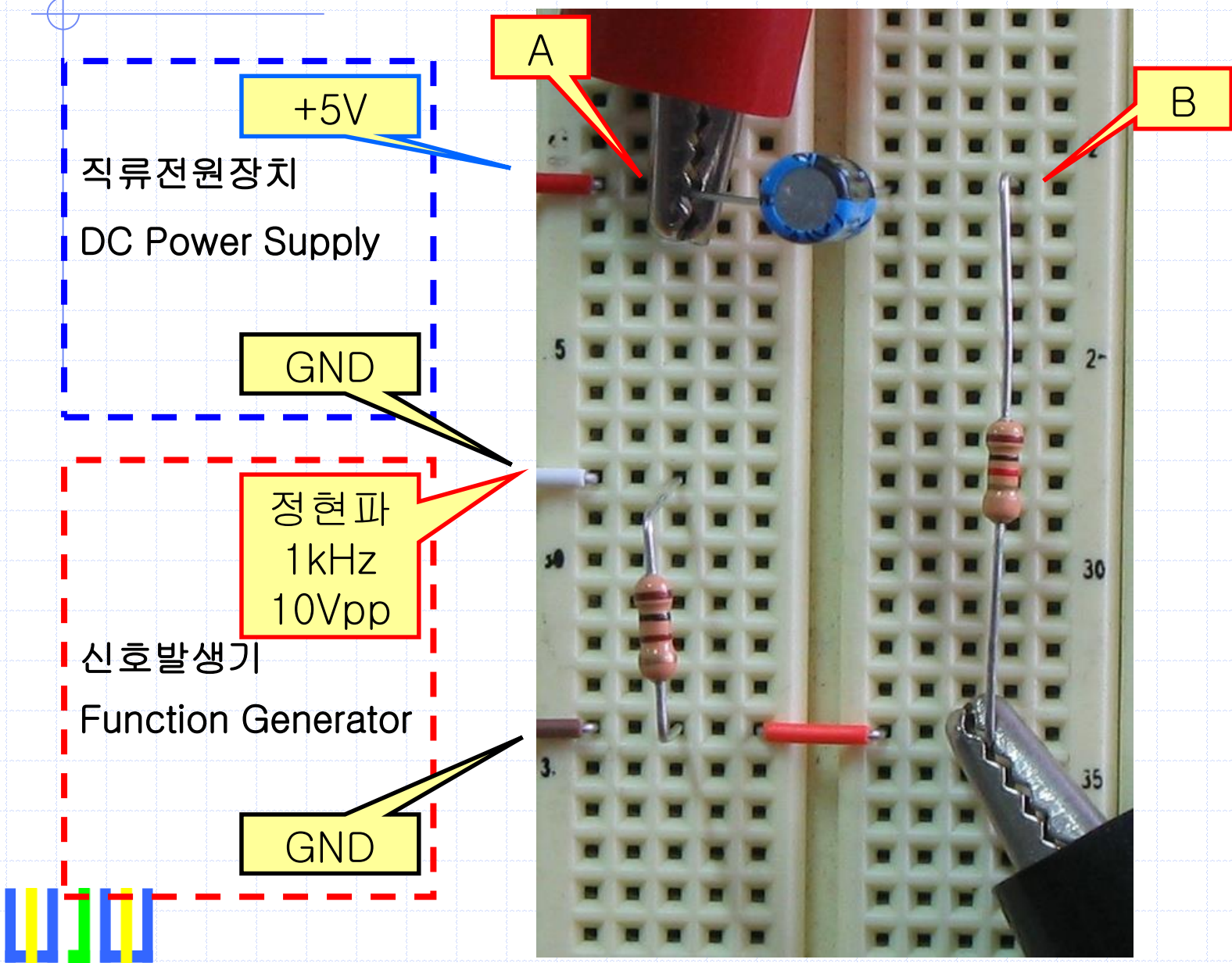


8-8B. 커패시터의 커플링 특성

✓ AC 측정

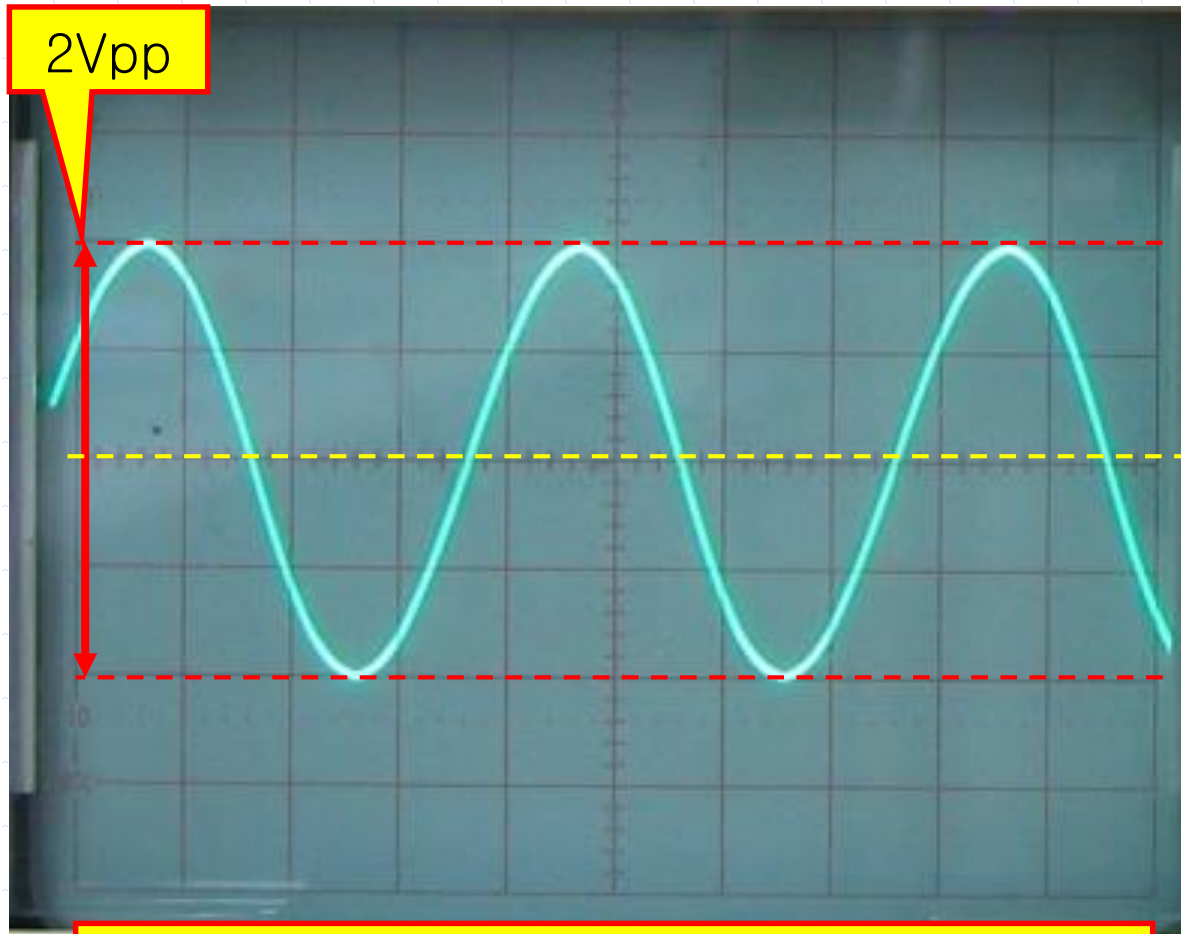


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50µS/DIV

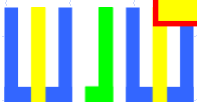


8-8B. 커패시터의 커플링 특성



✓ AC + DC 측정

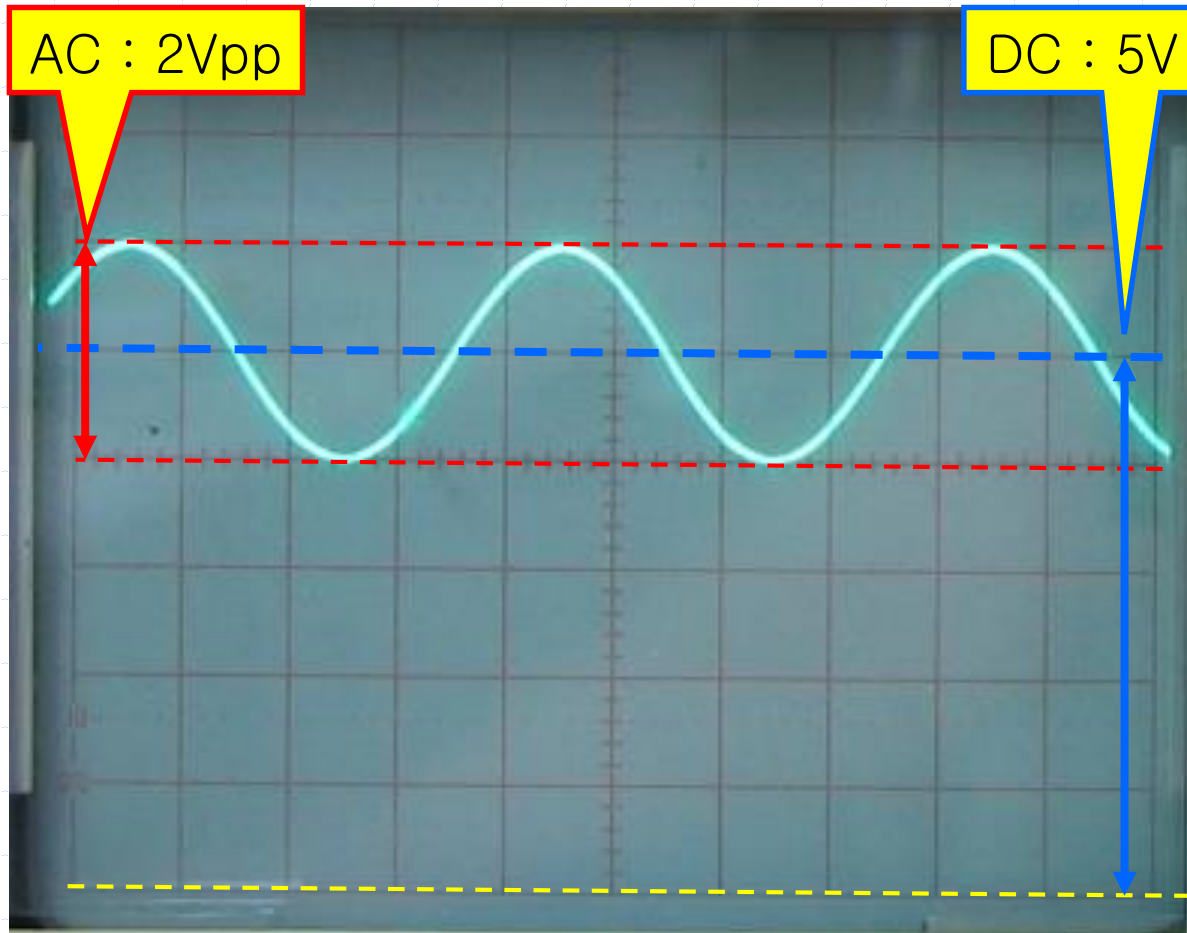

CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

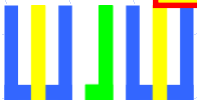

8-8B. 커패시터의 커플링 특성

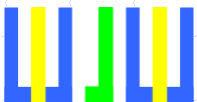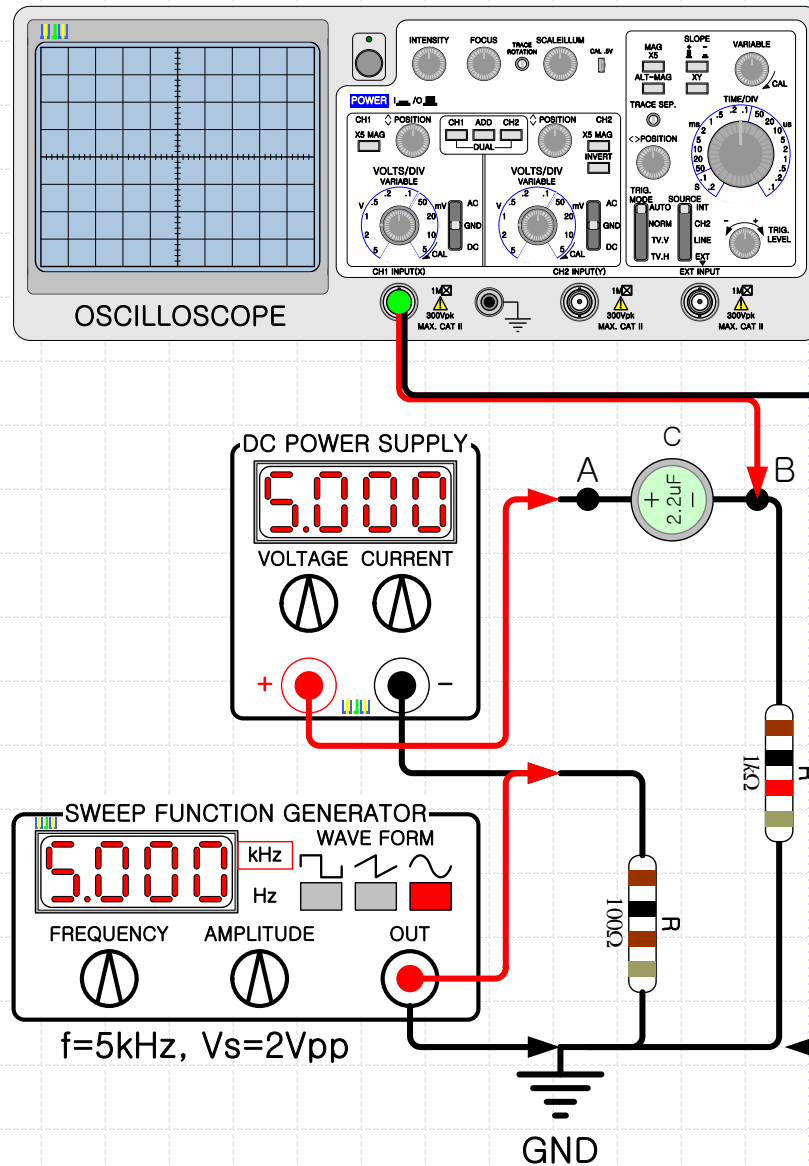

8-8B. 커패시터의 커플링 특성

+5V


직류전원장치
DC Power Supply

GND

정현파
5kHz
10Vpp


신호발생기
Function Generator

GND

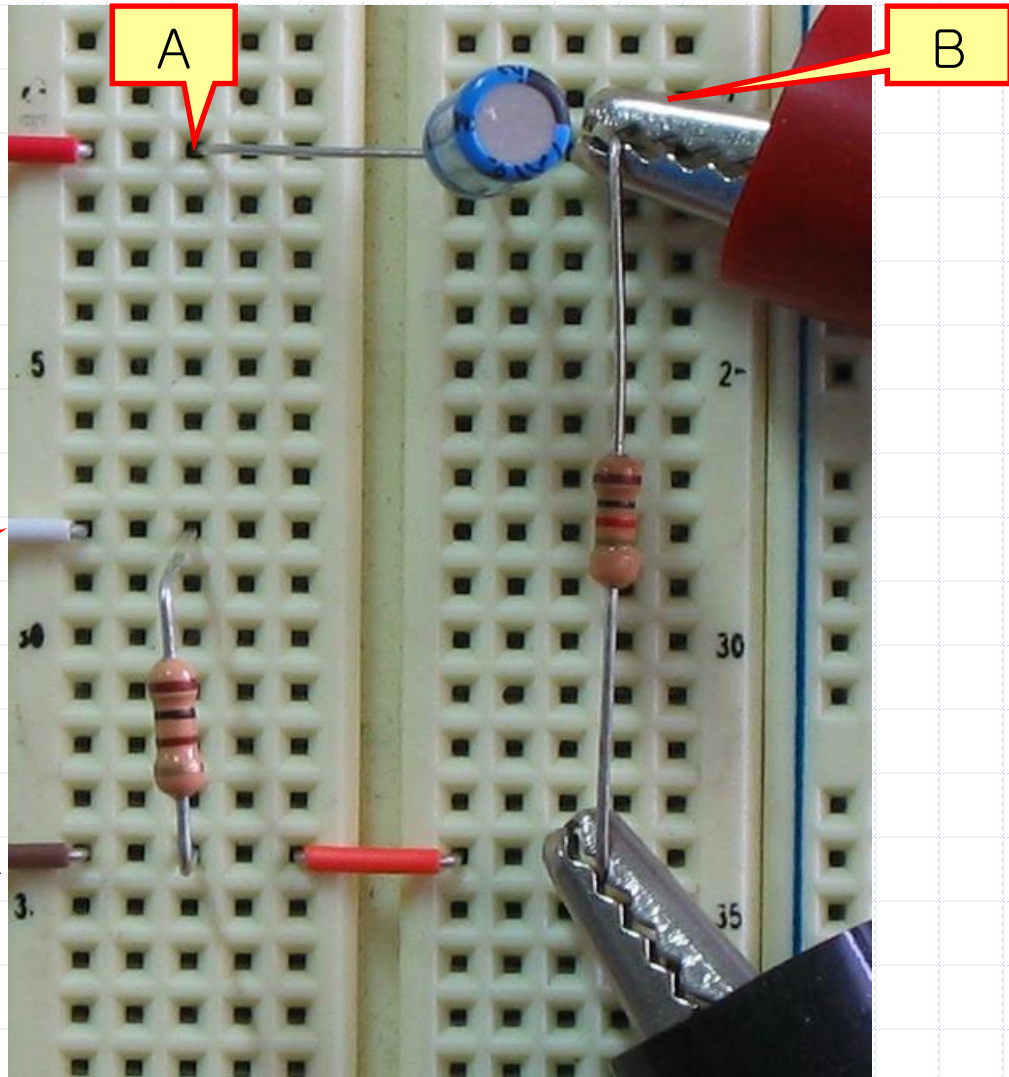


8-8B. 커패시터의 커플링 특성

✓ AC 측정

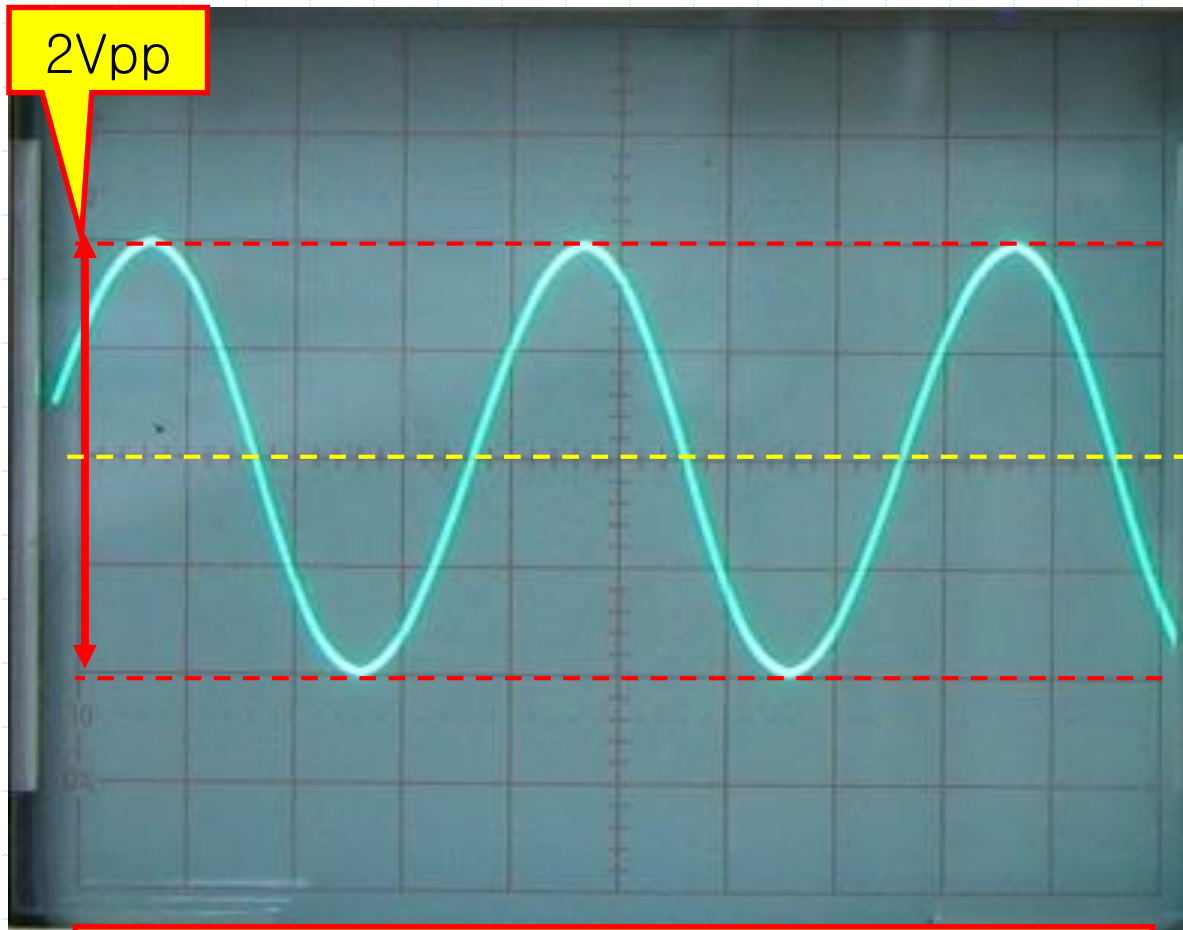


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

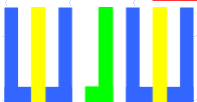


8-8B. 커패시터의 커플링 특성

✓ AC + DC 측정



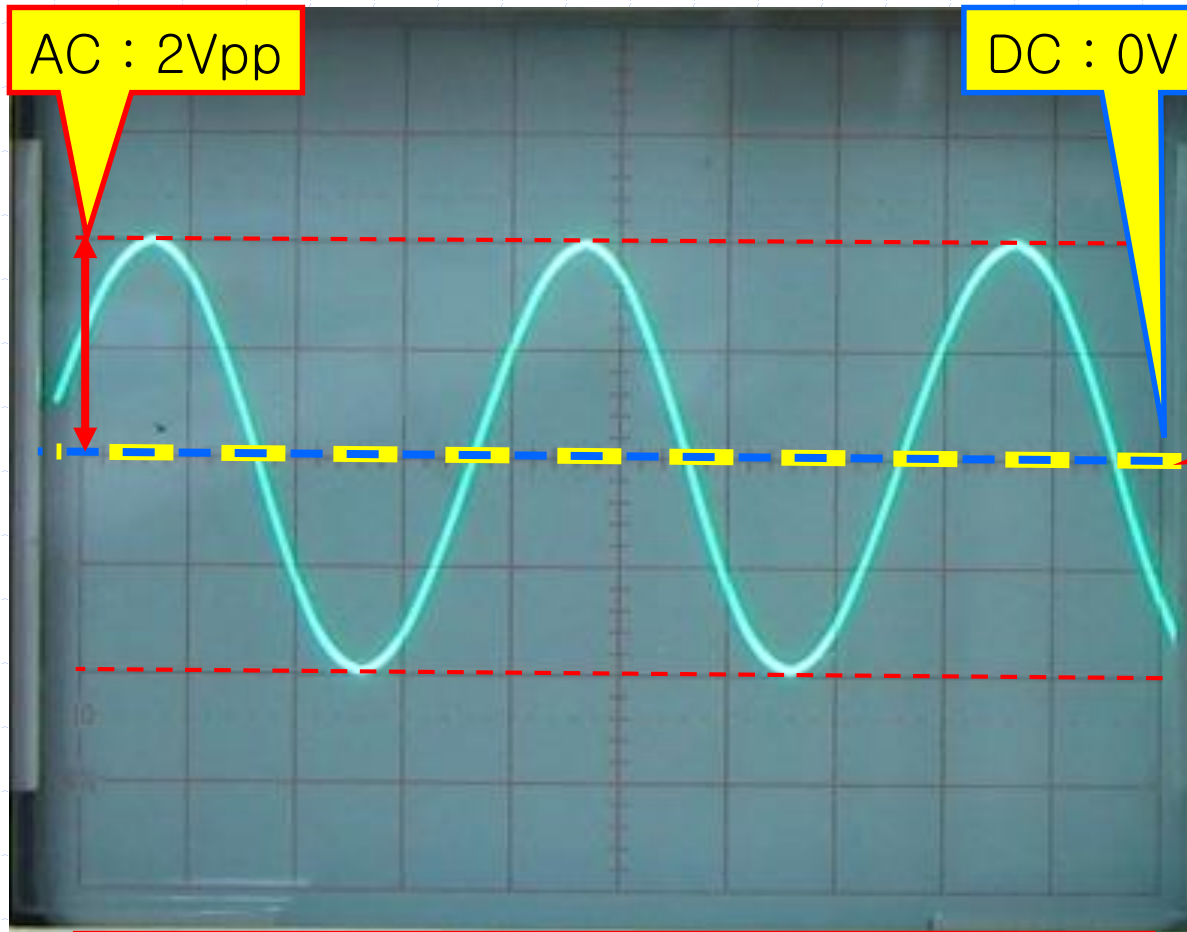


CH 1 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

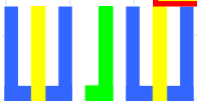


8-8C. 커패시터의 커플링 특성

✓ 커패시터의 직렬 연결 : 결합 역할 (DC 차단)

 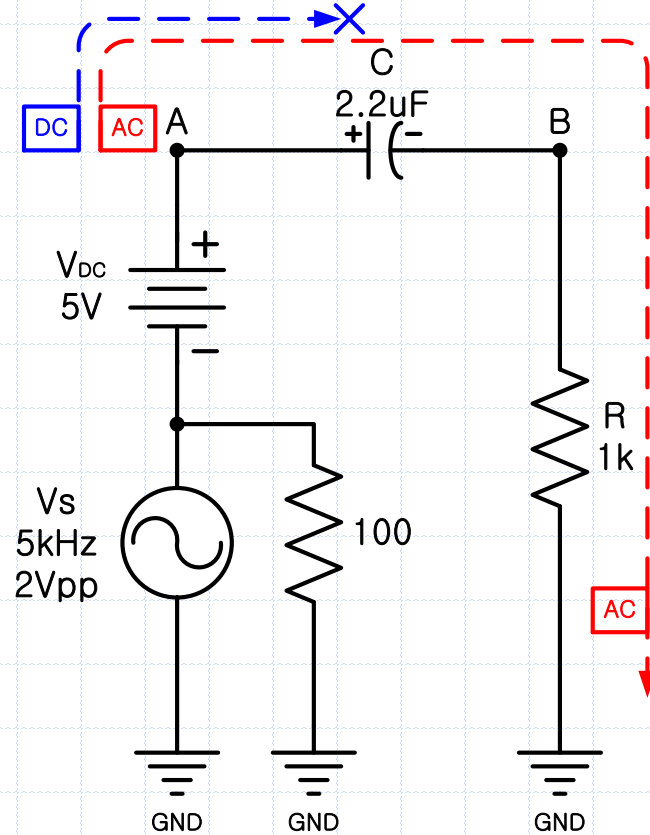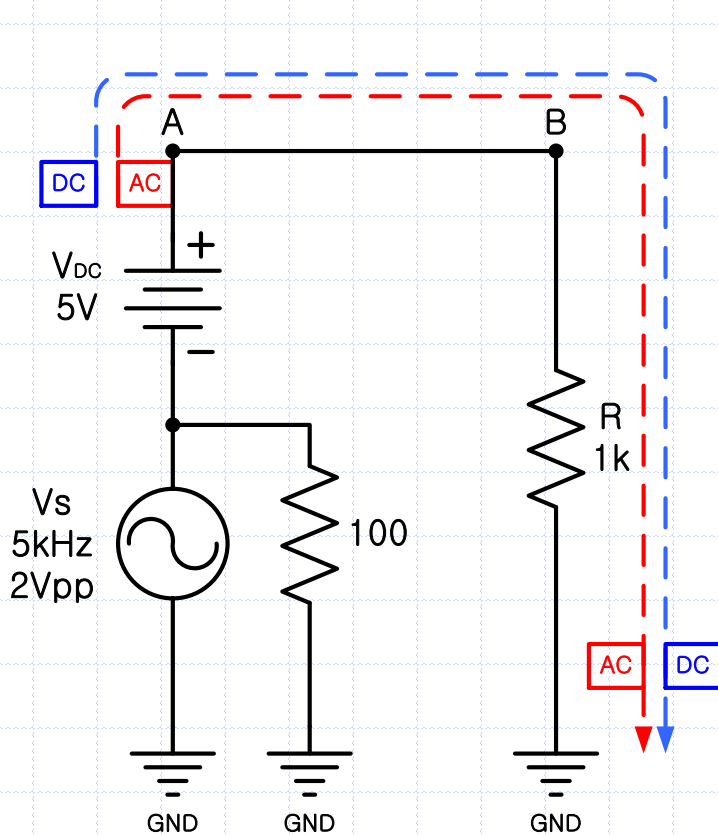

8-9. 위상차

- ✓ 인덕터와 캐패시터의 전압과 전류의 위상차

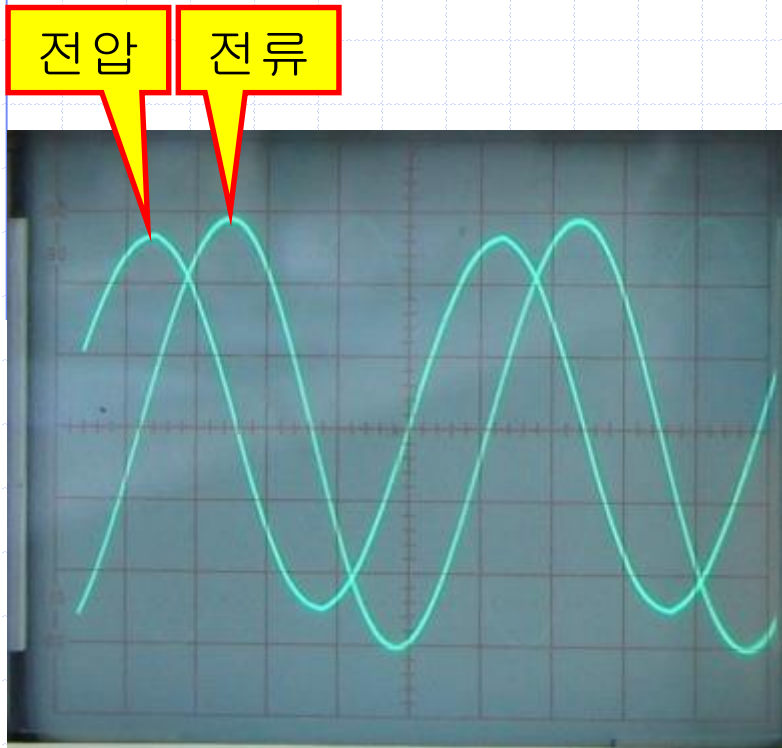

인덕터인 경우 전압이 빠름



캐패시터인 경우 전류가 빠름

